

第16章 二端口网络

本章重点

- | | |
|------|------------|
| 16.1 | 二端口网络 |
| 16.2 | 二端口的方程和参数 |
| 16.3 | 二端口的等效电路 |
| 16.4 | 二端口的转移函数 |
| 16.5 | 二端口的连接 |
| 16.6 | 回转器和负阻抗转换器 |




● 重点

1. 两端口的参数和方程
2. 两端口的等效电路
3. 两端口的连接




16.1 二端口网络

二端网络

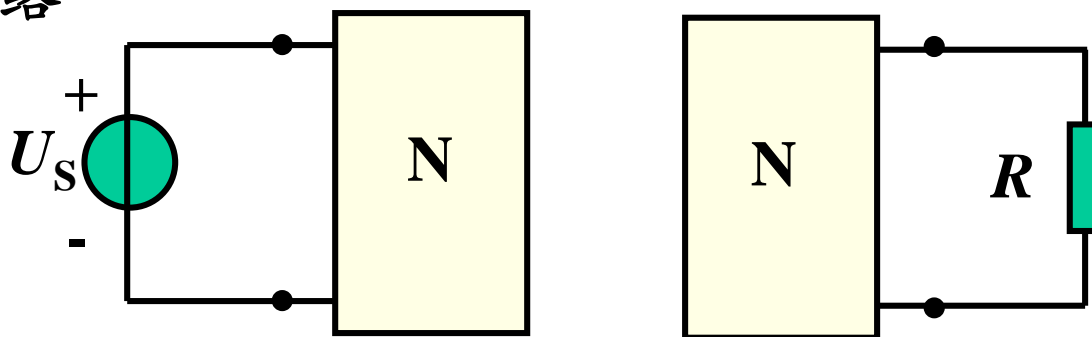


在工程实际中，研究信号及能量的传输和信号变换时，经常碰到如下形式的电路。

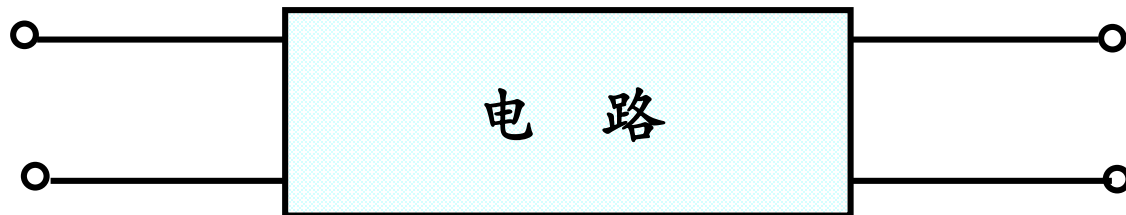


四端网络




例

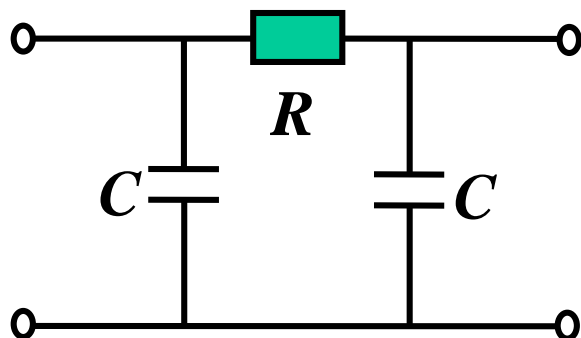


滤波器电路

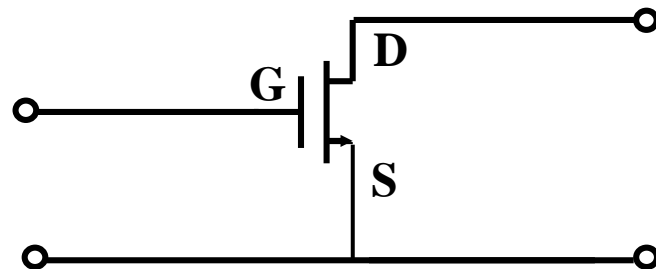

含MOSFET的电路

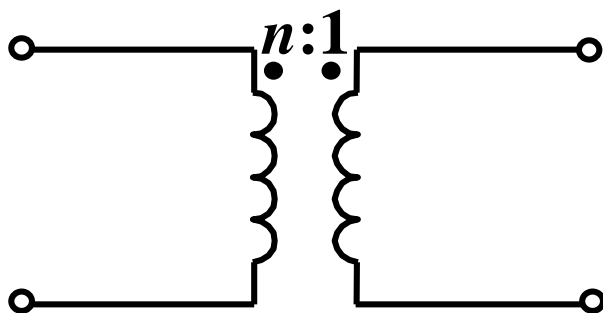

变压器

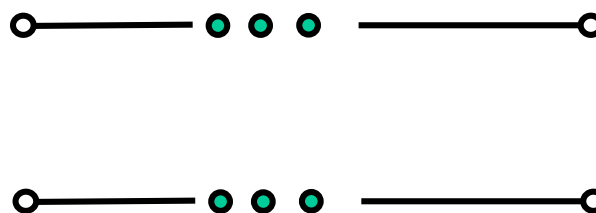


传输线

本讲讨论




1. 端口

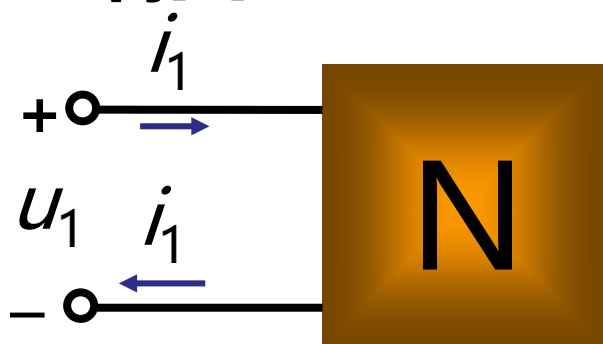

端口由一对端钮构成，且满足如下端口条件：从一个端钮流入的电流等于从另一个端钮流出的电流。


2. 二端口

当一个电路与外部电路通过两个端口连接时称此电路为二端口网络。

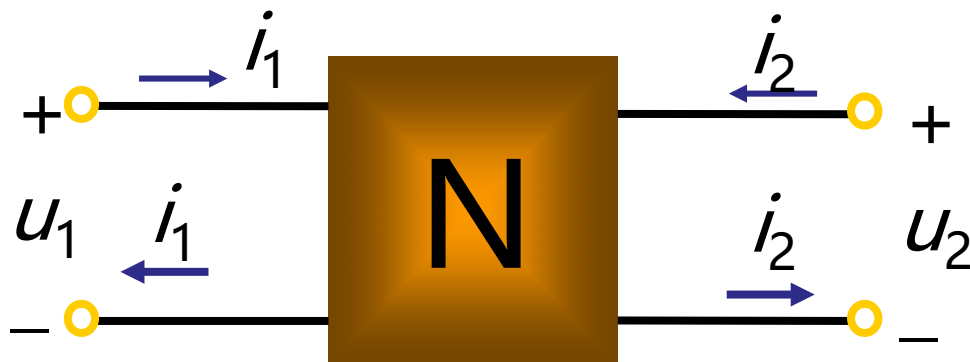




注意 ①二端口网络与四端网络的关系

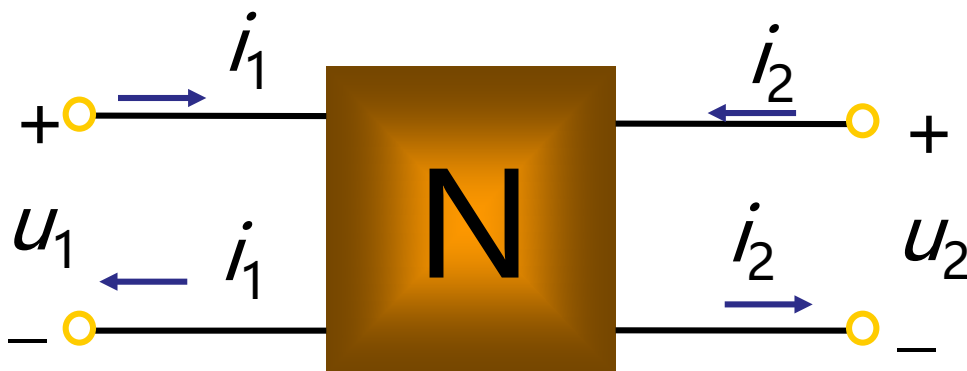


二端口

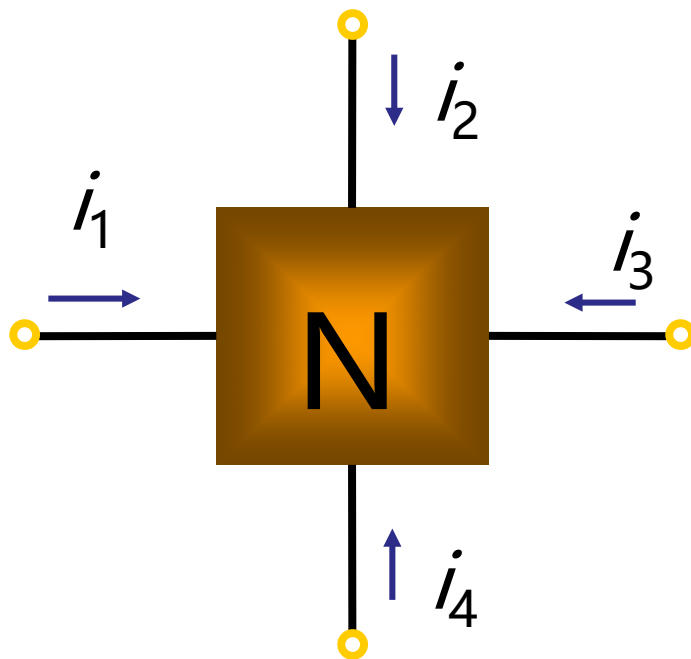

四端网络



② 二端口的两个端口间若有外部连接，则会破坏原二端口的端口条件。

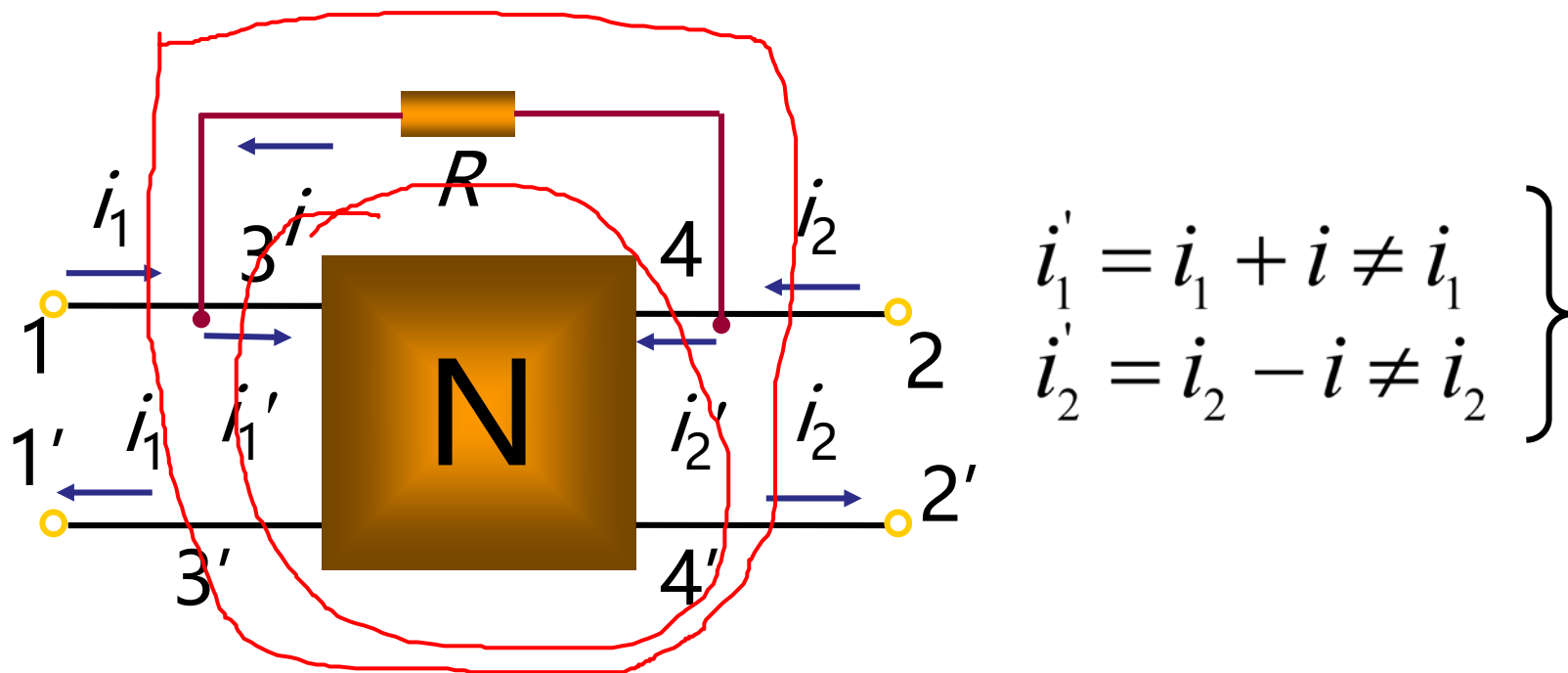


1-1' 2-2' 是二端口


3-3' 4-4' 不是二端口，是四端网络




值得关注：

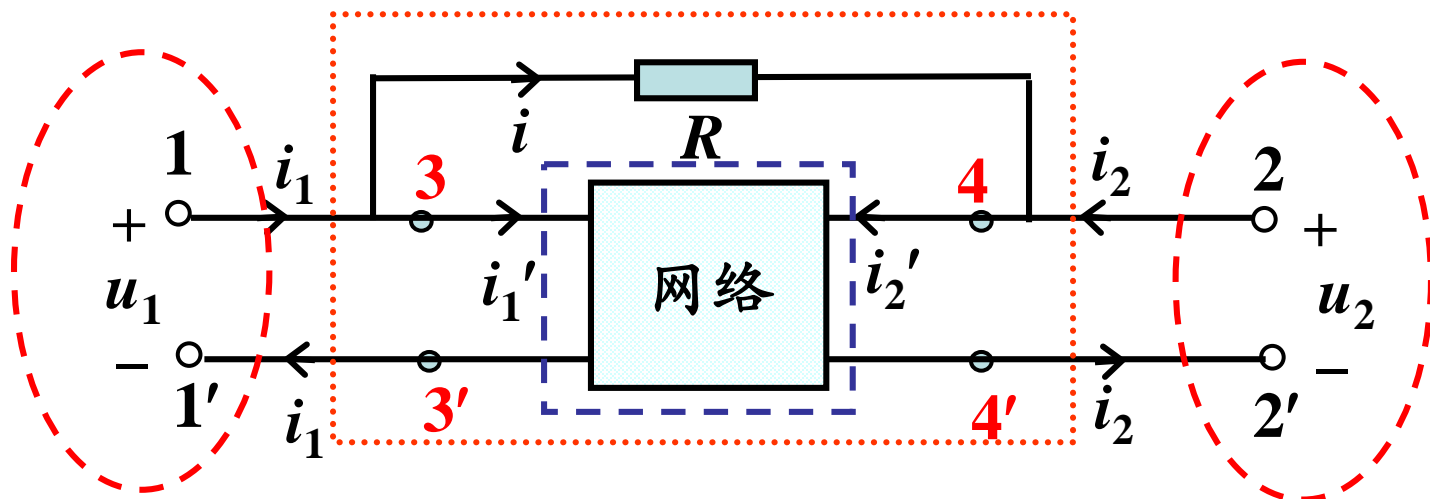

二端口网络定义的拓展

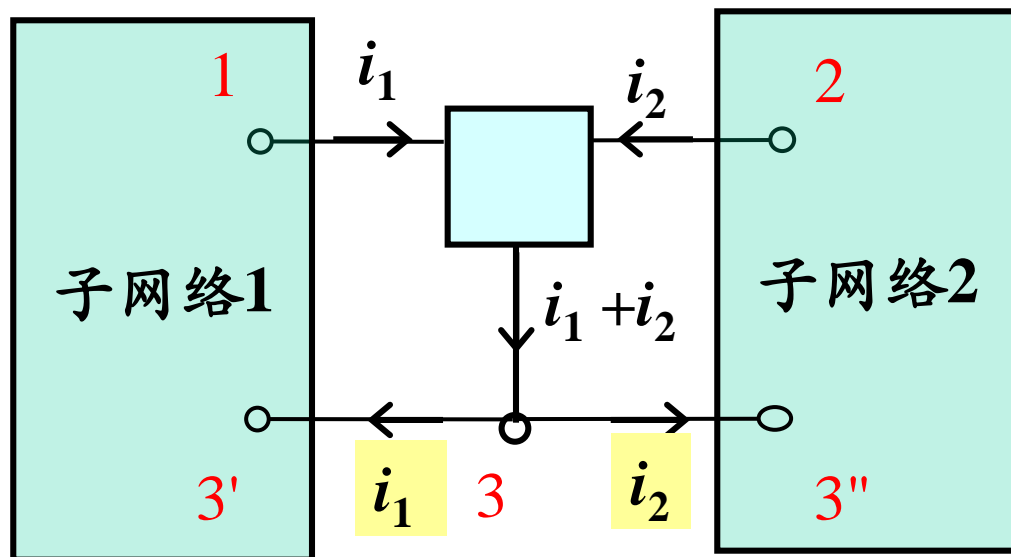


人为认定

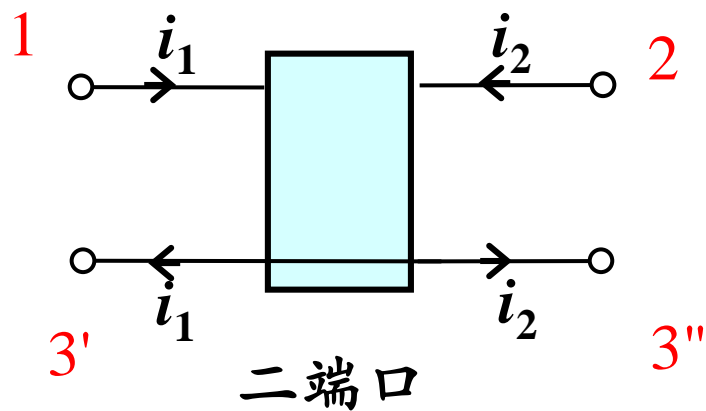

1-2-3是三端网络

设3为公共端

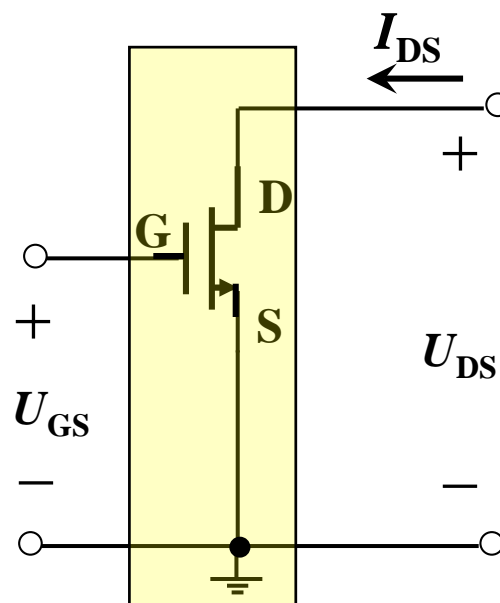

结论：三端网络可看作具有公共端的二端口网络！




3. 研究二端口网络的意义

- ①两端口的分析方法易推广应用于 n 端口网络;**
- ②大网络可以分割成许多子网络（两端口）进行分析;**
- ③仅研究端口特性时，可以用二端口网络的电路模型进行研究。**



二端口网络的作用

(1) 对子电路进行抽象，便于构造更复杂的电路

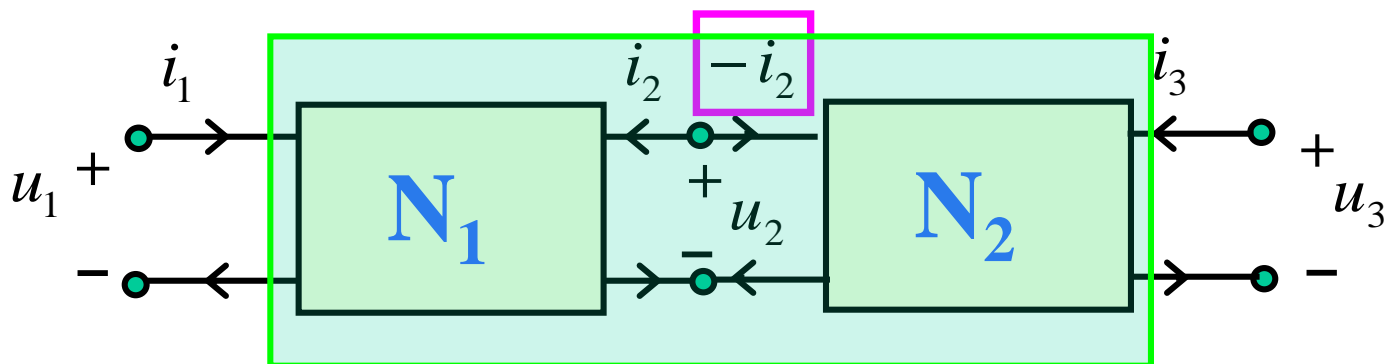

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = T_1 \begin{bmatrix} u_2 \\ -i_2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} u_2 \\ -i_2 \end{bmatrix} = T_2 \begin{bmatrix} u_3 \\ -i_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = T_1 T_2 \begin{bmatrix} u_3 \\ -i_3 \end{bmatrix} \quad \text{级联}$$

(2) 对现有电路进行端口描述，便于进行反向分析



4. 分析方法

- ①分析前提：讨论初始条件为零的线性无源二端口网络；
- ②找出两个端口的电压、电流关系的独立网络方程，这些方程通过一些参数来表示。

$$u_1, u_2, i_1, i_2$$



16.2 二端口的方程和参数



约定 1.讨论范围:

线性 R 、 L 、 C 、 M 与线性受控源，
不含独立源。

2. 端口电压、电流的参考方向如图



注意 参考方向: u 上+下-, i 从 u 的+端流入。





端口物理量4个

i_1 i_2 u_1 u_2

共6种端口关系方程

主要研究Y、Z、T、H四种

用

u_1 u_2

i_1 i_2

i_2 u_2

i_1 u_2

i_1 u_1

i_2 u_1

来表示

i_1 i_2

u_1 u_2

i_1 u_1

i_2 u_1


i_2 u_2

i_1 u_2



1. Y 参数和方程

① Y 参数方程

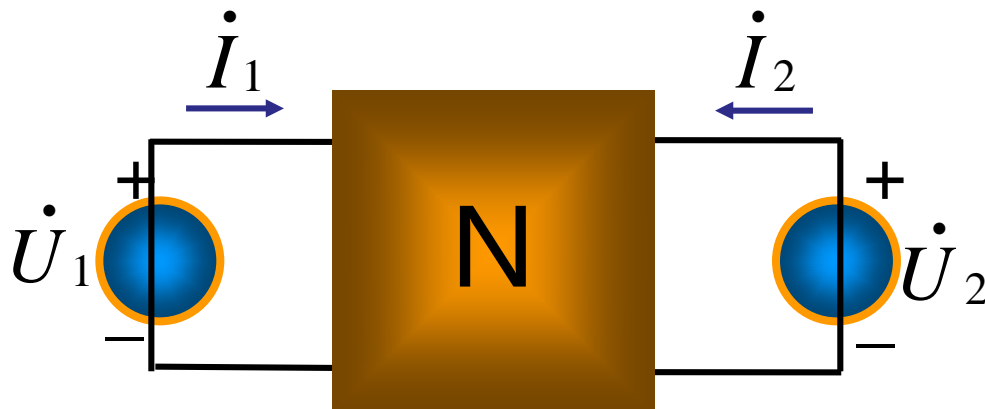

采用相量形式(正弦稳态)。将两个端口各施加一电压源，则端口电流可视为电压源单独作用时产生的电流之和。

即：

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$$

Y 参数方程



写成矩阵形式为：

Y 参数矩阵

$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} \quad [Y] = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix}$$



注意


Y 参数值由内部元件参数及连接关系决定。



② Y参数的物理意义及计算和测定


$$Y_{11} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1} \Big|_{\dot{U}_2=0} \quad \text{输入导纳}$$

$$Y_{21} = \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1} \Big|_{\dot{U}_2=0} \quad \text{转移导纳}$$

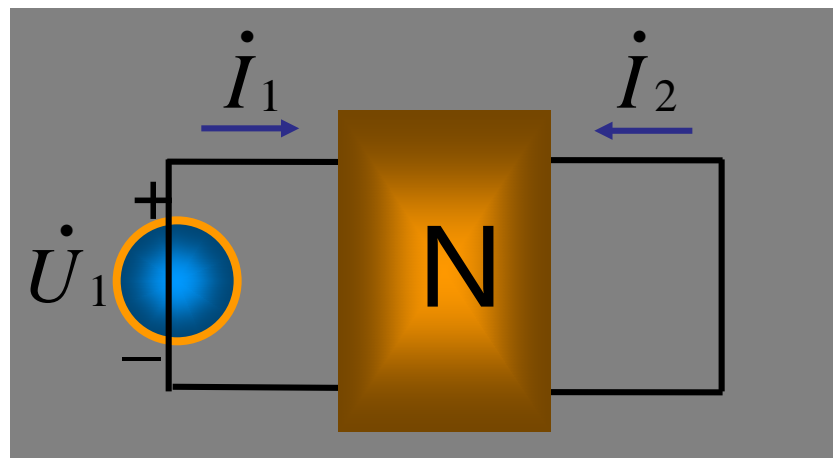
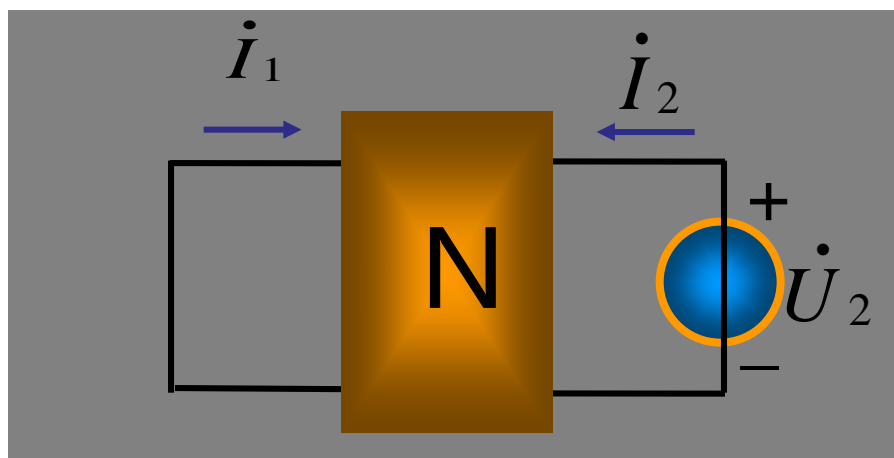
$$\begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$$





$$Y_{12} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2} \Big|_{\dot{U}_1=0} \quad \text{转移导纳}$$

$$Y_{22} = \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2} \Big|_{\dot{U}_1=0} \quad \text{输入导纳}$$


$$\begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$$

$Y \rightarrow$ 短路导纳参数



例1 求图示两端口的Y参数。

解

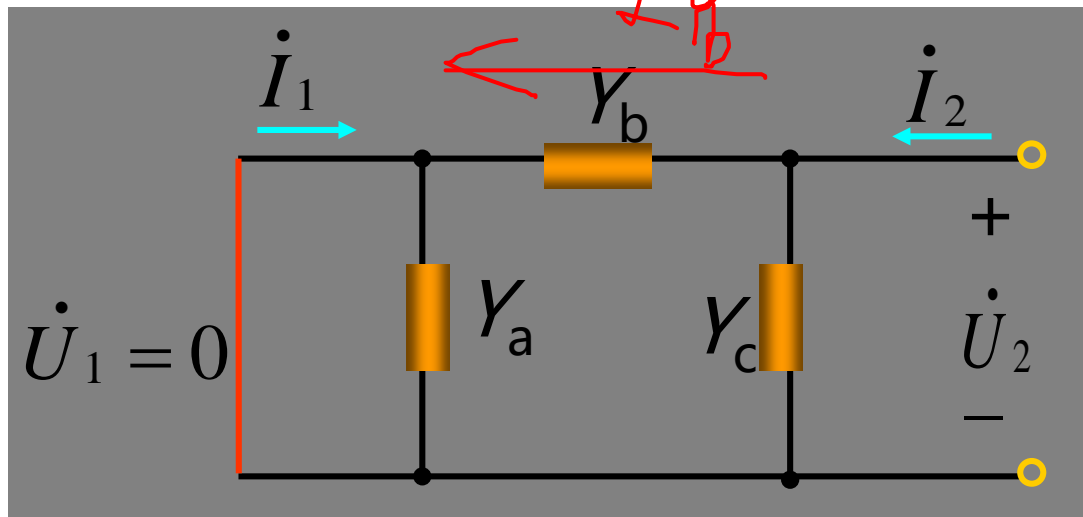


$$Y_{11} = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1} \right|_{\dot{U}_2=0} = Y_a + Y_b \quad Y_{12} = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{U}_1=0} = -I_{Y_b} = -\dot{U}_2 \cdot Y_b$$

$$Y_{21} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1} \right|_{\dot{U}_2=0} = -Y_b \quad Y_{22} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{U}_1=0} = Y_b + Y_c$$



例2 求两端口的Y参数。

解 直接列方程求解

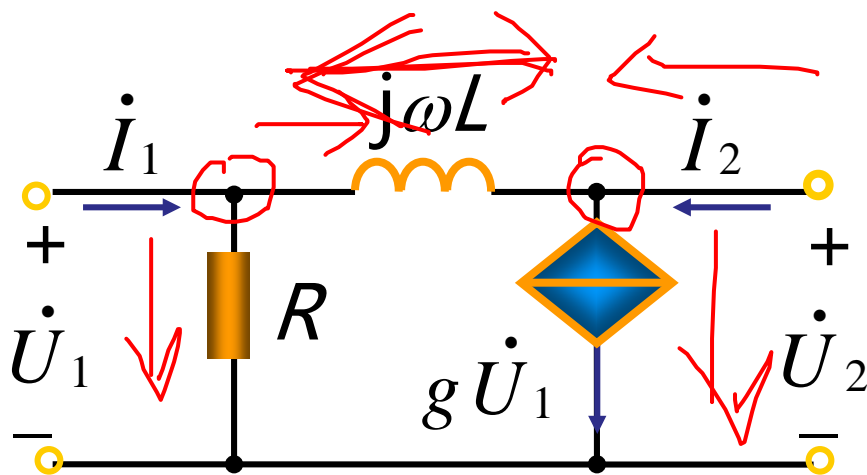

$$\begin{aligned} \dot{I}_1 &= \frac{\dot{U}_1}{R} + \frac{\dot{U}_1 - \dot{U}_2}{j\omega L} = \left(\frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L}\right)\dot{U}_1 - \frac{1}{j\omega L}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 &= g\dot{U}_1 + \frac{\dot{U}_2 - \dot{U}_1}{j\omega L} = \left(g - \frac{1}{j\omega L}\right)\dot{U}_1 + \frac{1}{j\omega L}\dot{U}_2 \end{aligned} \quad \begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$$

$$[Y] = \begin{bmatrix} \frac{1}{R} + \frac{1}{j\omega L} & -\frac{1}{j\omega L} \\ g - \frac{1}{j\omega L} & \frac{1}{j\omega L} \end{bmatrix}$$

$$g = 0 \rightarrow$$


$$Y_{12} = Y_{21} = -\frac{1}{j\omega L}$$



③互易二端口(满足互易定理)

$$Y_{12} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2} \Big|_{\dot{U}_1=0} \qquad Y_{21} = \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1} \Big|_{\dot{U}_2=0}$$

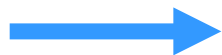当 $\dot{U}_1 = \dot{U}_2$ 时, $\dot{I}_1 = \dot{I}_2$



$$Y_{12} = Y_{21}$$

上例中有


$$Y_{12} = Y_{21} = -Y_b$$



$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

互易二端口

激励无论加在哪侧，另一侧产生的响应都一样

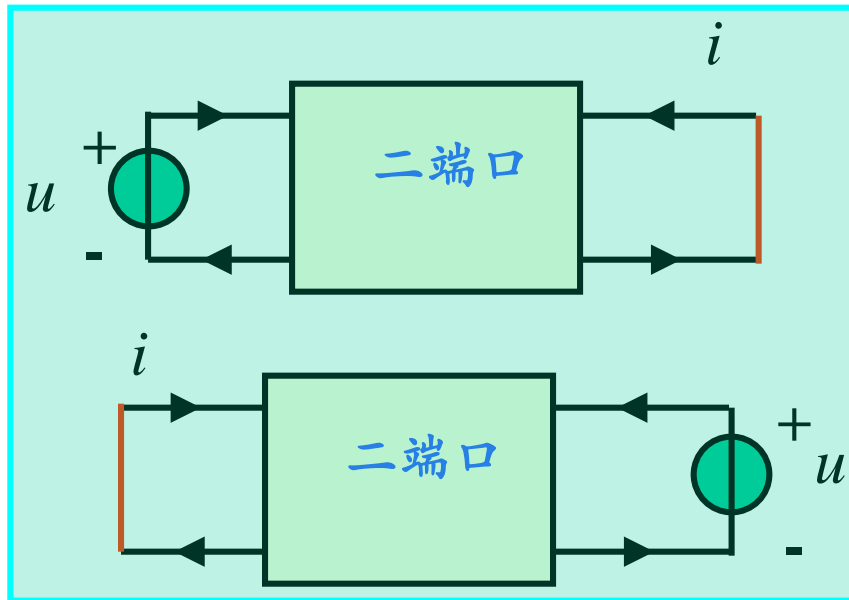

$$i = Y_{21}u$$


$$i = Y_{12}u$$

$$Y_{12} = Y_{21}$$

互易二端口网络四个参数中
只有三个是独立的

由线性电阻组成的二端口

互易定理

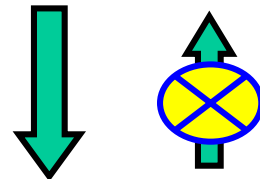

互易二端口




$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

对称二端口

两个端口外特性完全一样
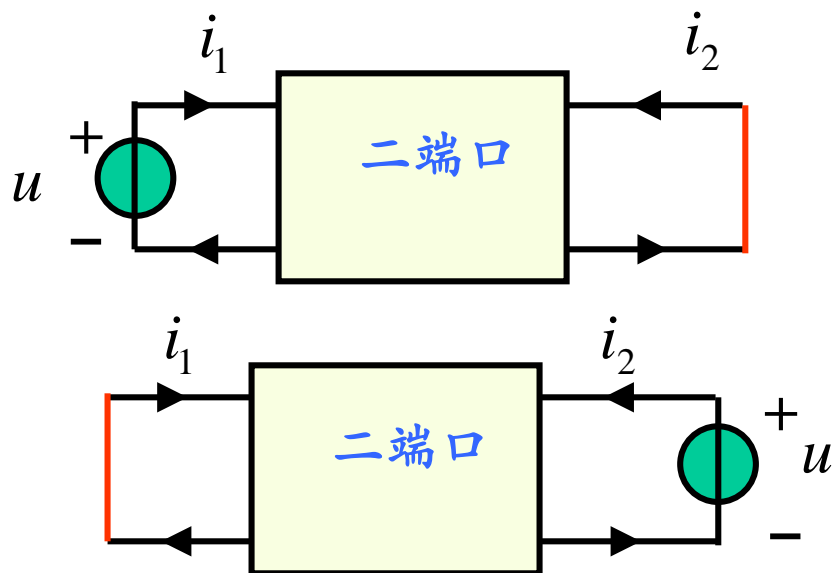
$$\begin{aligned} Y_{12} &= Y_{21} \\ Y_{11} &= Y_{22} \end{aligned}$$



$$i_2 = Y_{21}u$$

$$i_1 = Y_{11}u$$

$$i_2 = Y_{22}u$$

$$i_1 = Y_{12}u$$


$$Y_{11} = Y_{22}$$

$$Y_{12} = Y_{21}$$

对称二端口只有两个参数是独立的。



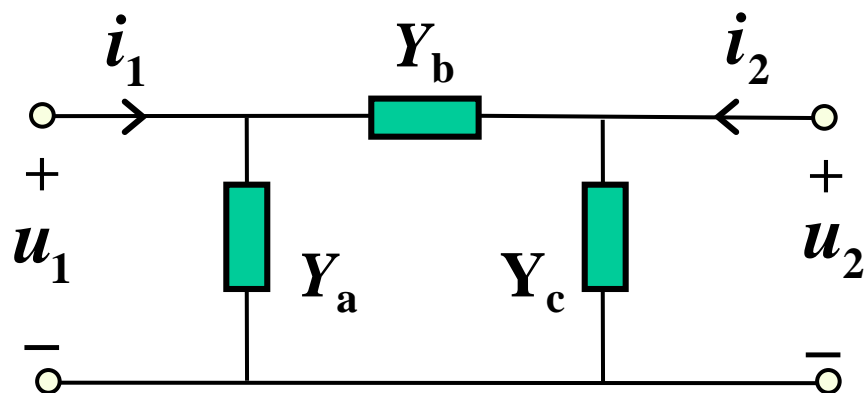
$$Y = \begin{bmatrix} Y_a + Y_b & -Y_b \\ -Y_b & Y_b + Y_c \end{bmatrix}$$



若 $Y_a = Y_c$

有 $Y_{12} = Y_{21}$ ，又 $Y_{11} = Y_{22}$ ，为对称二端口。 结构对称

结构对称的二端口

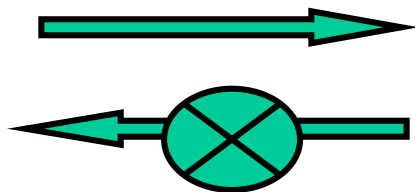


对称二端口
(电气对称)



④对称二端口

对称二端口是指两个端口电气特性上对称。电路结构左右对称的一般为对称二端口。结构不对称的二端口，其电气特性可能是对称的，这样的二端口也是对称二端口。

结构对称的二端口

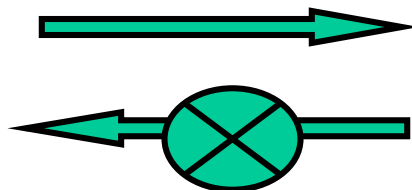


对称二端口
(电气特性对称)



例

求图示两端口的 Y 参数。

解

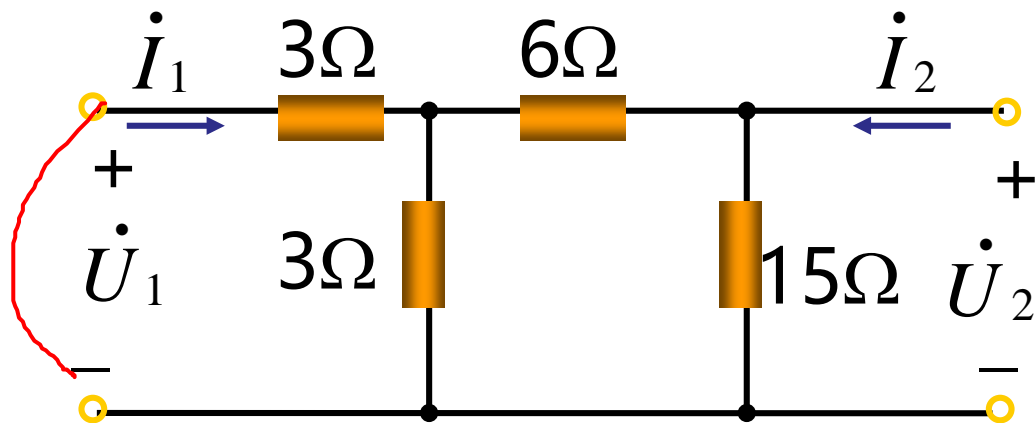

为互易对
称两端口


$$Y_{11} = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_1} \right|_{\dot{U}_2=0} = \frac{1}{3 // 6 + 3} = 0.2 S \quad \underline{\underline{=}} \quad Y_{22} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{U}_1=0} = 0.2 S$$

$$Y_{21} = \left. \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_1} \right|_{\dot{U}_2=0} = -0.0667 S \quad \underline{\underline{=}} \quad Y_{12} = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2} \right|_{\dot{U}_1=0} = -0.0667 S$$



2. Z 参数和方程

① Z 参数方程

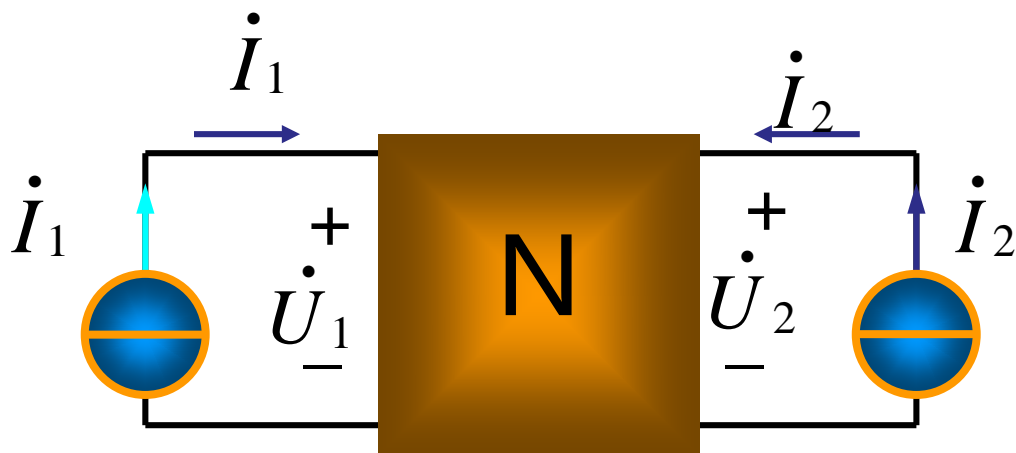

将两个端口各施加一电流源，则端口电压可视为电流源单独作用时产生的电压之和。

即：

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$$

Z 参数方程



也可由 Y 参数方程 $\begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$ 解出 \dot{U}_1, \dot{U}_2 .

即:
$$\begin{cases} \dot{U}_1 = \frac{Y_{22}}{\Delta} \dot{I}_1 + \frac{-Y_{12}}{\Delta} \dot{I}_2 = Z_{11} \dot{I}_1 + Z_{12} \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = \frac{-Y_{21}}{\Delta} \dot{I}_1 + \frac{Y_{11}}{\Delta} \dot{I}_2 = Z_{21} \dot{I}_1 + Z_{22} \dot{I}_2 \end{cases}$$

得到 Z 参数方程。其中 $\Delta = Y_{11} Y_{22} - Y_{12} Y_{21}$

其矩阵形式为:

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = [Z] \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}$$



$$[Z] = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}$$

Z 参数矩阵

$$[Z] = [Y]^{-1}$$

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$$

② Z 参数的物理意义及计算和测定

$$Z_{11} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{I}_2=0}$$

输入阻抗

$$Z_{21} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{I}_2=0}$$


转移阻抗

$$Z_{12} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{I}_1=0}$$

转移阻抗

$$Z_{22} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{I}_1=0}$$

输入阻抗

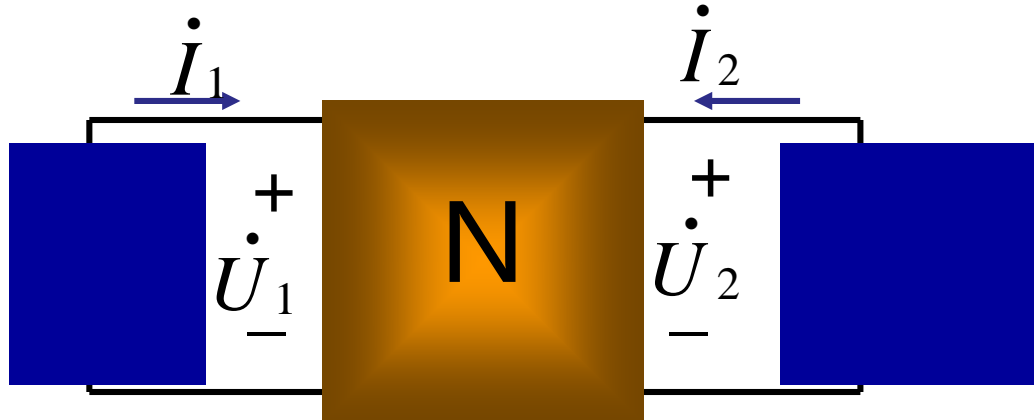

Z → 开路阻抗参数



③互易性和对称性

互易二端口满足:

$$Z_{12} = Z_{21}$$


对称二端口满足:

$$Z_{11} = Z_{22}$$

$$[Z] = \begin{bmatrix} Z_{11} & Z_{12} \\ Z_{21} & Z_{22} \end{bmatrix}$$



例1 求图示两端口的Z参数。

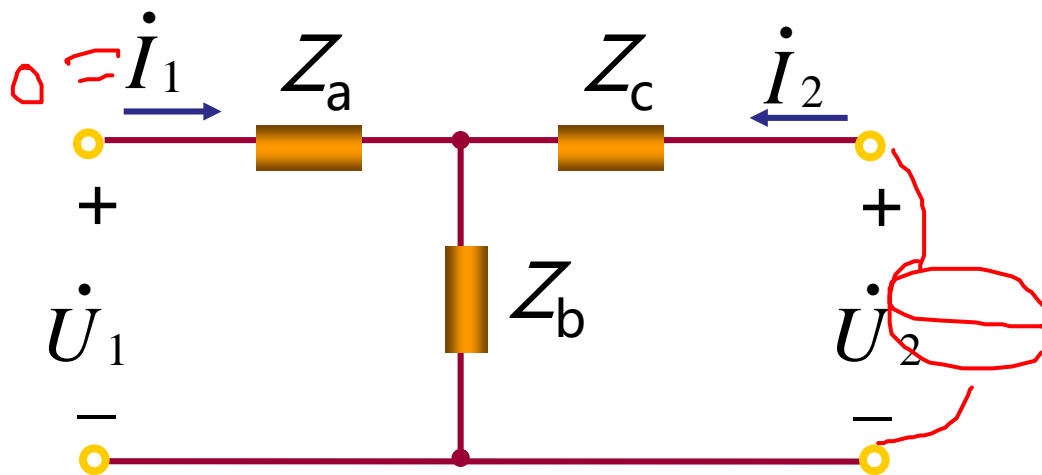

解法1


$$Z_{11} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{I}_2=0} = Z_a + Z_b$$

$$Z_{12} = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{I}_1=0} = Z_b$$

$$Z_{21} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1} \right|_{\dot{I}_2=0} = Z_b$$

$$Z_{22} = \left. \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} \right|_{\dot{I}_1=0} = Z_b + Z_c$$



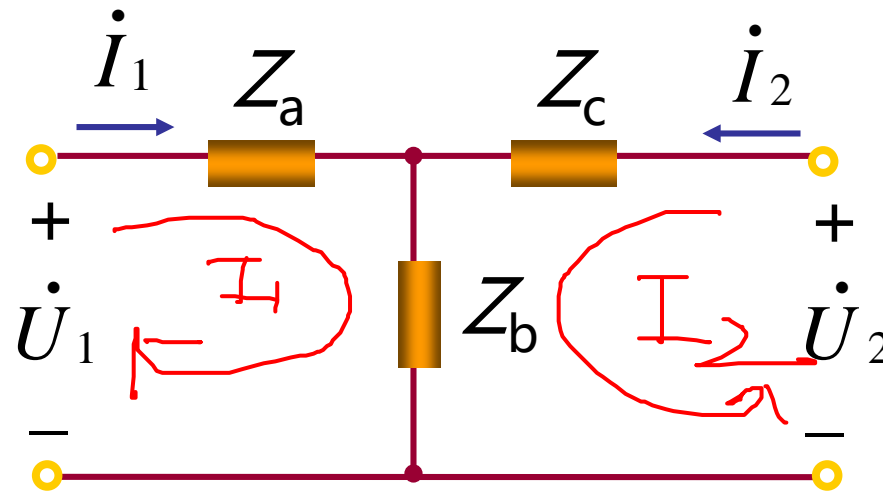

解法2

列KVL方程：

$$\dot{U}_1 = Z_a \dot{I}_1 + Z_b (\dot{I}_1 + \dot{I}_2) = (Z_a + Z_b) \dot{I}_1 + Z_b \dot{I}_2$$

$$\dot{U}_2 = Z_c \dot{I}_2 + Z_b (\dot{I}_1 + \dot{I}_2) = Z_b \dot{I}_1 + (Z_b + Z_c) \dot{I}_2$$


$$[Z] = \begin{bmatrix} Z_a + Z_b & Z_b \\ Z_b & Z_b + Z_c \end{bmatrix}$$



例2 求图示两端口的Z参数。

解

列KVL方程：

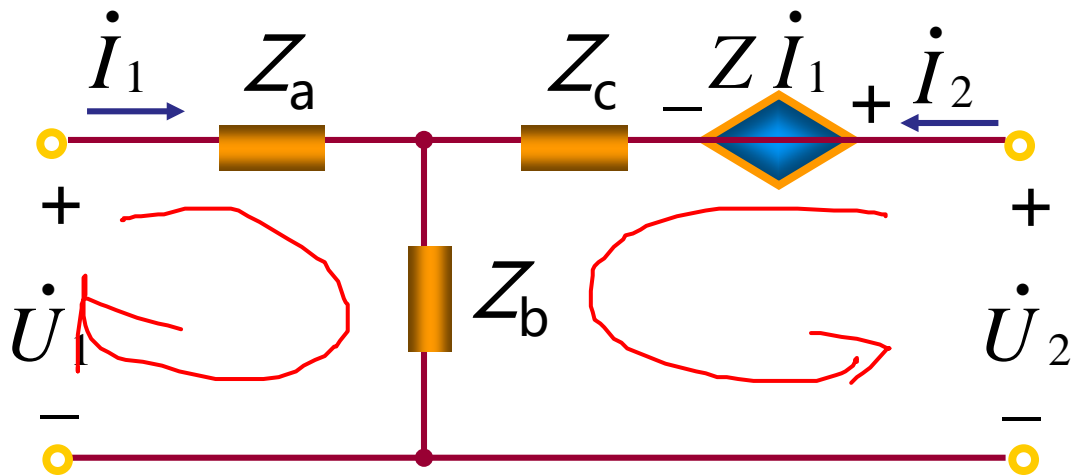

$$\dot{U}_1 = Z_a \dot{I}_1 + Z_b (\dot{I}_1 + \dot{I}_2) = (Z_a + Z_b) \dot{I}_1 + Z_b \dot{I}_2$$


$$\begin{aligned} \dot{U}_2 &= Z_c \dot{I}_2 + Z_b (\dot{I}_1 + \dot{I}_2) + Z \dot{I}_1 \\ &= (Z_b + Z) \dot{I}_1 + (Z_b + Z_c) \dot{I}_2 \end{aligned}$$

→

$$[Z] = \begin{bmatrix} Z_a + Z_b & Z_b \\ Z_b + Z & Z_b + Z_c \end{bmatrix}$$



例3 求两端口 Z 、 Y 参数

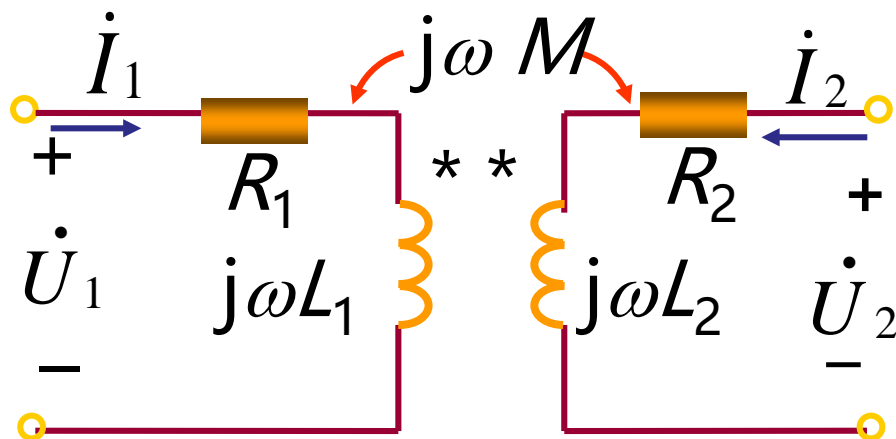


解

$$[Y] = [Z]^{-1} = \frac{\begin{bmatrix} R_2 + j\omega L_2 & -j\omega M \\ -j\omega M & R_1 + j\omega L_1 \end{bmatrix}}{\begin{vmatrix} R_1 + j\omega L_1 & j\omega M \\ j\omega M & R_2 + j\omega L_2 \end{vmatrix}}}$$





注意 并非所有的二端口均有 Z 、 Y 参数。

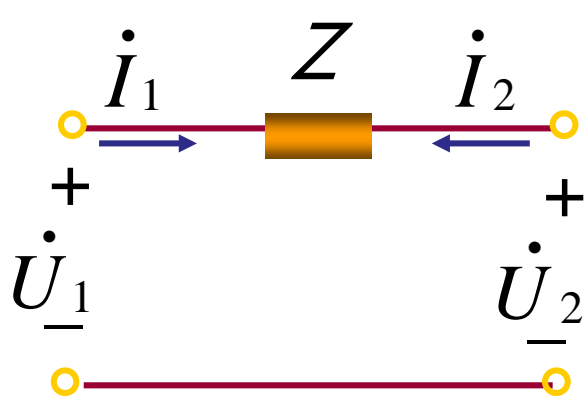


$$\dot{I}_1 = -\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_1 - \dot{U}_2}{Z}$$

$$\rightarrow [Y] = \begin{bmatrix} \frac{1}{Z} & -\frac{1}{Z} \\ -\frac{1}{Z} & \frac{1}{Z} \end{bmatrix}$$

$$[Z] = [Y]^{-1} \quad \text{不存在}$$




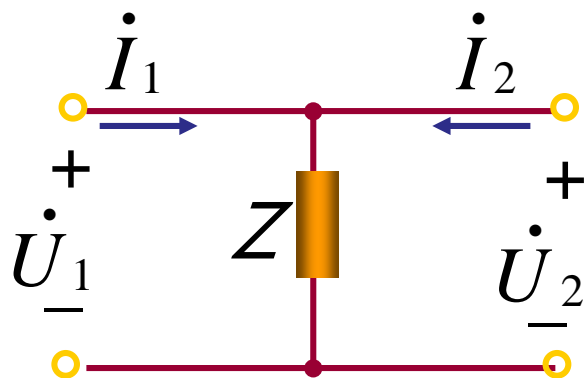

$$\dot{U}_1 = \dot{U}_2 = Z(\dot{I}_1 + \dot{I}_2)$$

$$\rightarrow [Z] = \begin{bmatrix} Z & Z \\ Z & Z \end{bmatrix}$$

$$[Y] = [Z]^{-1} \quad \text{不存在}$$

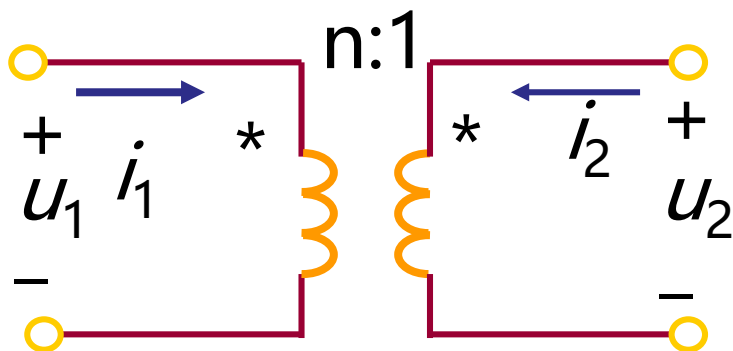

$$\dot{U}_1 = n\dot{U}_2$$


$$\dot{I}_1 = -\dot{I}_2/n$$

$$[Y] \quad [Z] \quad \text{均不存在}$$



3. T 参数和方程

① T 参数和方程

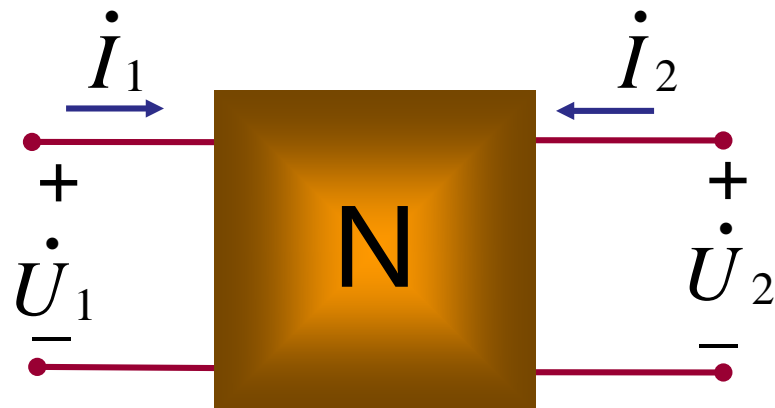

定义:
$$\begin{cases} \dot{U}_1 = A\dot{U}_2 - B\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = C\dot{U}_2 - D\dot{I}_2 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = [T] \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix} \quad [T] = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

注意负号

T 参数矩阵



T 参数也称为传输参数，反映输入和输出之间的关系。




② T 参数的物理意义及计算和测定

$$\left. \begin{aligned} A &= \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} \Big|_{\dot{I}_2=0} \\ C &= \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2} \Big|_{\dot{I}_2=0} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{转移电压比} \\ \text{开路参数} \\ \text{转移导纳} \end{array}$$

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = A\dot{U}_2 - B\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = C\dot{U}_2 - D\dot{I}_2 \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} B &= \frac{\dot{U}_1}{-\dot{I}_2} \Big|_{\dot{U}_2=0} \\ D &= \frac{\dot{I}_1}{-\dot{I}_2} \Big|_{\dot{U}_2=0} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{转移阻抗} \\ \text{短路参数} \\ \text{转移电流比} \end{array}$$

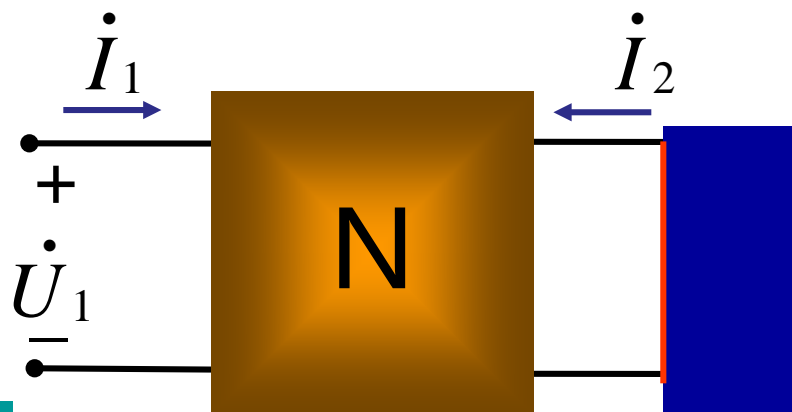

③互易性和对称性

Y 参数方程

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 & (1) \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 & (2) \end{cases}$$

由(2)得:

$$\dot{U}_1 = -\frac{Y_{22}}{Y_{21}}\dot{U}_2 + \frac{1}{Y_{21}}\dot{I}_2 \quad (3)$$

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = A\dot{U}_2 - B\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = C\dot{U}_2 - D\dot{I}_2 \end{cases} \quad \dot{I}_1 = \left(Y_{12} - \frac{Y_{11}Y_{22}}{Y_{21}} \right) \dot{U}_2 + \frac{Y_{11}}{Y_{21}} \dot{I}_2$$

其中

$$A = -\frac{Y_{22}}{Y_{21}} \quad B = \frac{-1}{Y_{21}} \quad C = \frac{Y_{12}Y_{21} - Y_{11}Y_{22}}{Y_{21}} \quad D = -\frac{Y_{11}}{Y_{21}}$$



$$\underline{A = -\frac{Y_{22}}{Y_{21}}} \quad B = \frac{-1}{Y_{21}} \quad C = \frac{Y_{12}Y_{21} - Y_{11}Y_{22}}{Y_{21}} \quad \underline{D = -\frac{Y_{11}}{Y_{21}}}$$

互易二端口: $Y_{12} = Y_{21} \quad \rightarrow \quad AD - BC = 1$


对称二端口: $Y_{11} = Y_{22} \quad \rightarrow \quad A = D$

$$[T] = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$



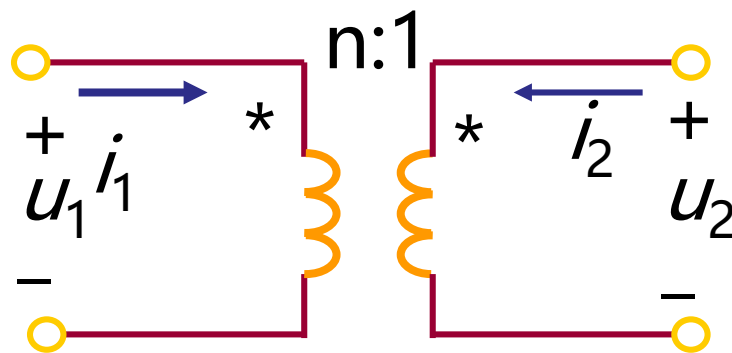例1

$$\begin{cases} u_1 = nu_2 \\ i_1 = -\frac{1}{n}i_2 \end{cases}$$



即


$$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} n & 0 \\ 0 & \frac{1}{n} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2 \\ -i_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = A\dot{U}_2 - B\dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = C\dot{U}_2 - D\dot{I}_2 \end{cases}$$

$$\rightarrow [T] = \begin{bmatrix} n & 0 \\ 0 & \frac{1}{n} \end{bmatrix}$$



例2

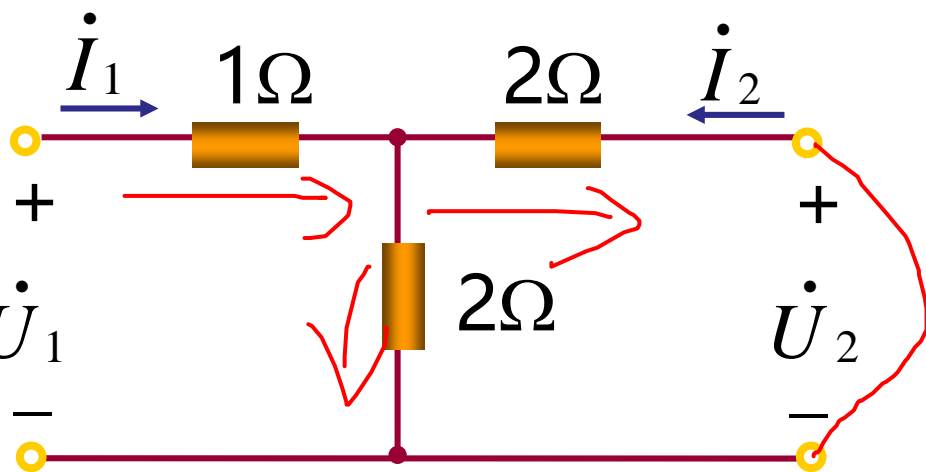

$$U_1 = I_1(1+2) \quad \dot{U}_1$$

$$U_2 = I_1 \cdot 2$$

$$3/2 = 1.5$$

$$U_2 = 2 \cdot I_1 \quad \frac{1}{2}$$

$$AD - BC = 1 \quad A = \frac{U_1}{U_2} \Big|_{I_2=0} = 1.5$$

$$C = \frac{I_1}{U_2} \Big|_{I_2=0} = 0.5 \text{ S}$$

$$A = D \quad B = \frac{U_1}{-I_2} \Big|_{U_2=0} = 4 \Omega$$

$$D = \frac{I_1}{-I_2} \Big|_{U_2=0} = 2$$

$$U_1 = (1+2//2)I_1 = 2I_1$$

$$I_2 = \frac{1}{2}I_1$$

4. H 参数和方程

H 参数也称为混合参数，常用于晶体管等效电路。

① H 参数和方程

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = H_{11}\dot{I}_1 + H_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = H_{21}\dot{I}_1 + H_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$$

矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = [H] \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix}$$



② H 参数的物理意义计算与测定

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = H_{11}\dot{I}_1 + H_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = H_{21}\dot{I}_1 + H_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} H_{11} &= \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} \Big|_{\dot{U}_2=0} \\ H_{21} &= \frac{\dot{I}_2}{\dot{I}_1} \Big|_{\dot{U}_2=0} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{输入阻抗} \\ \text{短路参数} \\ \text{电流转移比} \end{array}$$

$$\left. \begin{aligned} H_{12} &= \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} \Big|_{\dot{I}_1=0} \\ H_{22} &= \frac{\dot{I}_2}{\dot{U}_2} \Big|_{\dot{I}_1=0} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{电压转移比} \\ \text{开路参数} \\ \text{入端导纳} \end{array}$$


③ 互易性和对称性

互易二端口: $H_{12} = -H_{21}$

对称二端口: $H_{11}H_{22} - H_{12}H_{21} = 1$



例 求图示两端口的 H 参数。

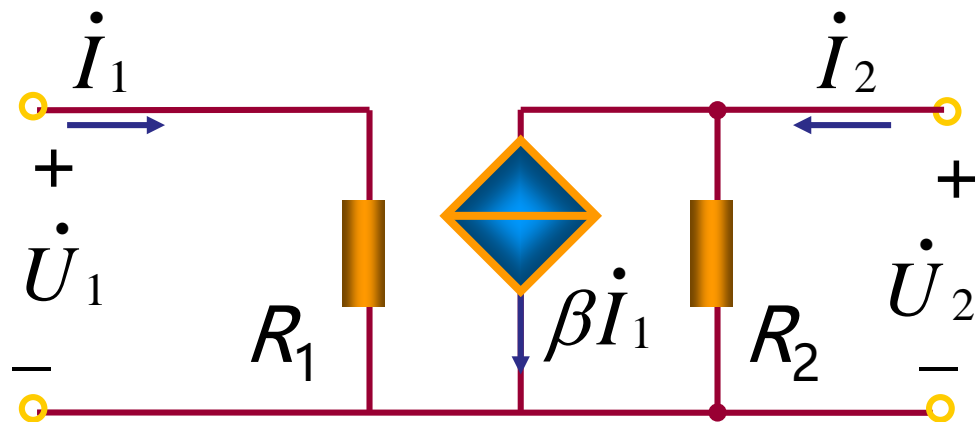

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = H_{11}\dot{I}_1 + H_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = H_{21}\dot{I}_1 + H_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$$

$$\dot{U}_1 = R_1\dot{I}_1$$

$$\dot{I}_2 = \beta\dot{I}_1 + \frac{1}{R_2}\dot{U}_2$$


$$[H] = \begin{bmatrix} R_1 & 0 \\ \beta & 1/R_2 \end{bmatrix}$$



为什么用这么多参数表示？


(a) 为描述电路方便，测量方便。

(b) 有些电路只存在某几种参数。

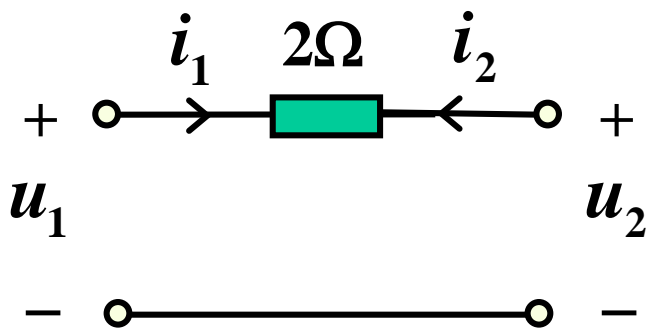

$$Y = \begin{bmatrix} 0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0.5 \end{bmatrix} S$$

Z 参数 不存在

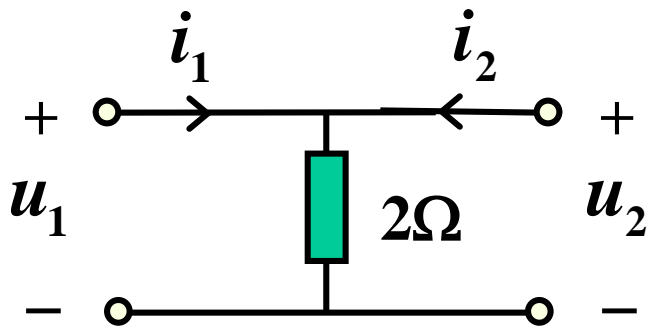

$$Z = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \Omega$$

Y 参数 不存在

(c) 有些电路不能端口短路/开路。




16.3 二端口的等效电路

一个无源二端口网络可以用一个简单的二端口等效模型来代替，要注意的是：


- 1.等效条件：等效模型的方程与原二端口网络的方程相同；**
- 2.根据不同的网络参数和方程可以得到结构完全不同的等效电路；**
- 3.等效目的是为了分析方便。**



1. Z 参数表示的等效电路
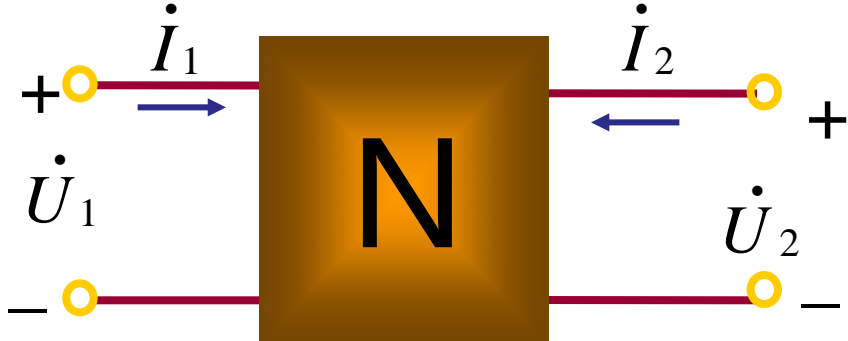
$$\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$$


方法1、直接由参数方程得到等效电路。

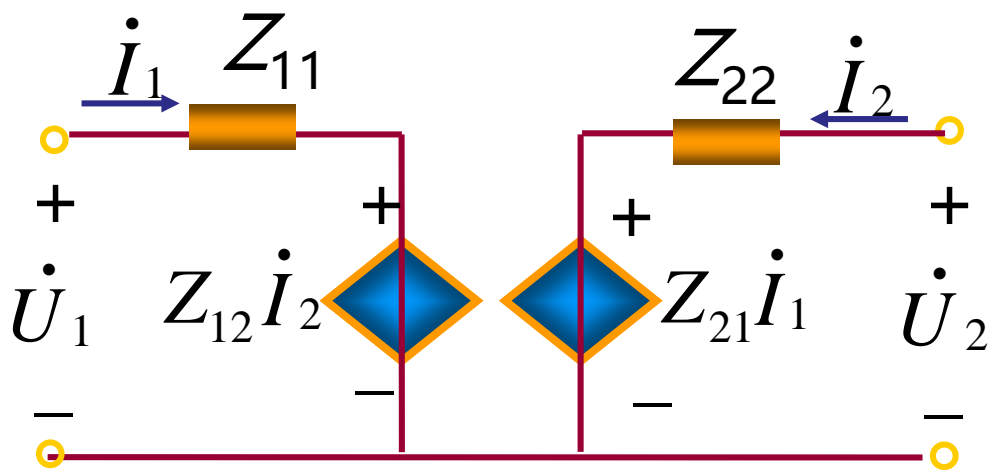


方法2：采用等效变换的方法。

$$\dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 = (Z_{11} - Z_{12})\dot{I}_1 + Z_{12}(\dot{I}_1 + \dot{I}_2)$$

$$\dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2$$
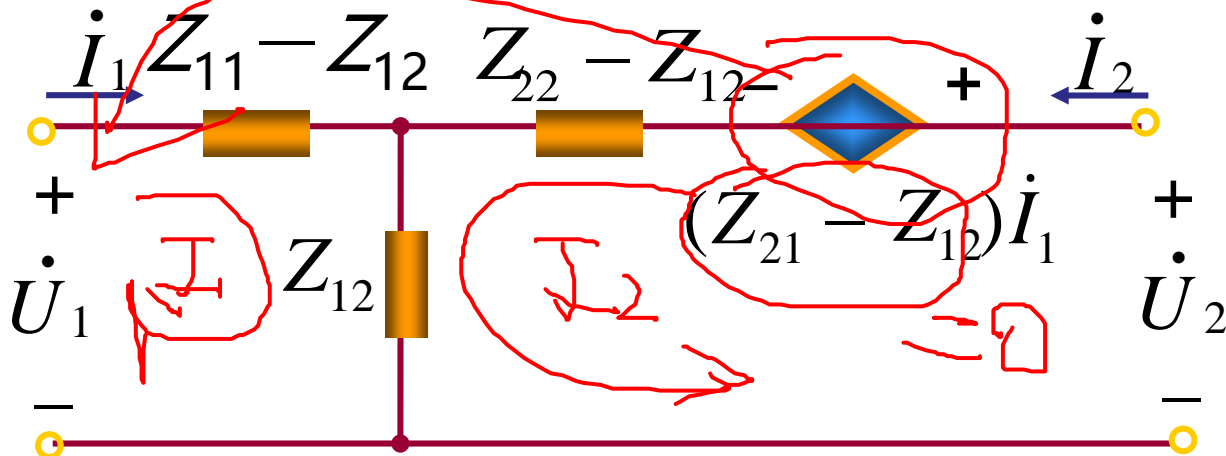
$$= Z_{12}(\dot{I}_1 + \dot{I}_2) + (Z_{22} - Z_{12})\dot{I}_2 + (Z_{21} - Z_{12})\dot{I}_1$$




如果网络是互易的, $Z_{21} = Z_{12}$, 上图变为T型等效电路。



2. Y 参数表示的等效电路

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2 \end{cases}$$

方法1、直接由参数方程得到等效电路。

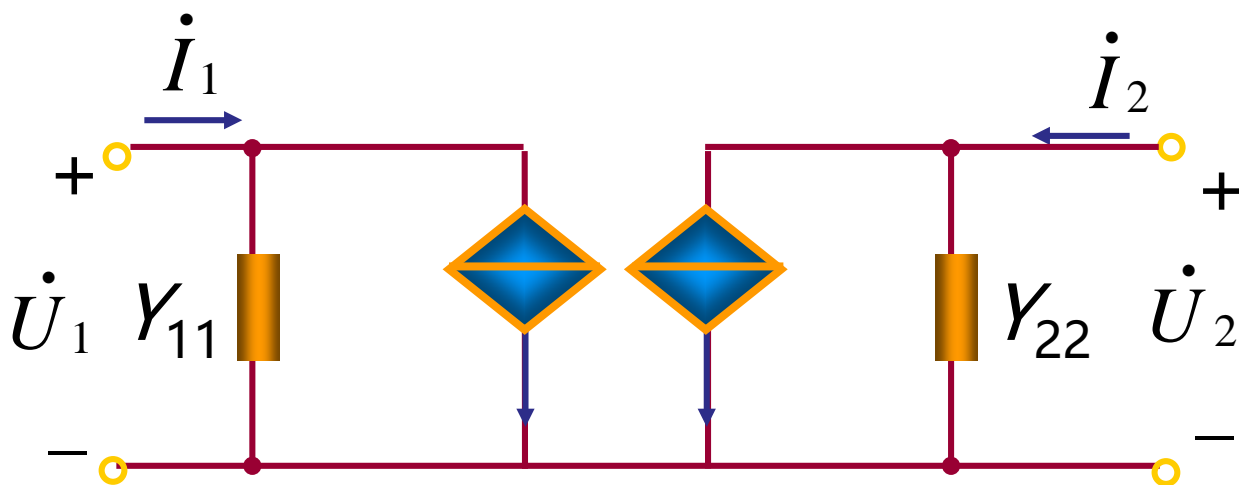


方法2：采用等效变换的方法。

$$\dot{I}_1 = Y_{11}\dot{U}_1 + Y_{12}\dot{U}_2 = (Y_{11} + Y_{12})\dot{U}_1 - Y_{12}(\dot{U}_1 - \dot{U}_2)$$

$$\dot{I}_2 = Y_{21}\dot{U}_1 + Y_{22}\dot{U}_2$$
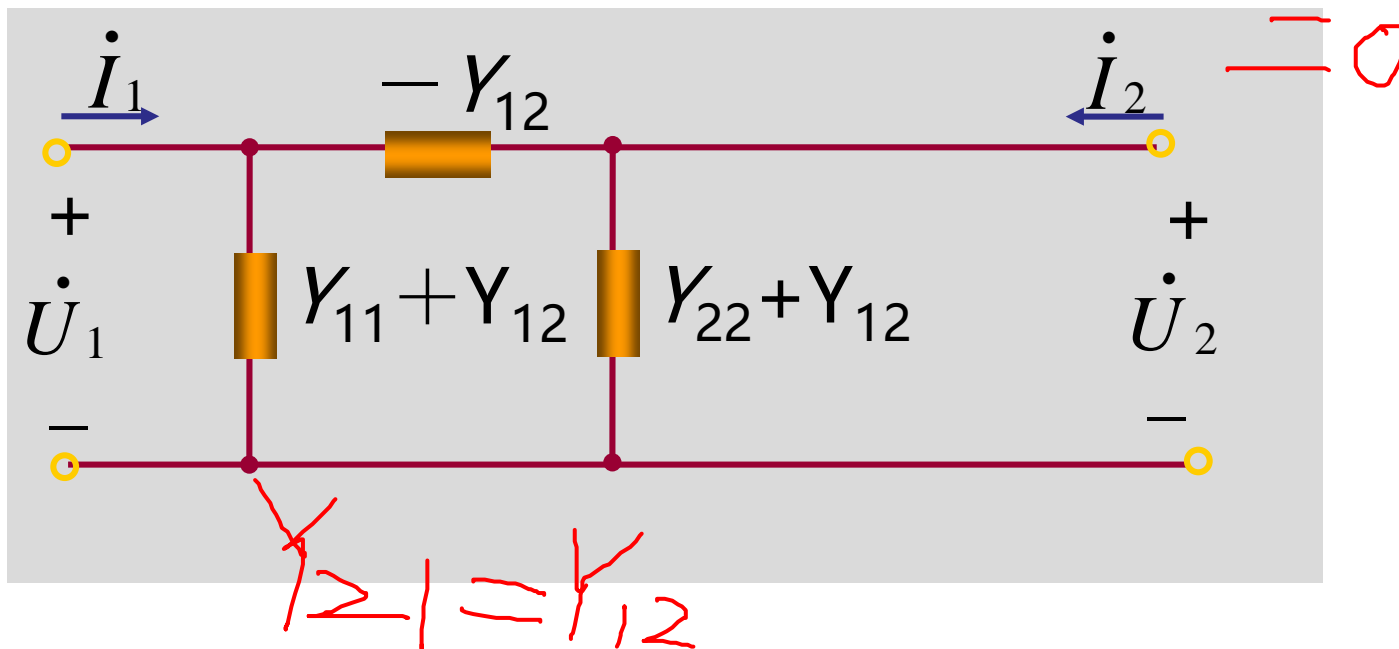
$$= -Y_{12}(\dot{U}_2 - \dot{U}_1) + (Y_{22} + Y_{12})\dot{U}_2 + (Y_{21} - Y_{12})\dot{U}_1$$




如果网络是互易的，上图变为 π 型等效电路。







注意

- ① 等效只对两个端口的电压，电流关系成立。
对端口间电压则不一定成立。

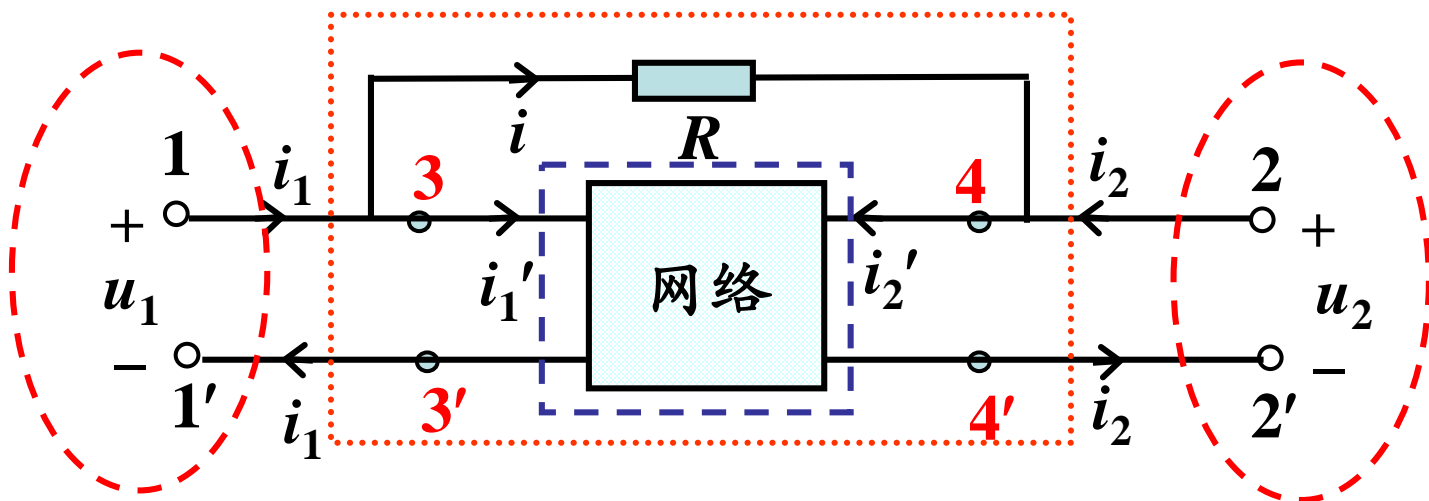

②一个二端口网络在满足相同网络方程的条件下，其等效电路模型不是唯一的；
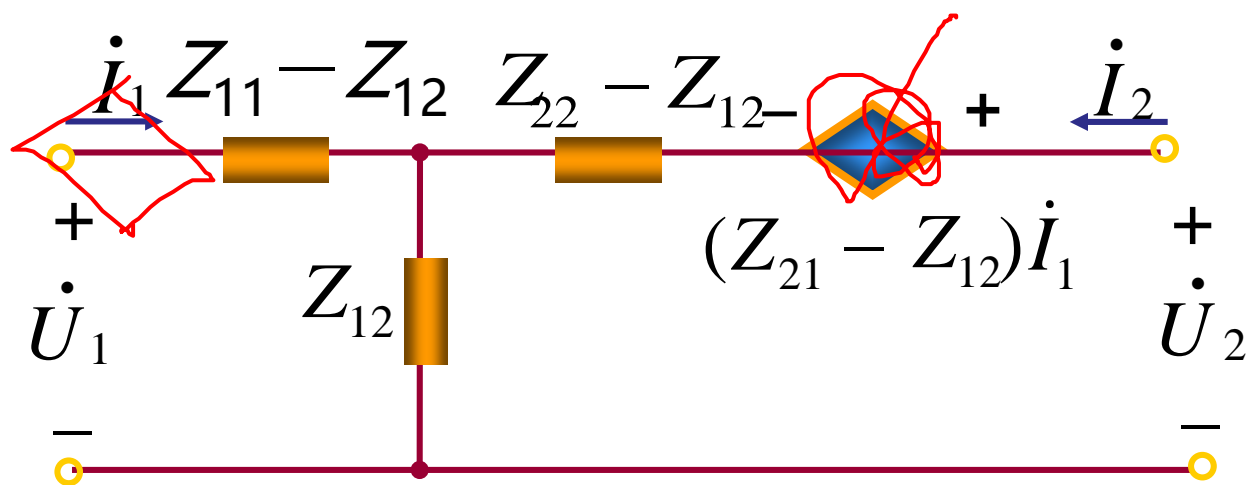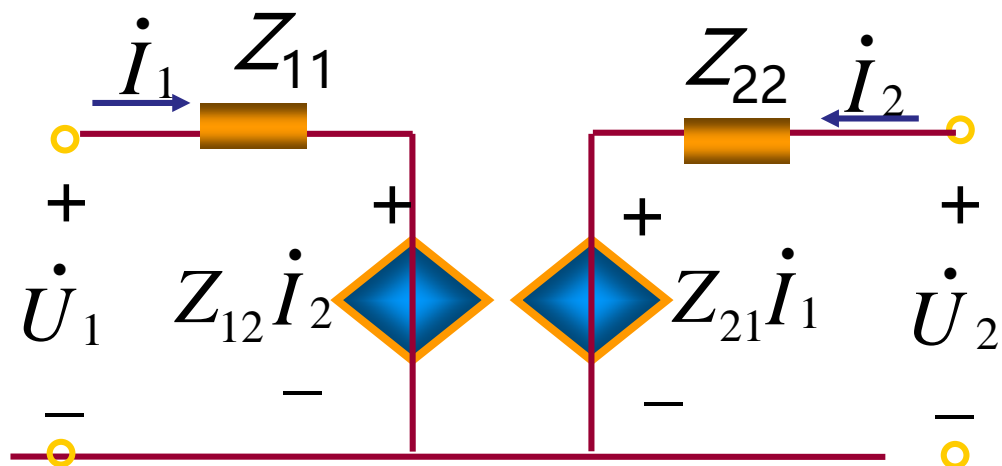
$$\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11}\dot{I}_1 + Z_{12}\dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21}\dot{I}_1 + Z_{22}\dot{I}_2 \end{cases}$$





③若网络对称则等效电路也对称。

④ π 型和T 型等效电路可以互换，根据其它参数与 Y 、 Z 参数的关系，可以得到用其它参数表示的 π 型和T 型等效电路。



例 绘出给定的 Y 参数的任意一种二端口等效电路

$$[Y] = \begin{bmatrix} 5 & -2 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$$


解 由矩阵可知: $Y_{12} = Y_{21}$ 二端口是互易的。

故可用无源 π 型二端口网络作为等效电路。

$$\begin{aligned} Y_a &= Y_{11} + Y_{12} \\ &= 5 - 2 = 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_c &= Y_{22} + Y_{12} \\ &= 3 - 2 = 1 \end{aligned}$$

$$Y_b = -Y_{12} = 2$$

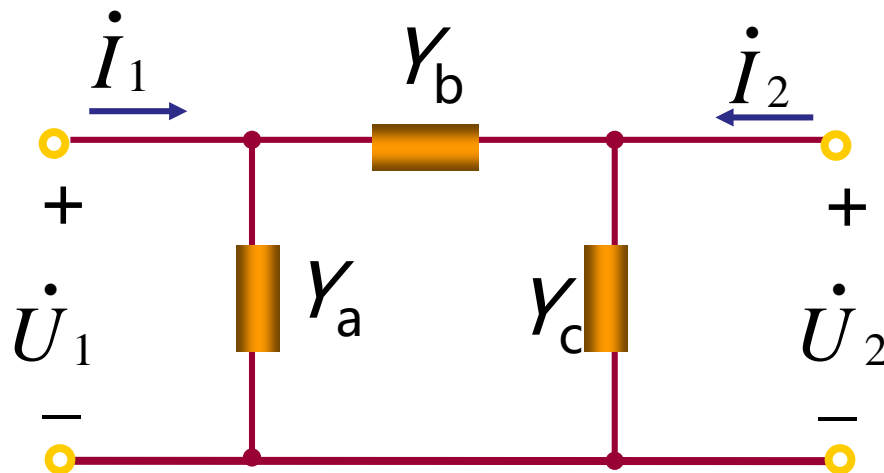


通过 π 型 \rightarrow T 型变换可得 T 型等效电路。




16.5 二端口的连接

一个复杂二端口网络可以看作是由若干简单的二端口按某种方式连接而成，这将使电路分析得到简化。

1. 级联(链联)

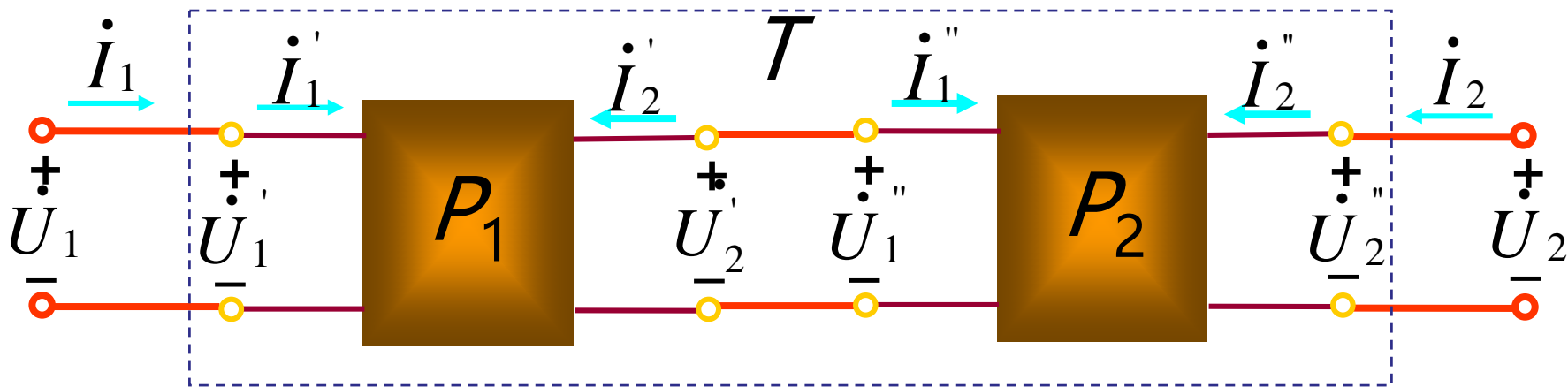

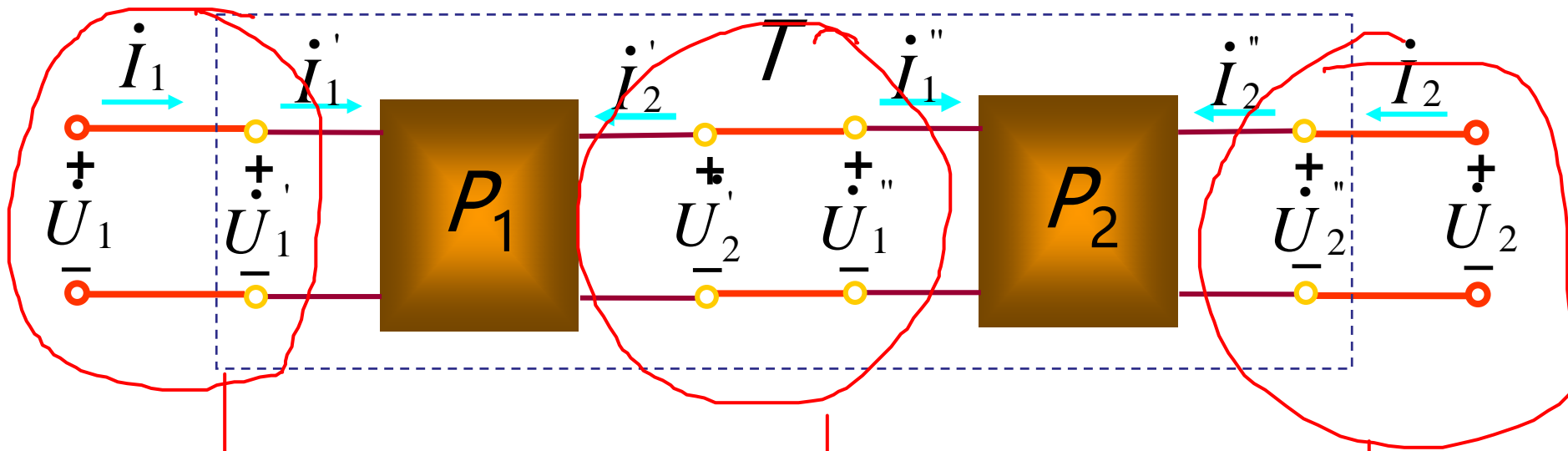


设 $[T'] = \begin{bmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{bmatrix}$ $[T''] = \begin{bmatrix} A'' & B'' \\ C'' & D'' \end{bmatrix}$

即 $\begin{bmatrix} \dot{U}_1' \\ \dot{I}_1' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_2' \\ -\dot{I}_2' \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} \dot{U}_1'' \\ \dot{I}_1'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A'' & B'' \\ C'' & D'' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_2'' \\ -\dot{I}_2'' \end{bmatrix}$

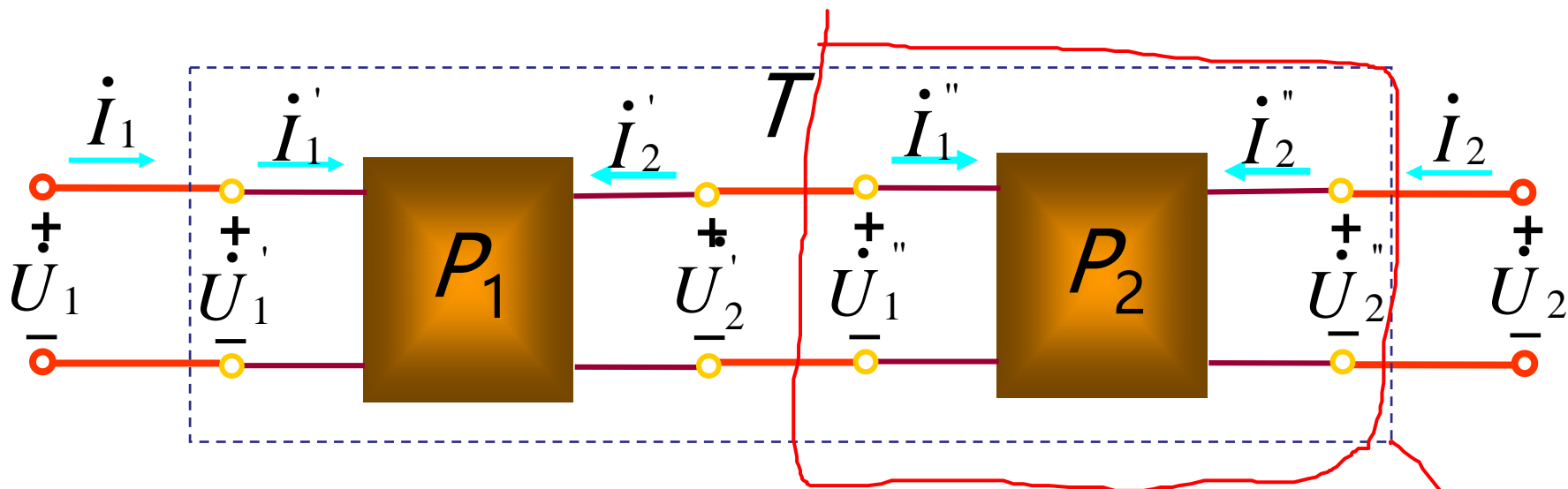级联后 $\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{U}_1' \\ \dot{I}_1' \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} \dot{U}_2' \\ -\dot{I}_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{U}_1'' \\ \dot{I}_1'' \end{bmatrix}$ $\begin{bmatrix} \dot{U}_2'' \\ -\dot{I}_2'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix}$






则

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{I}_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{U}' \\ \dot{I}' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_2' \\ -\dot{I}_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{U}_1'' \\ \dot{I}_1'' \end{bmatrix}$$
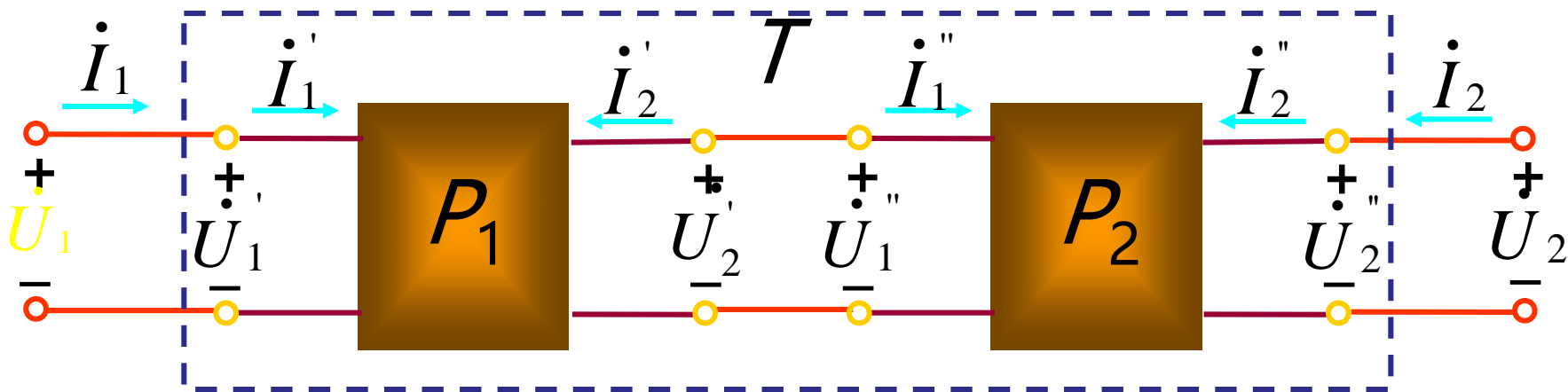
$$= \begin{bmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A'' & B'' \\ C'' & D'' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_2 \\ -\dot{I}_2 \end{bmatrix}$$





则
$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A'' & B'' \\ C'' & D'' \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} A'A'' + B'C'' & A'B'' + B'D'' \\ C'A'' + D'C'' & C'B'' + D'D'' \end{bmatrix}$$

即：

$$[T] = [T'] [T'']$$





结论

级联后所得复合二端口 T 参数矩阵等于级联的二端口 T 参数矩阵相乘。上述结论可推广到 n 个二端口级联的关系。

$$T_1, T_2, T_3, \dots, T_N$$



注意


①级联时 T 参数是矩阵相乘的关系，不是对应元素相乘。

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} A' & B' \\ C' & D' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A'' & B'' \\ C'' & D'' \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} A'A'' + B'C'' & A'B'' + B'D'' \\ C'A'' + D'C'' & C'B'' + D'D'' \end{bmatrix} \end{aligned}$$

显然 $A = A'A'' + B'C'' \neq A'A''$





②级联时各二端口的端口条件不会被破坏。

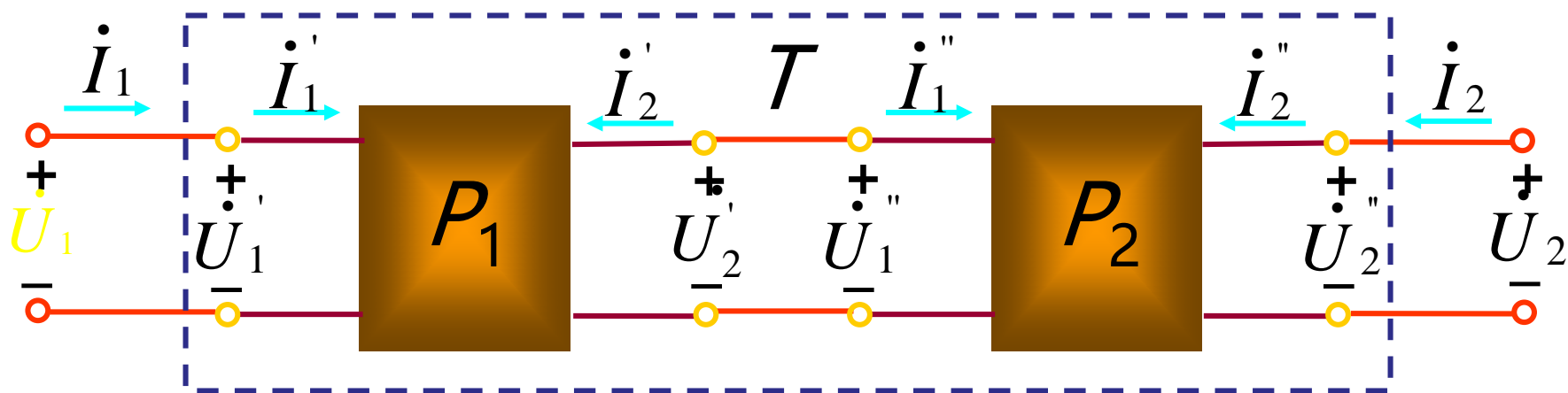

例 求两端口的 T 参数。

解

易求出

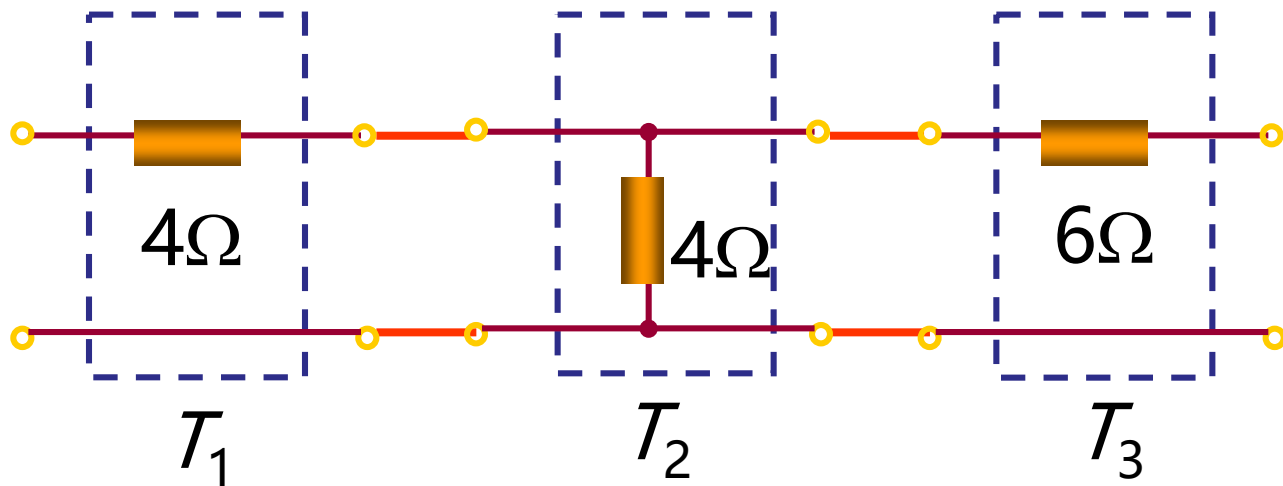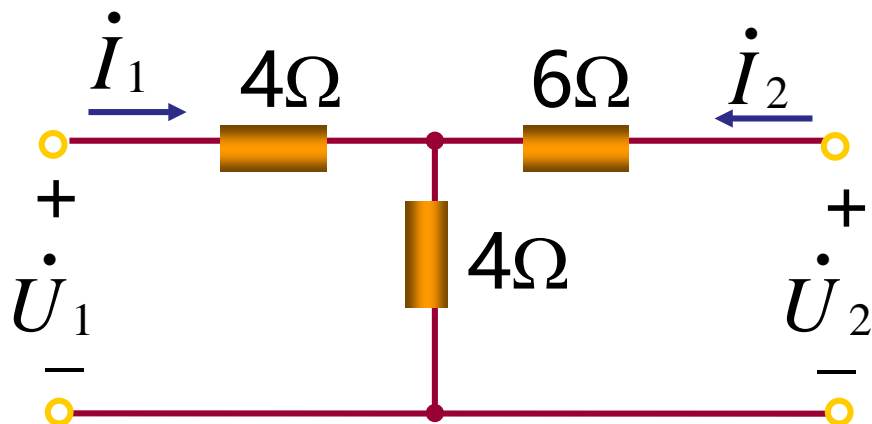

$$T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 4\Omega \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.25\text{ S} & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_3 = \begin{bmatrix} 1 & 6\Omega \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$




$$A = \left. \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} \right|_{i_2=0}$$

$$C = \left. \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2} \right|_{i_2=0}$$


$$B = \left. \frac{\dot{U}_1}{-\dot{I}_2} \right|_{\dot{U}_2=0}$$

$$D = \left. \frac{\dot{I}_1}{-\dot{I}_2} \right|_{\dot{U}_2=0}$$

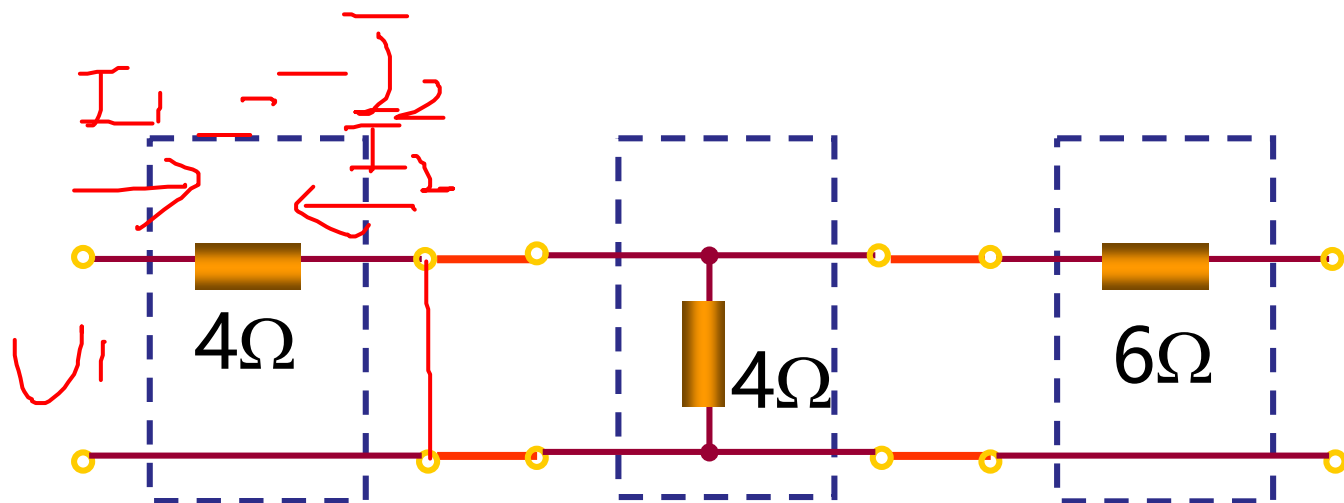
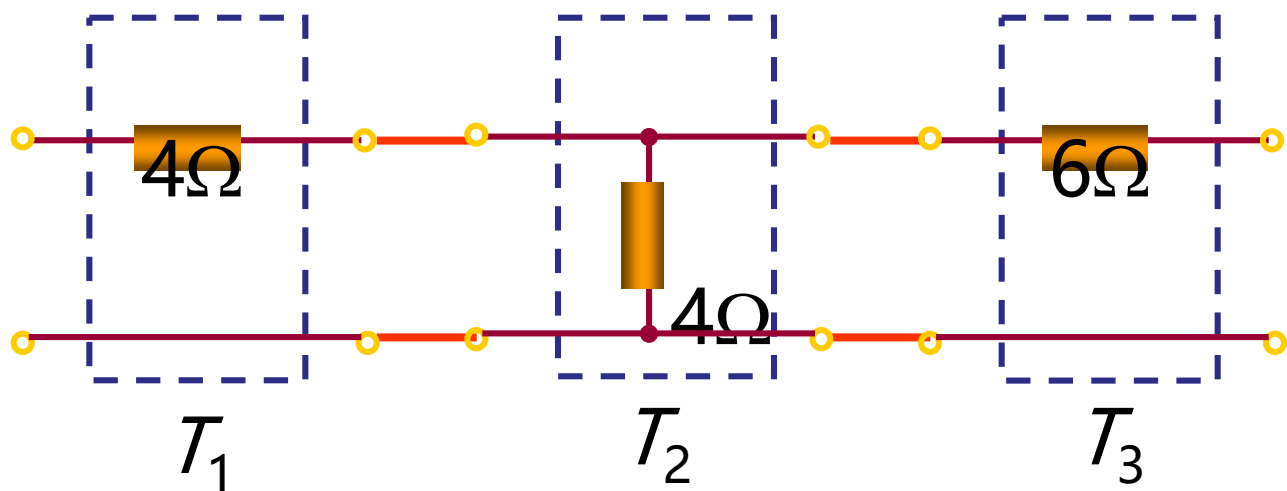
$$T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 4\Omega \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$






则 $[T] = [T_1][T_2][T_3] = \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.25 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 16\Omega \\ 0.25\text{ S} & 2.5 \end{bmatrix}$$




2. 串联

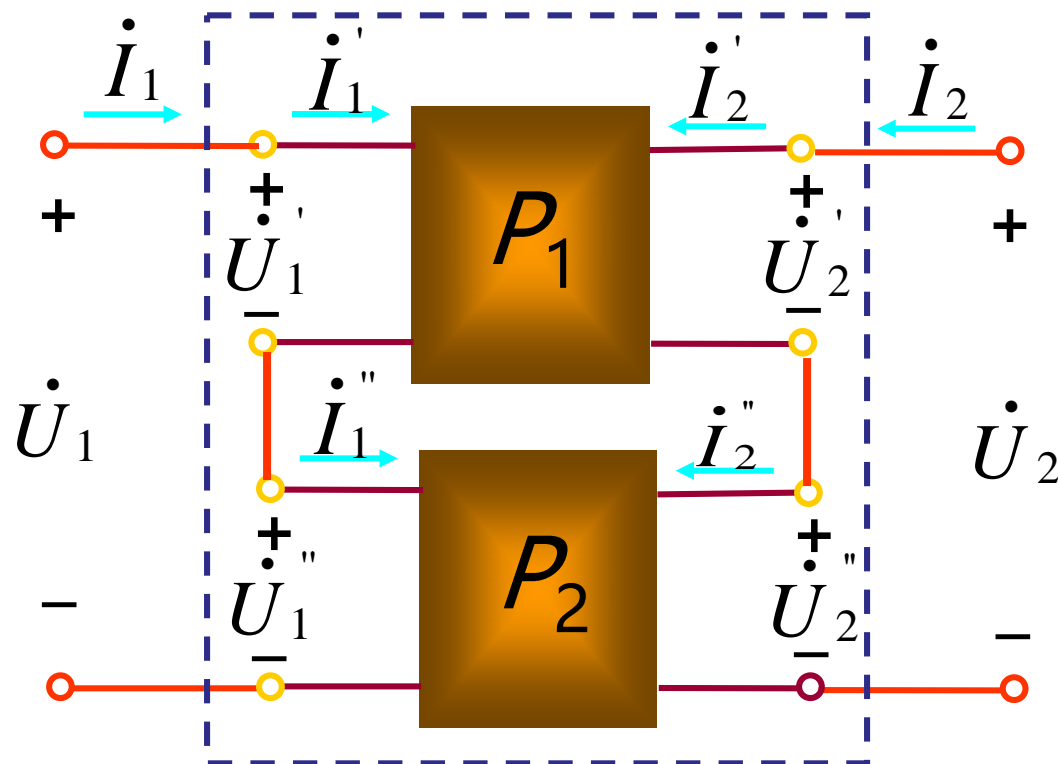

串联采用Z参数方便。
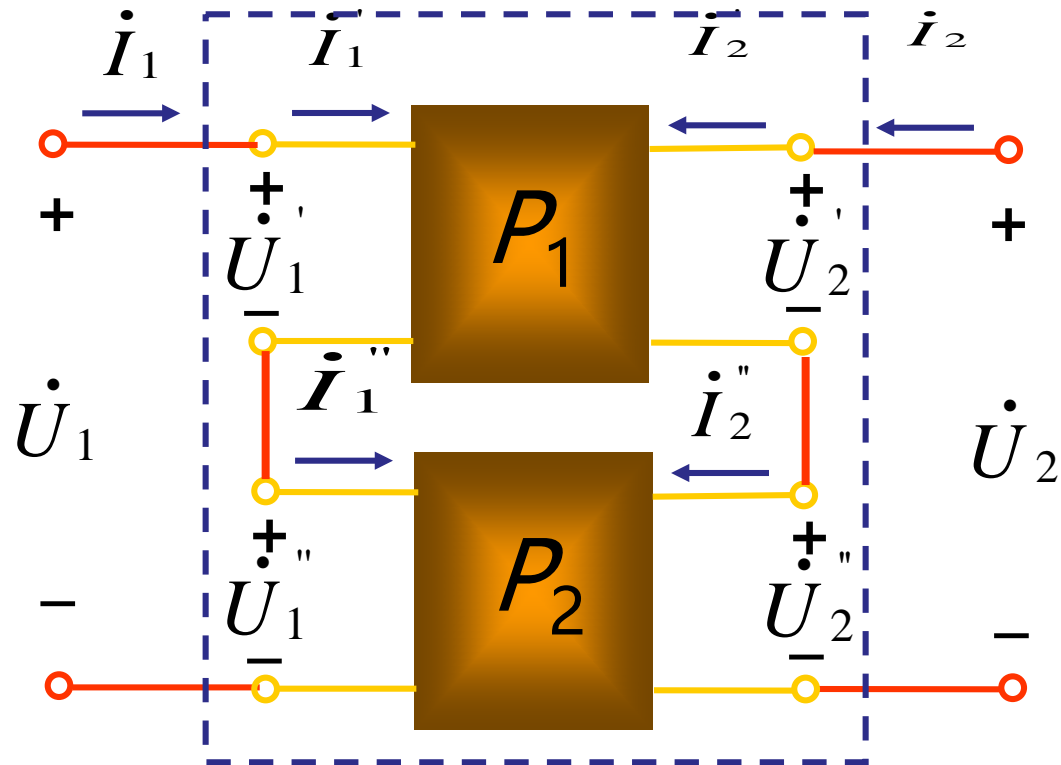
$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1' \\ \dot{U}_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11}' & Z_{12}' \\ Z_{21}' & Z_{22}' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1' \\ \dot{I}_2' \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \dot{U}_1'' \\ \dot{U}_2'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11}'' & Z_{12}'' \\ Z_{21}'' & Z_{22}'' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_1'' \\ \dot{I}_2'' \end{bmatrix}$$





$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{I}'_1 \\ \dot{I}'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{I}''_1 \\ \dot{I}''_2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{U}'_1 \\ \dot{U}'_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{U}''_1 \\ \dot{U}''_2 \end{bmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{U}'_1 \\ \dot{U}'_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{U}''_1 \\ \dot{U}''_2 \end{bmatrix} = [Z'] \begin{bmatrix} \dot{I}'_1 \\ \dot{I}'_2 \end{bmatrix} + [Z''] \begin{bmatrix} \dot{I}''_1 \\ \dot{I}''_2 \end{bmatrix}$$

$$= \{[Z'] + [Z'']\} \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = [Z] \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix}$$

则

$$[Z] = [Z'] + [Z'']$$




结论

串联后复合二端口 Z 参数矩阵等于原二端口 Z 参数矩阵相加。可推广到 n 端口串联。






注意 ①串联后端口条件可能被破坏，此时上述关系式将不成立，需检查端口条件。

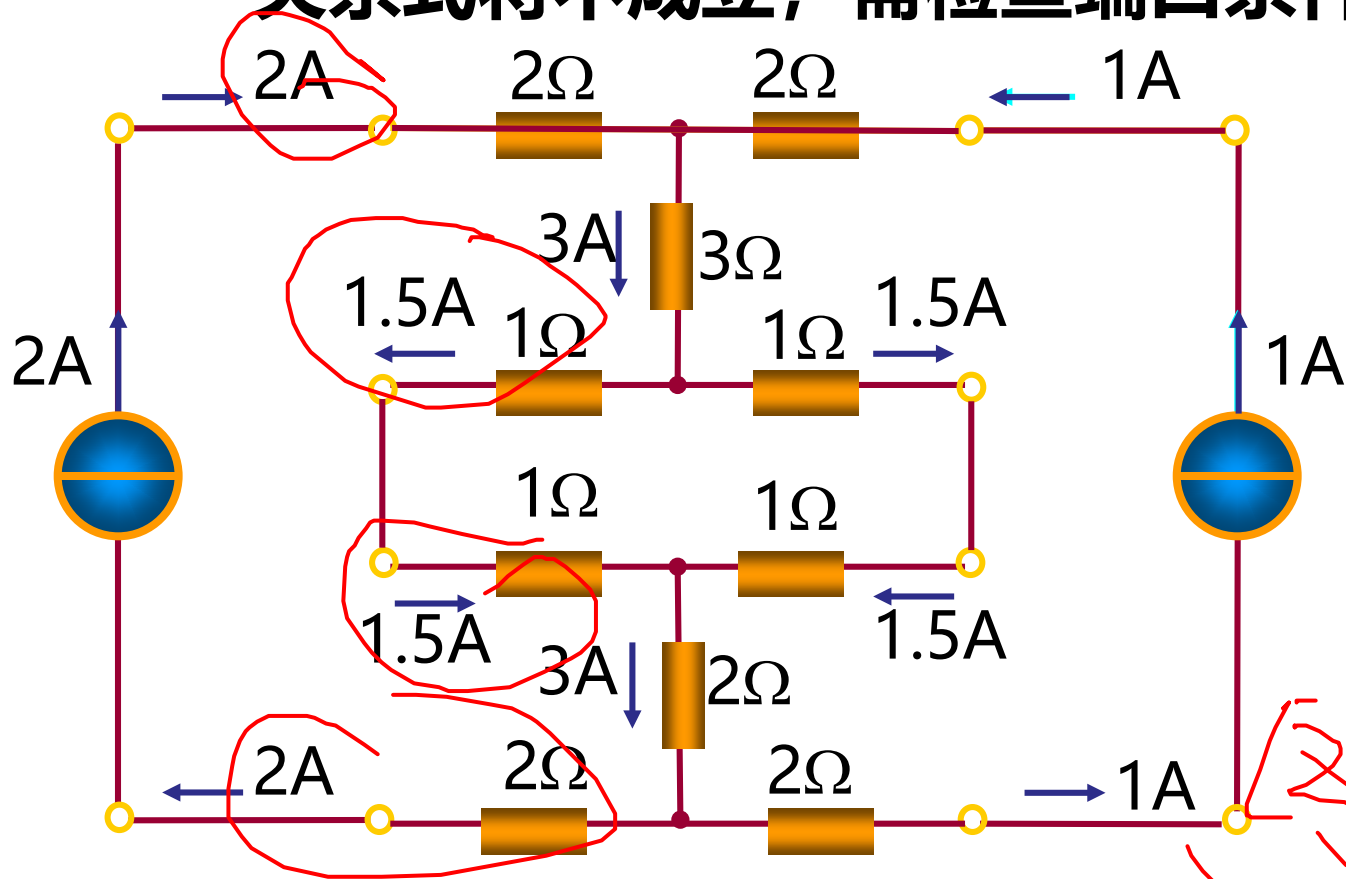

端口条件破坏！

~~$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{I}'_1 \\ \dot{I}'_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{I}''_1 \\ \dot{I}''_2 \end{bmatrix}$$~~

② 具有公共端的二端口，将公共端串联时将不会破坏端口条件。

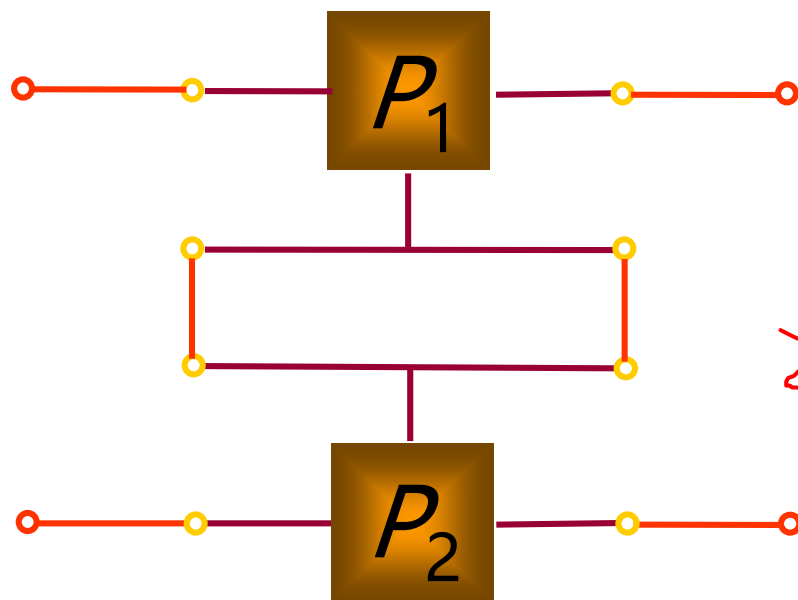


$$Z = Z' + Z''$$

端口条件不会破坏.




例

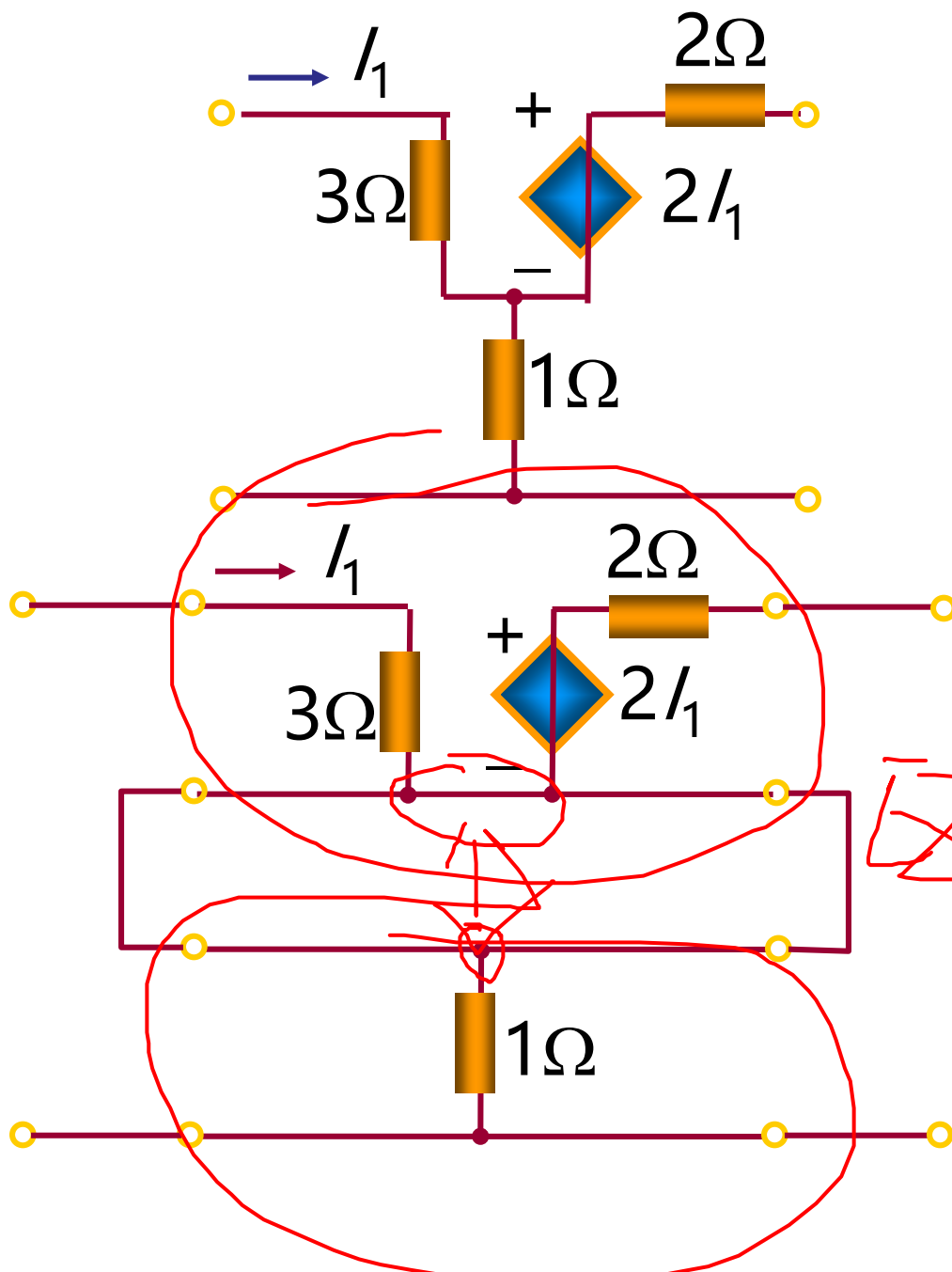

阻抗开闭




3. 并联

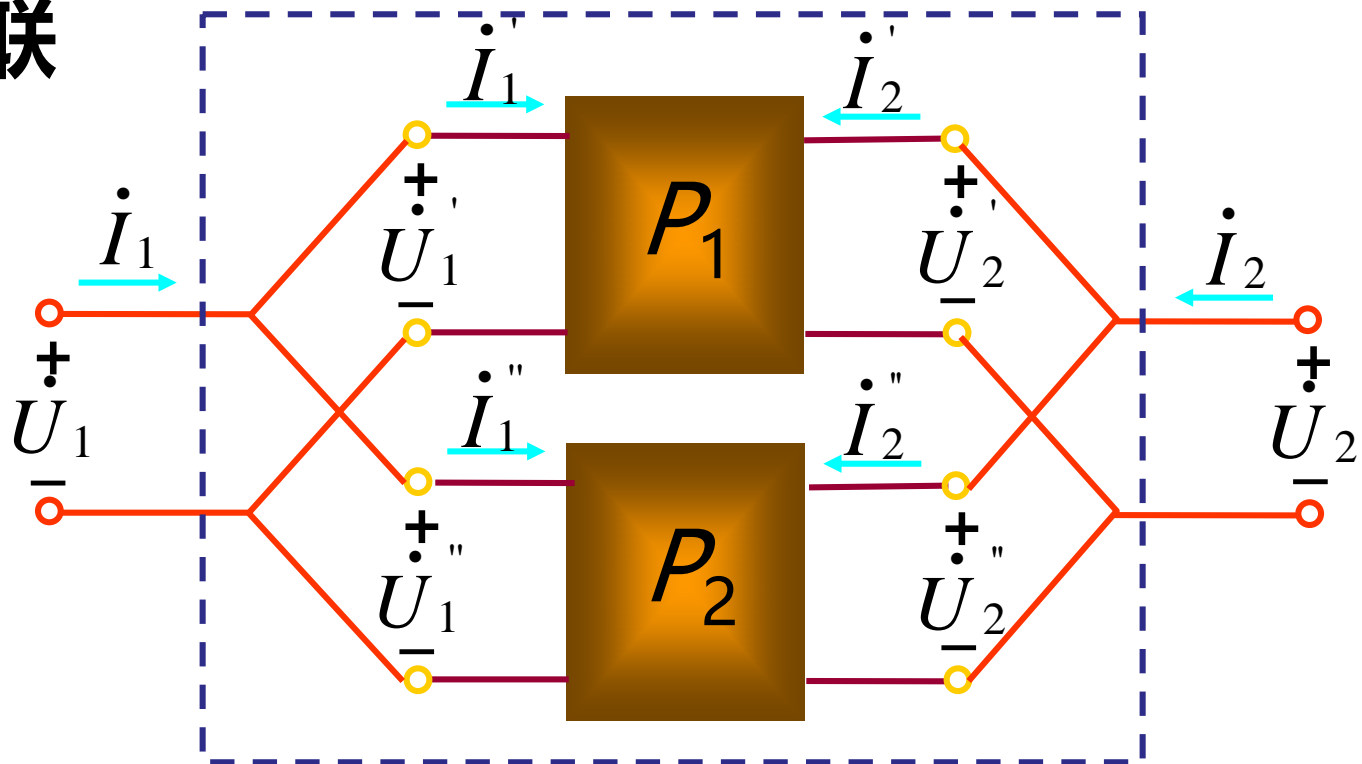

并联采用 Y 参数方便。
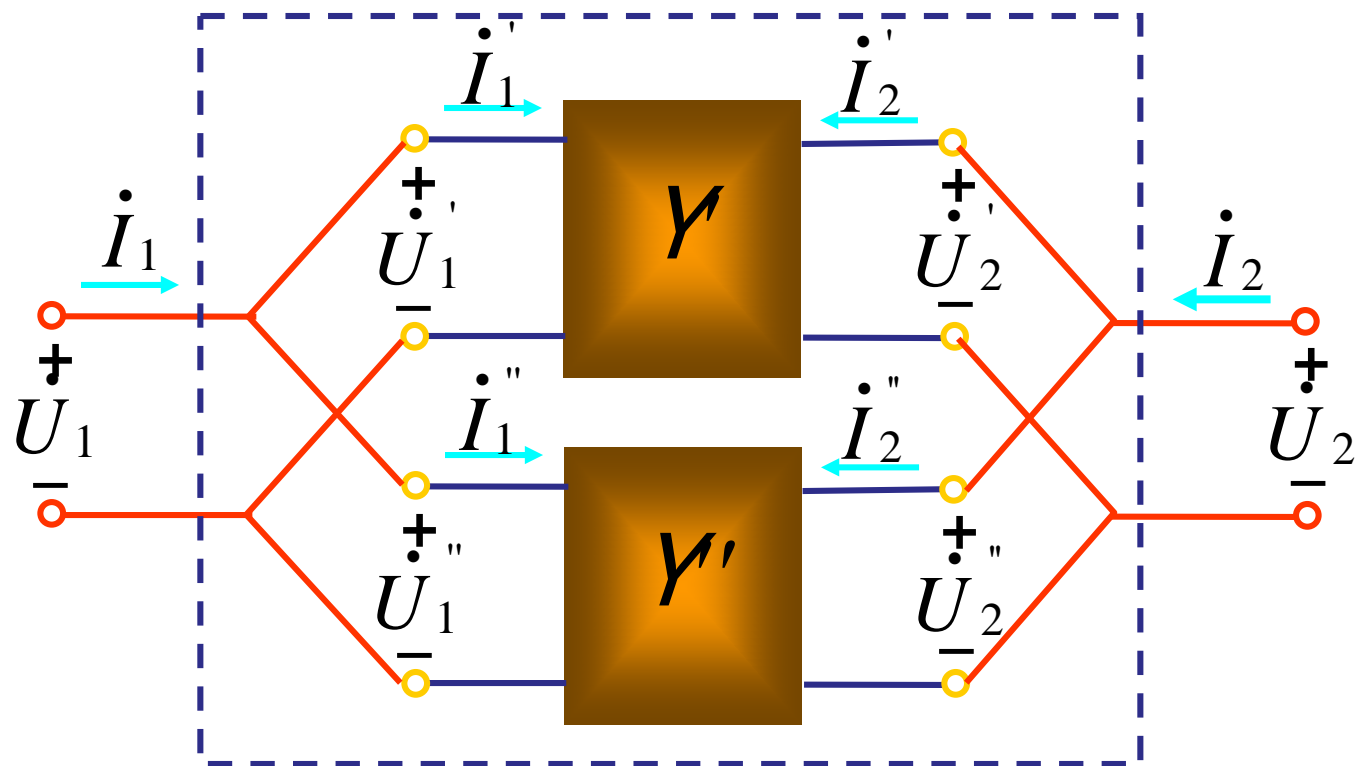
$$\begin{bmatrix} \dot{I}_1' \\ \dot{I}_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11}' & Y_{12}' \\ Y_{21}' & Y_{22}' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1' \\ \dot{U}_2' \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \dot{I}_1'' \\ \dot{I}_2'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11}'' & Y_{12}'' \\ Y_{21}'' & Y_{22}'' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1'' \\ \dot{U}_2'' \end{bmatrix}$$



并联后

$$\begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{U}_1' \\ \dot{U}_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{U}_1'' \\ \dot{U}_2'' \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dot{I}_1' \\ \dot{I}_2' \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{I}_1'' \\ \dot{I}_2'' \end{bmatrix}$$



$$\begin{aligned}
 \begin{bmatrix} \dot{I}_1 \\ \dot{I}_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \dot{I}'_1 \\ \dot{I}'_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{I}''_1 \\ \dot{I}''_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y'_{11} & Y'_{12} \\ Y'_{21} & Y'_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}'_1 \\ \dot{U}'_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Y''_{11} & Y''_{12} \\ Y''_{21} & Y''_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}''_1 \\ \dot{U}''_2 \end{bmatrix} \\
 &= \left\{ \begin{bmatrix} Y'_{11} & Y'_{12} \\ Y'_{21} & Y'_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Y''_{11} & Y''_{12} \\ Y''_{21} & Y''_{22} \end{bmatrix} \right\} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} Y'_{11} + Y''_{11} & Y'_{12} + Y''_{12} \\ Y'_{21} + Y''_{21} & Y'_{22} + Y''_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix} = [Y] \begin{bmatrix} \dot{U}_1 \\ \dot{U}_2 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

可得

$$[Y] = [Y'] + [Y'']$$

$$+ \dots + [Y^n]$$




结论

二端口并联所得复合二端口的 Y 参数矩阵
等于两个二端口 Y 参数矩阵相加。





注意 ① 两个二端口并联时，其端口条件可能被破坏，此时上述关系式将不成立。

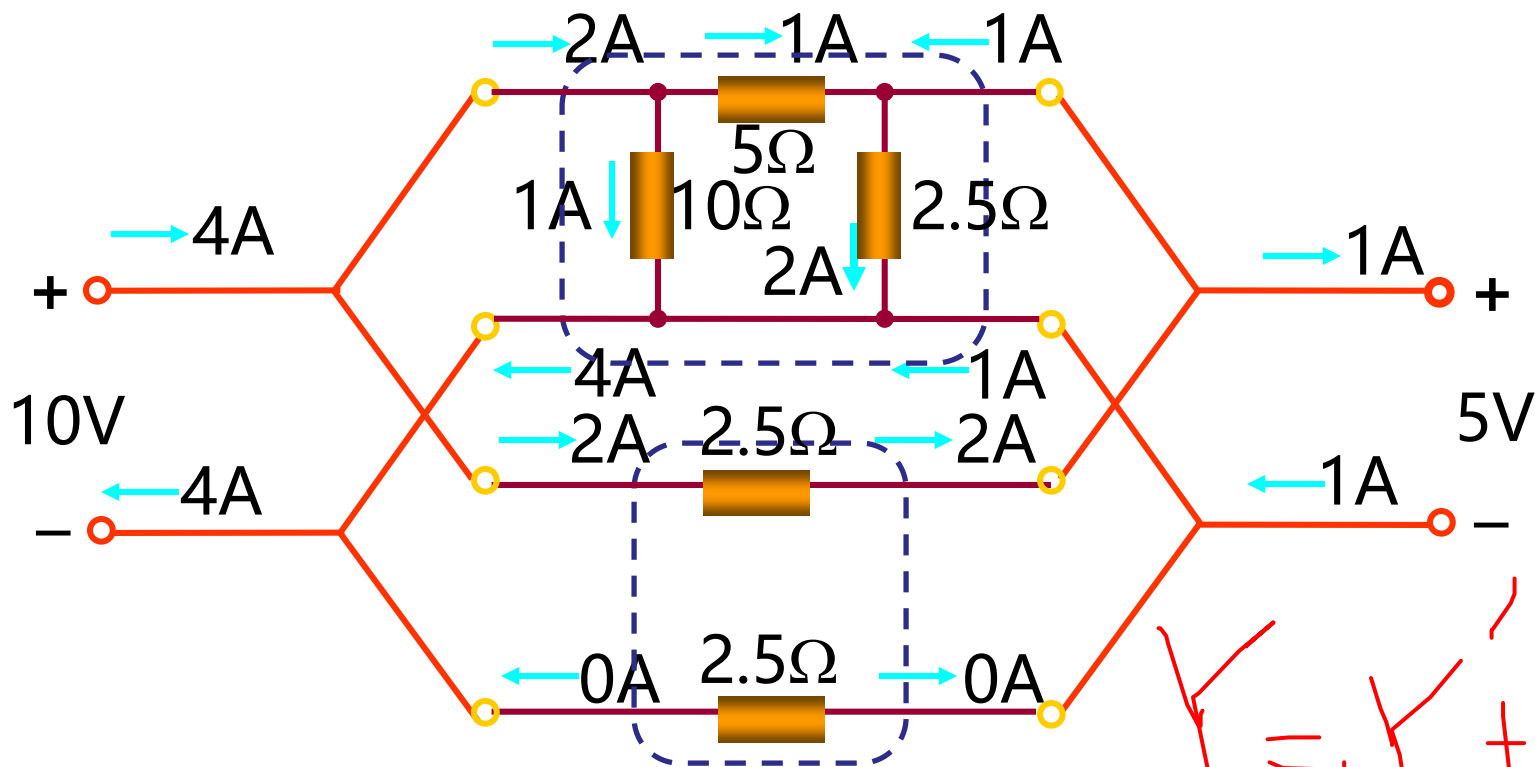


$$Y = Y' + Y''$$

并联后端口条件破坏。



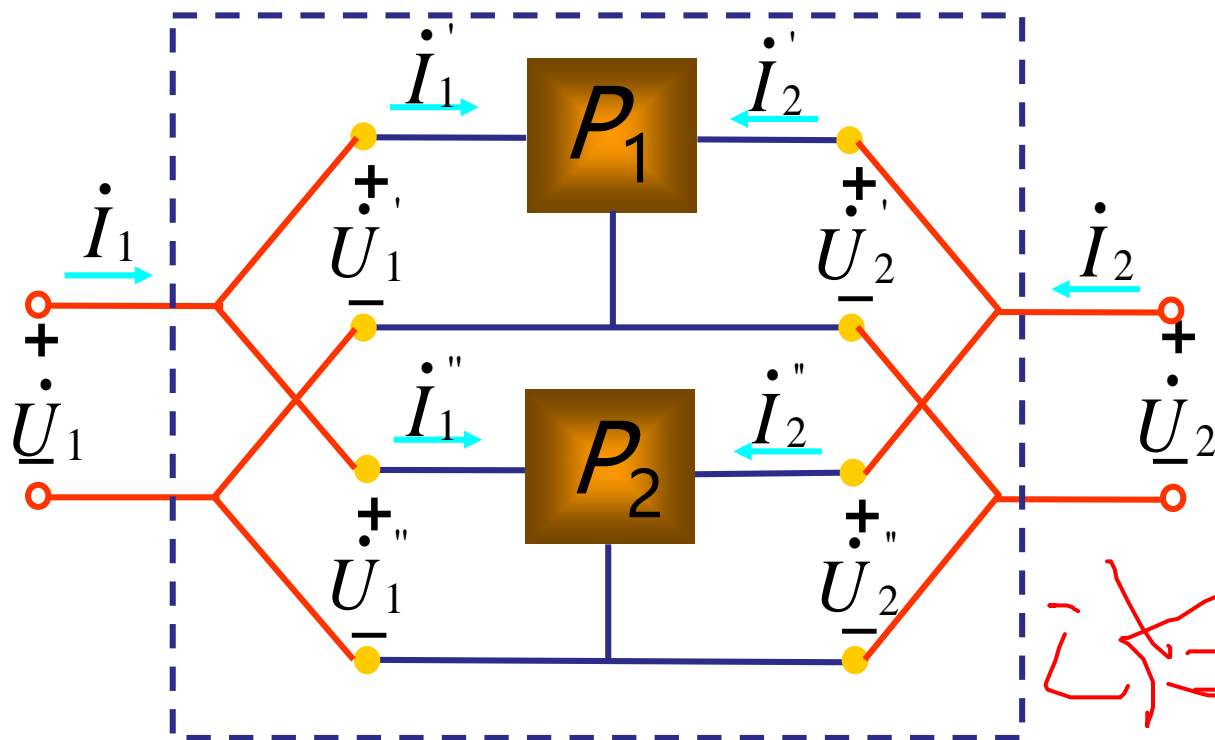
- ② 具有公共端的二端口(三端网络形成的二端口),
将公共端并在一起将不会破坏端口条件。



已证明



例

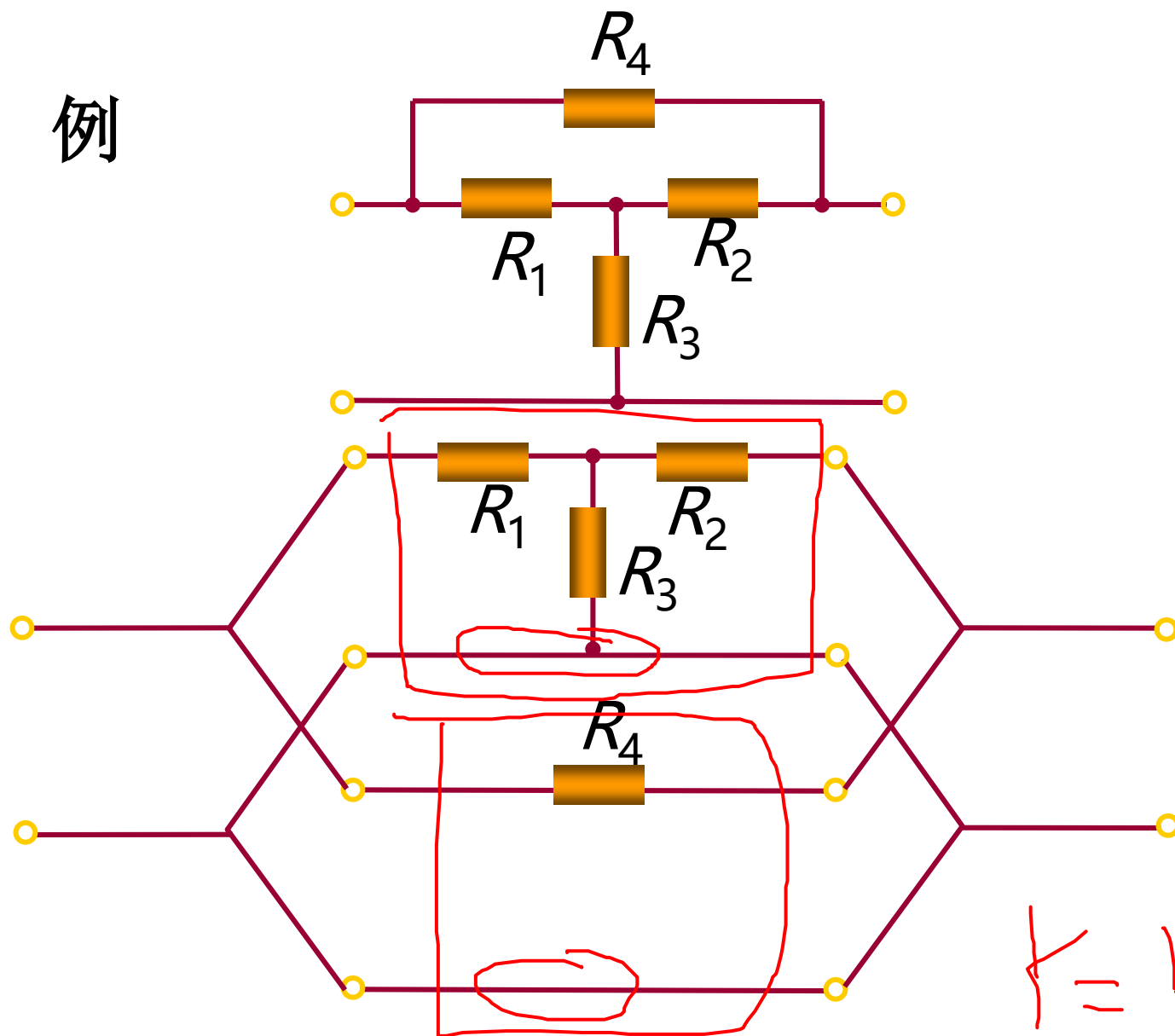

$$Y = Y_1 + Y_2$$



| | | |
|-----|---|--------|
| 级 | 联 | 用T参数表示 |
| 串 | 联 | 用Z参数表示 |
| 并 | 联 | 用Y参数表示 |
| 串-并 | 联 | 用H参数表示 |
| 并-串 | 联 | 用H参数表示 |




16.6 回转器和负阻抗转换器

1. 回转器

回转器是一种线性非互易的多端元件，可以用晶体管电路或运算放大器来实现。

① 回转器的基本特性

● 符号

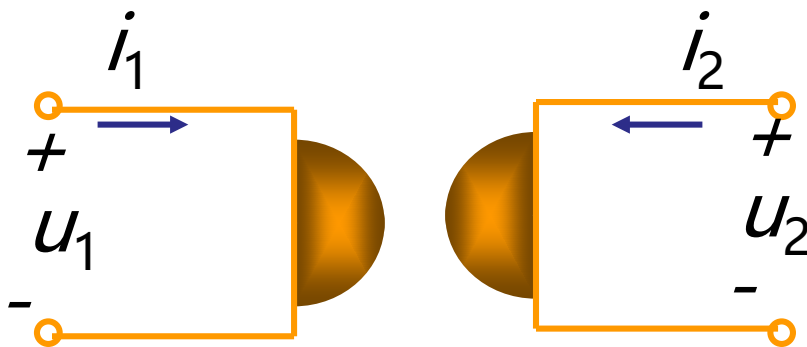

● 电压电流关系

$$\begin{cases} u_1 = -ri_2 \\ u_2 = ri_1 \end{cases}$$

回转电阻



或写为 $\begin{cases} i_1 = gu_2 & -gu_2 \\ i_2 = -gu_1 & gu_1 \end{cases}$

回转电导

$r = \frac{1}{g}$ → 简称回转常数，表征回转器特性的参数。

• Z、Y、T参数

Z参数 $\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -r \\ r & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}$

$u_1 = -r i_2$ $u_2 = r i_1$

$[Z] = \begin{bmatrix} 0 & -r \\ r & 0 \end{bmatrix}$


$Z_{12} \neq Z_{21}$



Y参数

$$\begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & g \\ -g & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$
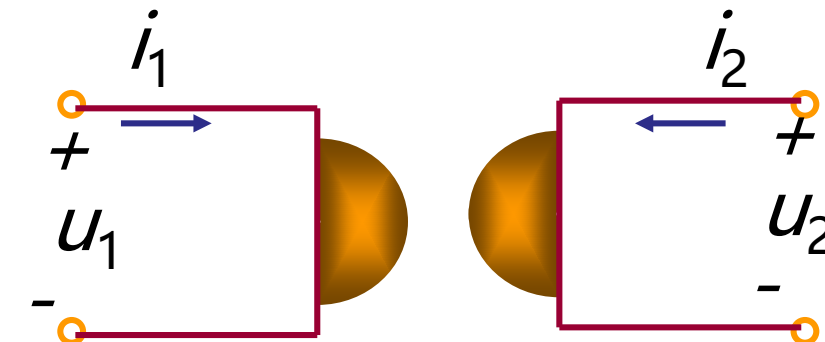
$$[Y] = \begin{bmatrix} 0 & g \\ -g & 0 \end{bmatrix}$$



$$Y_{12} \neq Y_{21}$$

$$\Delta[T] \neq 1$$

T参数

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{g} \\ g & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2 \\ i_2 \end{bmatrix}$$

$$[T] = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{g} \\ g & 0 \end{bmatrix}$$



结论 回转器是非互易的两端口网络。



● 功率

$$u_1 = -r i_2$$

任一瞬间输入回转器
的功率为：

$$u_2 = r i_1$$





$$u_1 i_1 + u_2 i_2 = -r i_1 i_2 + r i_1 i_2 = 0$$



结论

理想回转器是不储能、不耗能的无源性两端口元件。


② 回转器的等效电路

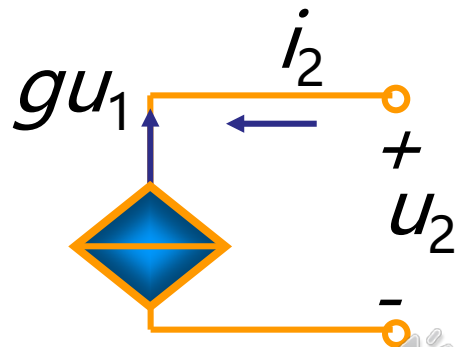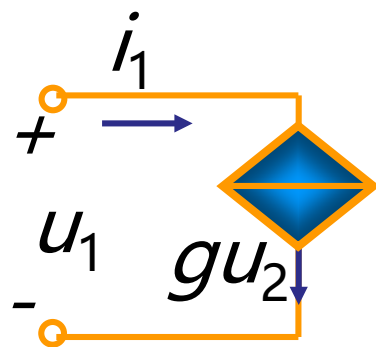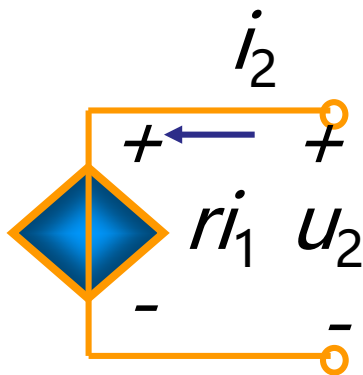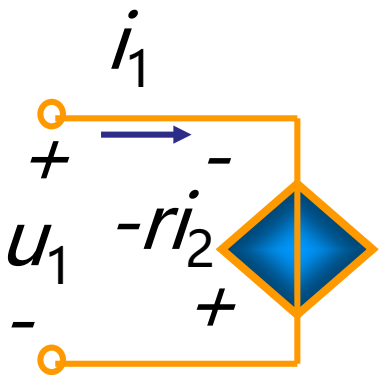

③ 回转器的应用

回转器的逆变性


图示电路的输入阻抗为：

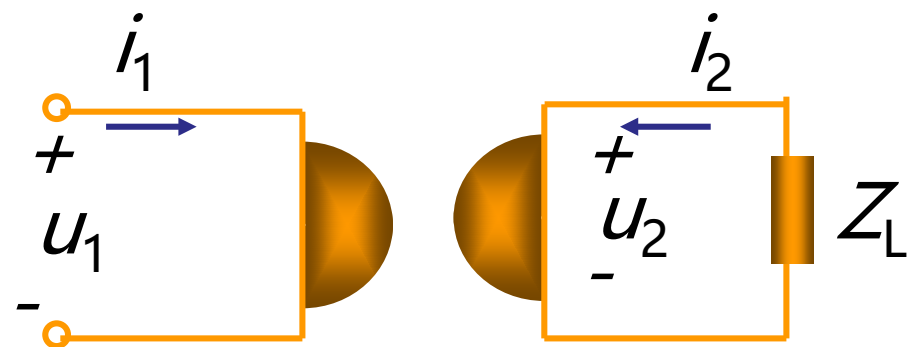

$$Z_i = \frac{u_1}{i_1} = \frac{-ri_2}{u_2/r} = \frac{r^2}{Z_L}$$

逆变性

若： $Z_L = \frac{1}{j\omega C} \rightarrow Z_i = r^2 \cdot j\omega C$

 **结论** 回转器具有把一个电容回转为一个电感的本领，实现了没有磁场的电感，这为实现难于集成的电感提供了可能性。




2. 负阻抗变换器

负阻抗变换器（简称NIC）是一个能将阻抗按一定比例进行变换并改变其符号的两端口元件，可以用晶体管电路或运算放大器来实现。



① 负阻抗变换器的基本特性

● 符号

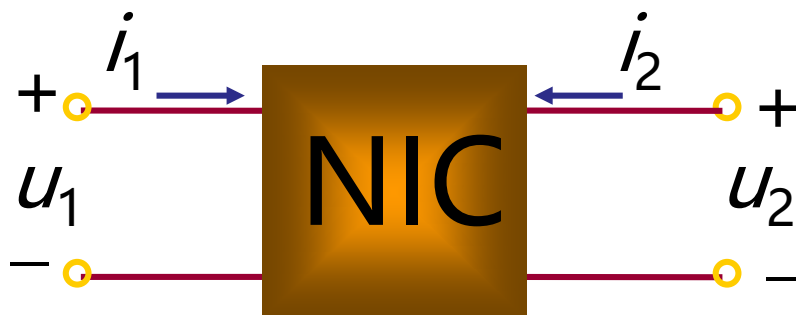

● 电压电流关系

$$\begin{cases} u_1 = u_2 \\ i_1 = ki_2 \end{cases}$$

$i_1 = -i_2 \times -k$
电流反向型
 $= k i_2$

$\begin{bmatrix} u_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2 \\ i_2 \end{bmatrix}$ 或 $\begin{bmatrix} u_1 \\ i_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -k & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_2 \\ i_2 \end{bmatrix}$

● T参数

$$\begin{cases} u_1 = -k u_2 \\ i_1 = -i_2 \end{cases}$$


电压反向型

$$[T] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -k \end{bmatrix} \quad \text{or} \quad [T] = \begin{bmatrix} -k & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$



② 正阻抗变为负阻抗的性质
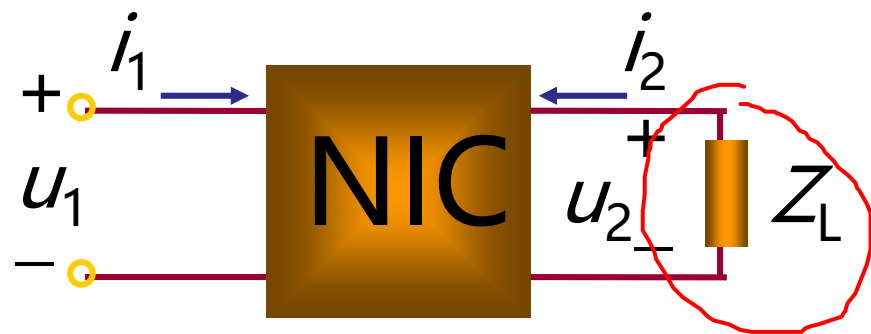
$$Z_i = \frac{u_1}{i_1} = \frac{u_2}{ki_2} = -\frac{Z_L}{k}$$



or $Z_i = \frac{u_1}{i_1} = \frac{-ku_2}{-i_2} = -kZ_L$

$$\begin{cases} u_1 = u_2 \\ i_1 = ki_2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} u_1 = -ku_2 \\ i_1 = -i_2 \end{cases}$$

$$\frac{u_2}{i_2} = -Z_L$$



Homework

16-2

16-7

16-9

16-12