

第2章 电阻电路的等效变换

本章重点

2.1	引言
2.2	电路的等效变换
2.3	电阻的串联和并联
2.4	电阻的Y形连接和 Δ 形连接的等效变换
2.5	电压源、电流源的串联和并联
2.6	实际电源的两种模型及其等效变换
2.7	输入电阻



● 重点:

1. 电路等效的概念;
2. 电阻的串、并联;
3. 电阻的 $Y-\Delta$ 变换;
4. 电压源和电流源的等效变换;



电阻电路 → **仅由电源和线性电阻构成的电路**



分析方法 → **①欧姆定律和基尔霍夫定律是
分析电阻电路的依据；**

**②等效变换的方法,也称化简的
方法。**



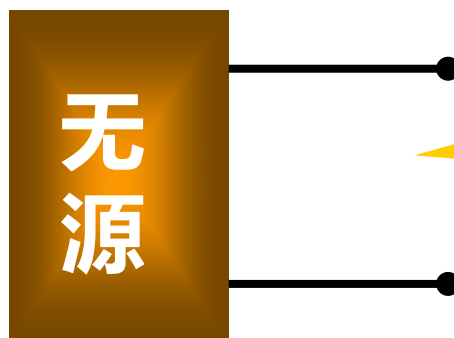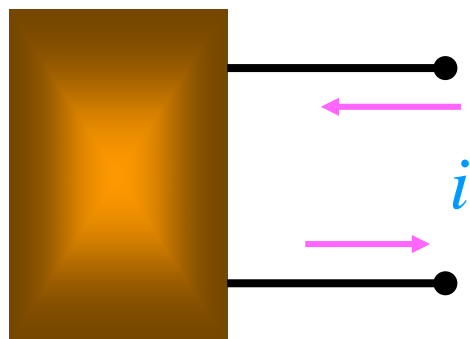2.2 电路的等效变换

任何一个复杂的电路, 向外引出两个端子, 且从一个端子流入的电流等于从另一端子流出的电流, 则称这一电路为二端网络 (或一端口网络)。




无源
一
端
口



2. 两端电路等效的概念

两个两端电路，端口具有相同的电压、电流关系，则称它们是等效的电路。

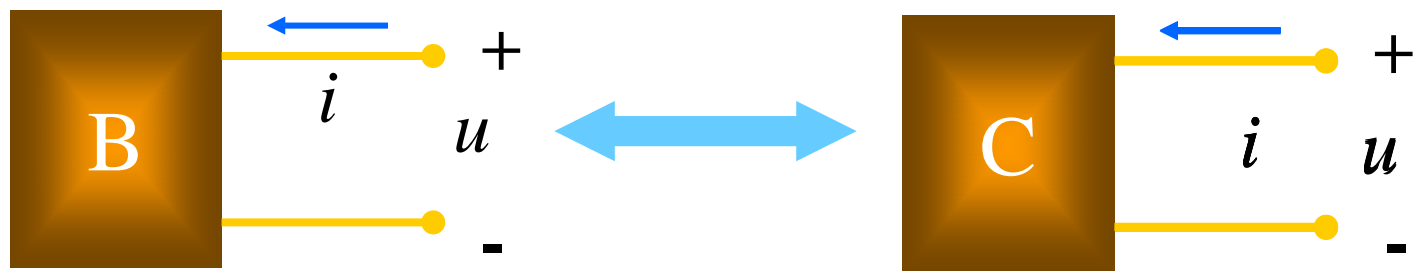

对A电路中的电流、电压和功率而言，满足：





→ 两电路具有相同的VCR;

②电路等效变换的对象:

→ 未变化的外电路_A中的电压、电流和功率;
(即对外等效, 对内不等效)

③电路等效变换的目的:


→ 化简电路, 方便计算。



2.3 电阻的串联和并联

1. 电阻串联

① 电路特点

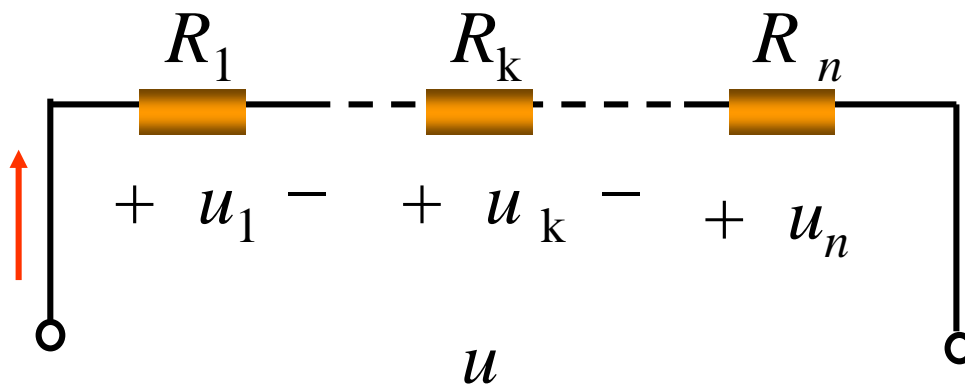


- (a) 各电阻顺序连接，流过同一电流 (KCL);
- (b) 总电压等于各串联电阻的电压之和 (KVL)。

$$u = u_1 + \cdots + u_k + \cdots + u_n$$



②等效电阻

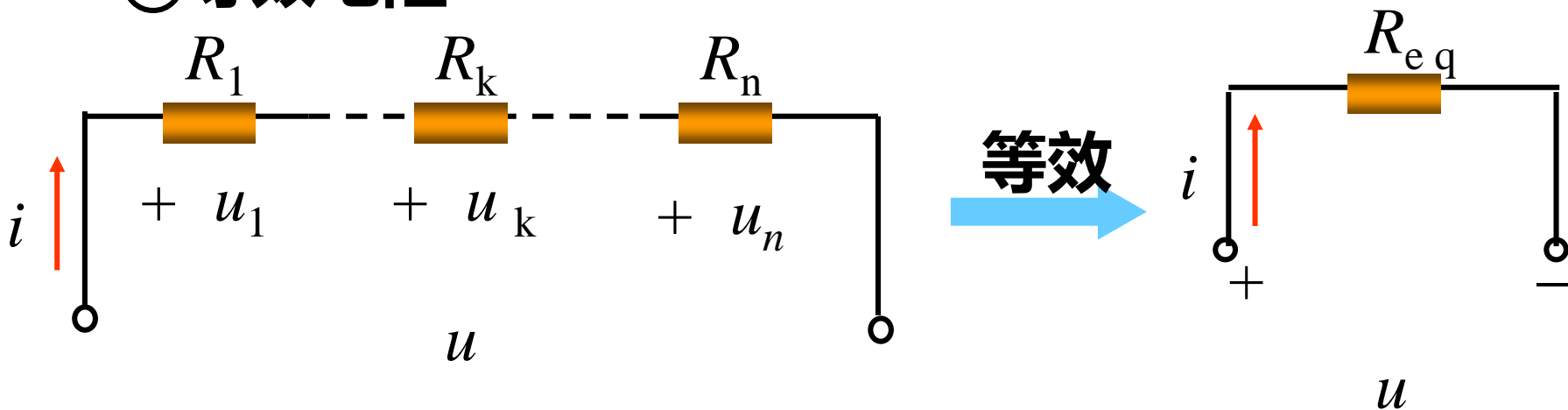

由欧姆定律

$$u = R_1 i + \cdots + R_k i + \cdots + R_n i = (R_1 + \cdots + R_n) i = R_{eq} i$$

$$R_{eq} = R_1 + \cdots + R_k + \cdots + R_n = \sum_{k=1}^n R_k > R_k$$




结论

串联电路的总电阻等于各分电阻之和。



③ 串联电阻的分压
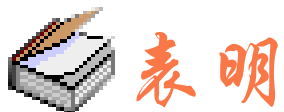
$$u_k = R_k i = R_k \frac{u}{R_{eq}} = \frac{R_k}{R_{eq}} u < u$$




电压与电阻成正比，因此串联电阻电路可作分压电路。

例

两个电阻的分压：

$$u_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} u$$

$$u_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} u$$

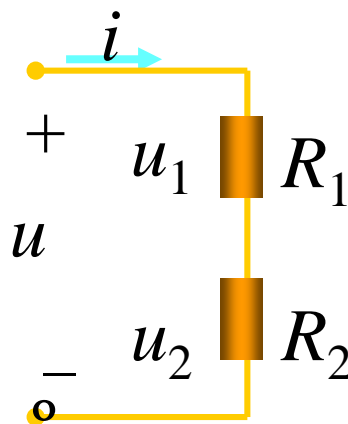

④功率

$$p_1=R_1i^2, \quad p_2=R_2i^2, \quad \dots, \quad p_n=R_ni^2$$


$$p_1:p_2:\dots:p_n=R_1:R_2:\dots:R_n$$

总功率

$$p=R_{\text{eq}}i^2=(R_1+R_2+\dots+R_n)i^2$$

$$=R_1i^2+R_2i^2+\dots+R_ni^2$$

$$=p_1+p_2+\dots+p_n$$

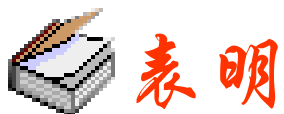


表明

- ① 电阻串联时，各电阻消耗的功率与电阻大小成正比；
- ② 等效电阻消耗的功率等于各串联电阻消耗功率的总和。



2. 电阻并联

① 电路特点

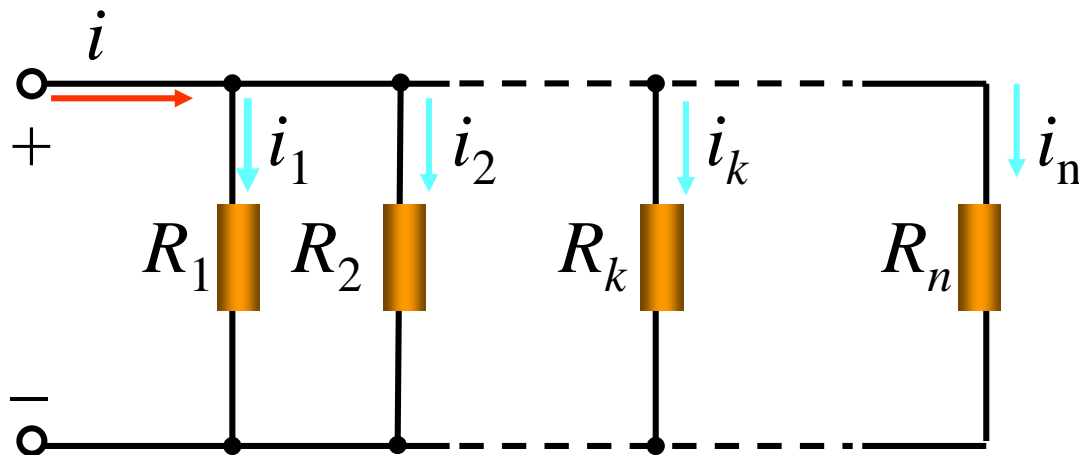


(a) 各电阻两端为同一电压 (KVL);

(b) 总电流等于流过各并联电阻的电流之和(KCL)。

$$i = i_1 + i_2 + \dots + i_k + \dots + i_n$$



②等效电阻

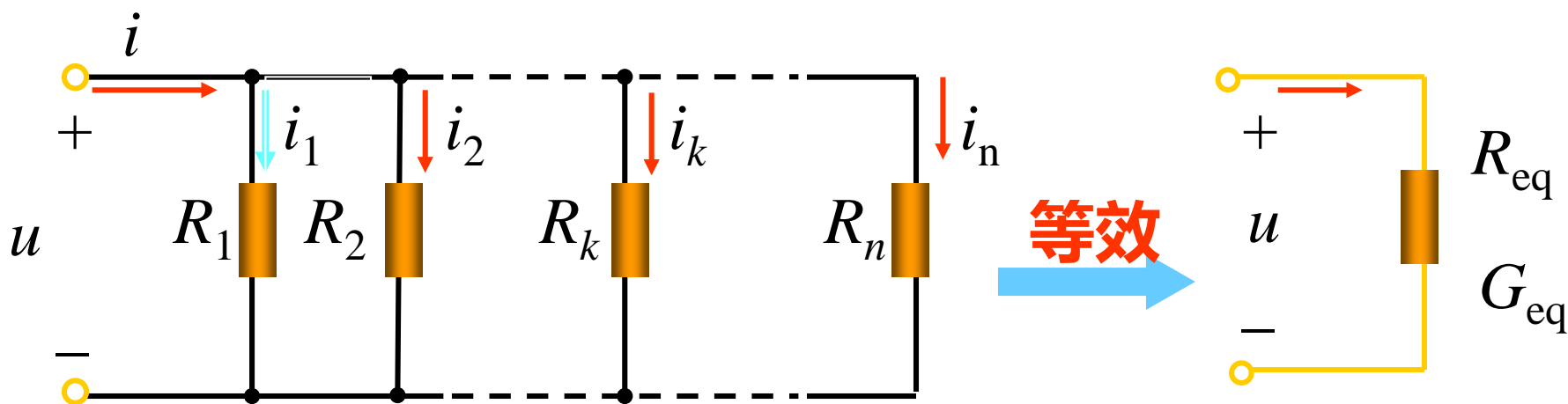

由KCL:
$$i = i_1 + i_2 + \dots + i_k + \dots + i_n$$

$$= u/R_1 + u/R_2 + \dots + u/R_n$$
$$= u(1/R_1 + 1/R_2 + \dots + 1/R_n) = uG_{eq}$$

$$G_{eq} = G_1 + G_2 + \dots + G_n = \sum_{k=1}^n G_k > G_k$$





结论

等效电导等于并联的各电导之和。

$$\frac{1}{R_{eq}} = G_{eq} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} \quad \text{即} \quad R_{eq} < R_k$$

$$G_{eq} = G_1 + G_2 + \cdots + G_n = \sum_{k=1}^n G_k > G_k$$

③ 并联电阻的分流

电流分配与
电导成正比

$$\frac{i_k}{i} = \frac{u / R_k}{u / R_{eq}} = \frac{G_k}{G_{eq}} \quad \longrightarrow \quad i_k = \frac{G_k}{G_{eq}} i$$



$$\frac{1}{R_{eq}} = G_{eq} = G_1 + G_2 + \cdots + G_n = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n} \quad i_k = \frac{G_k}{G_{eq}} i$$


两电阻的分流：

$$G_{eq} = G_1 + G_2 = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$i_1 = \frac{1/R_1}{1/R_1 + 1/R_2} i = \frac{R_2 i}{R_1 + R_2}$$
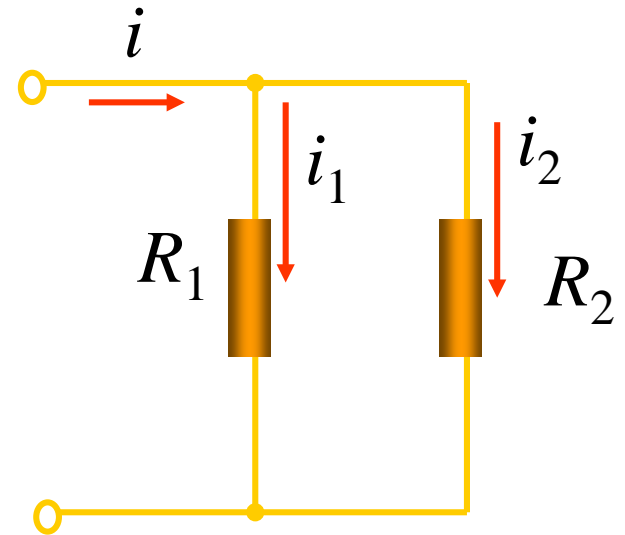
$$i_2 = \frac{1/R_2}{1/R_1 + 1/R_2} i = \frac{R_1 i}{R_1 + R_2} = (i - i_1)$$




④功率

$$p_1=G_1u^2, \quad p_2=G_2u^2, \quad \dots, \quad p_n=G_nu^2$$

$$p_1:p_2:\dots:p_n=G_1:G_2:\dots:G_n$$

总功率
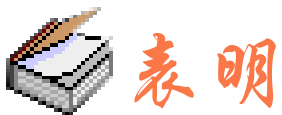
$$\begin{aligned} p &= G_{\text{eq}}u^2 = (G_1 + G_2 + \dots + G_n)u^2 \\ &= G_1u^2 + G_2u^2 + \dots + G_nu^2 \\ &= p_1 + p_2 + \dots + p_n \end{aligned}$$




表明

- ①电阻并联时，各电阻消耗的功率与电阻大小成反比；
- ②等效电阻消耗的功率等于各并联电阻消耗功率的总和



电路中有电阻的串联，又有电阻的并联，这种连接方式称电阻的串并联。


计算图示电路中各支路的电压和电流

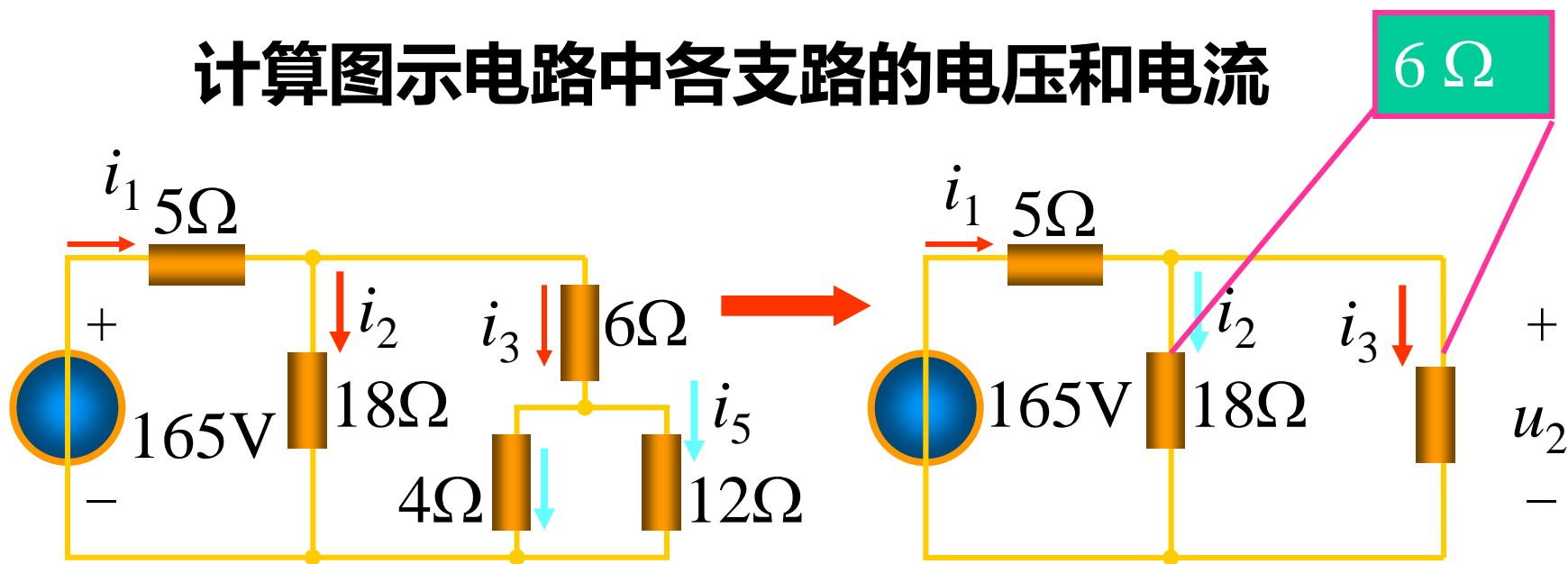

$$i_1 = 165 / 11 = 15 \text{ A}$$

$$u_2 = 165 \text{ V} - 5 \Omega \times 15 \text{ A} = 90 \text{ V}$$
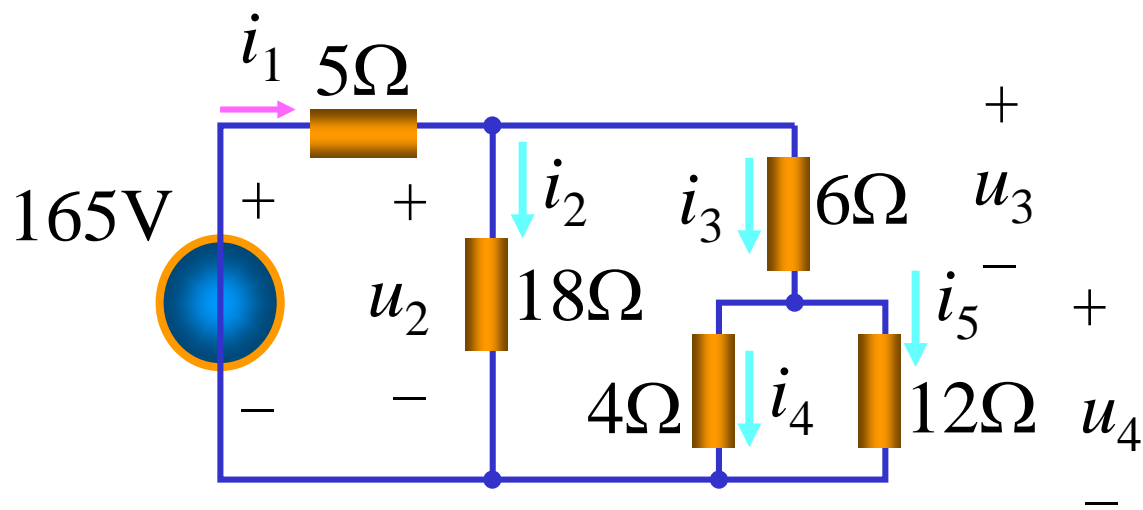
$$u_2 = 6 i_1 = 6 \times 15 = 90 \text{ V}$$



$$i_2 = 90/18 = 5\text{A}$$

$$u_3 = 6i_3 = 6 \times 10 = 60\text{V}$$

$$i_3 = 15 - 5 = 10\text{A}$$


$$u_4 = 3i_3 = 30\text{V}$$

$$i_4 = 30/4 = 7.5\text{A}$$

$$i_5 = 10 - 7.5 = 2.5\text{A}$$



例2

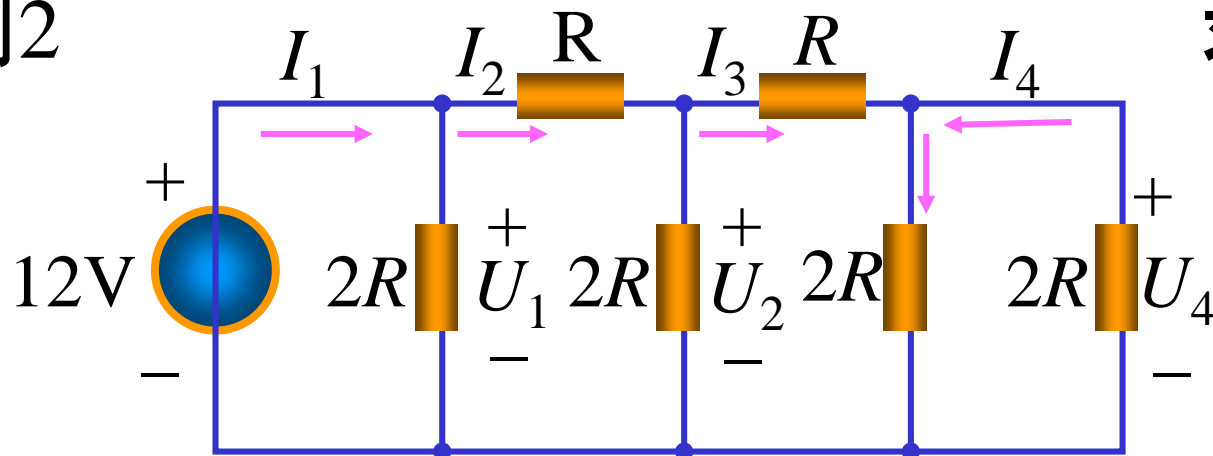

求: I_1, I_4, U_4

解

①用分流方法做

$$I_4 = -\frac{1}{2} I_3 = -\frac{1}{4} I_2 = -\frac{1}{8} I_1 = -\frac{1}{8} \frac{12}{R} = -\frac{3}{2R}$$

$$U_4 = -I_4 \times 2R = 3V$$

$$I_1 = \frac{12}{R}$$

②用分压方法做

$$U_4 = \frac{U_2}{2} = \frac{1}{4} U_1 = 3V$$

$$I_4 = -\frac{3}{2R}$$



从以上例题可得求解串、并联电路的一般步骤：

- ① 求出等效电阻或等效电导；**
- ② 应用欧姆定律求出总电压或总电流；**
- ③ 应用欧姆定律或分压、分流公式求各电阻上的电流和电压**

以上的关键在于识别各电阻的串联、并联关系！





电阻串并联

如何看出串联和并联的连接方式？

法1：节点的移动、元件的拉伸

例

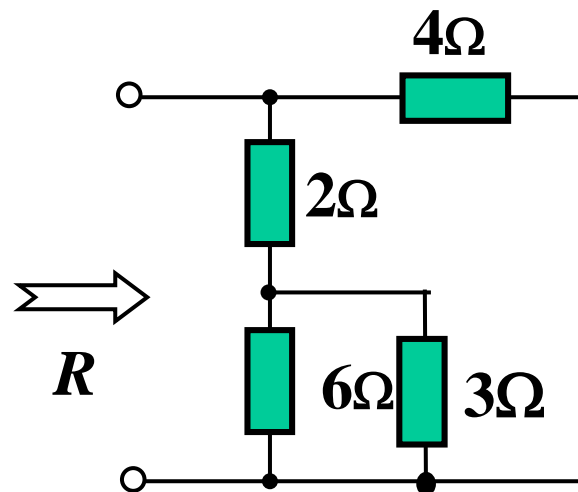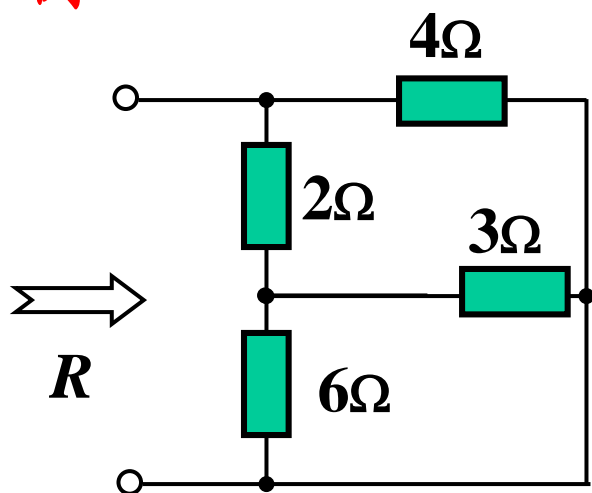


$$R = 4 // (2 + 3 // 6) = 2 \Omega$$



例



法2：去掉已知(串联短路，并联开路)

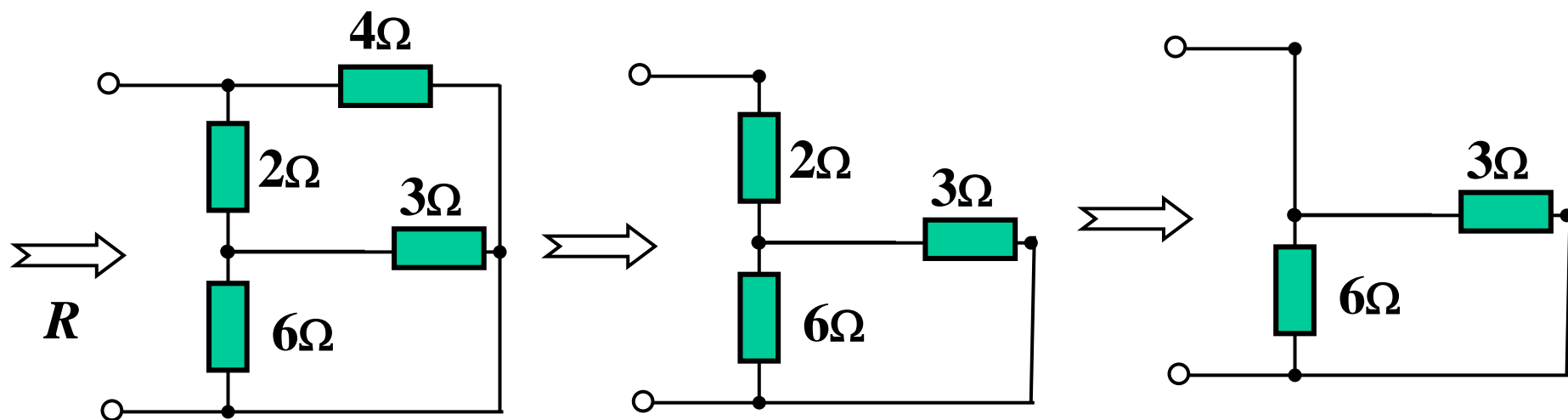

$$R = 4 // (2 + 3 // 6) = 2 \Omega$$



例3

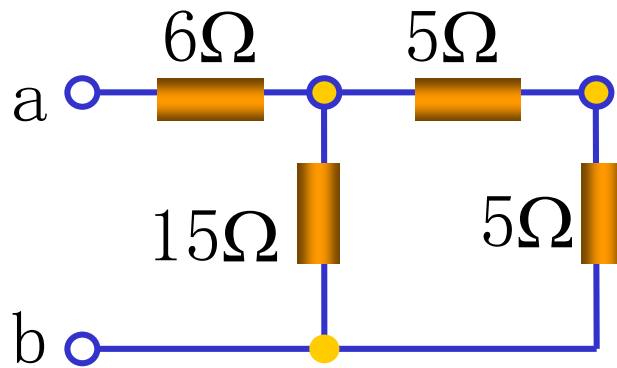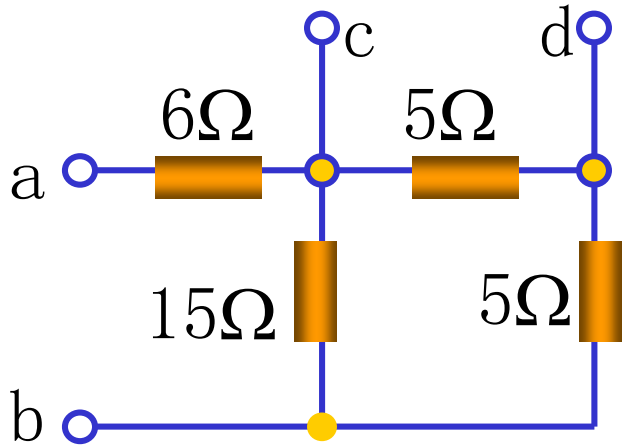


求: R_{ab} , R_{cd}

$$R_{ab} = (5 + 5) // 15 + 6 = 12\Omega$$







$$R_{cd} = (15 + 5) // 5 = 4\Omega$$

等效电阻针对端口而言

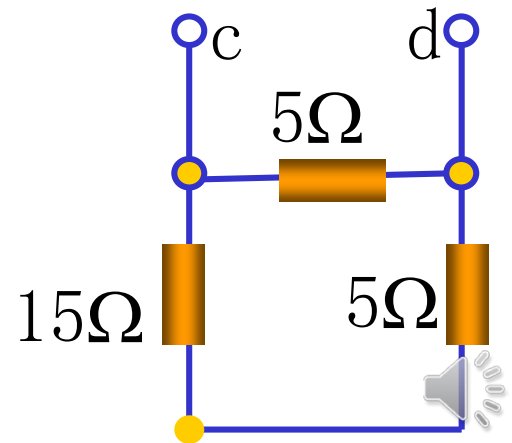

例4

求: R_{ab}

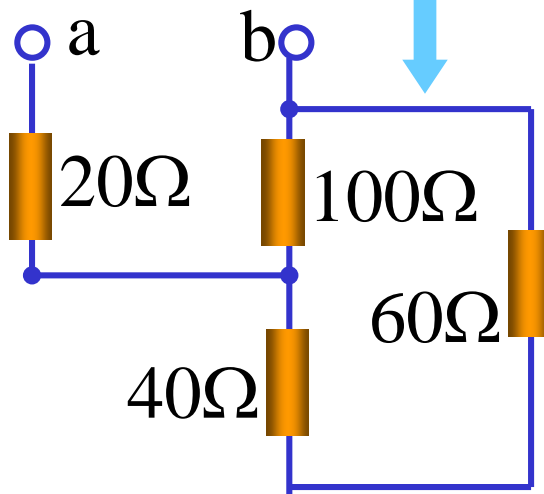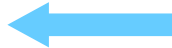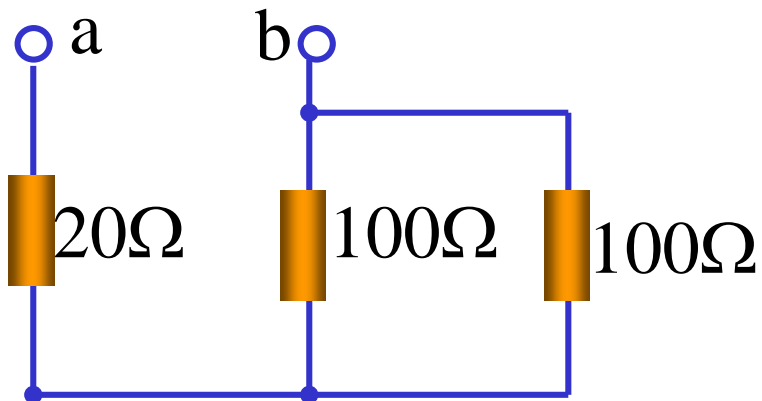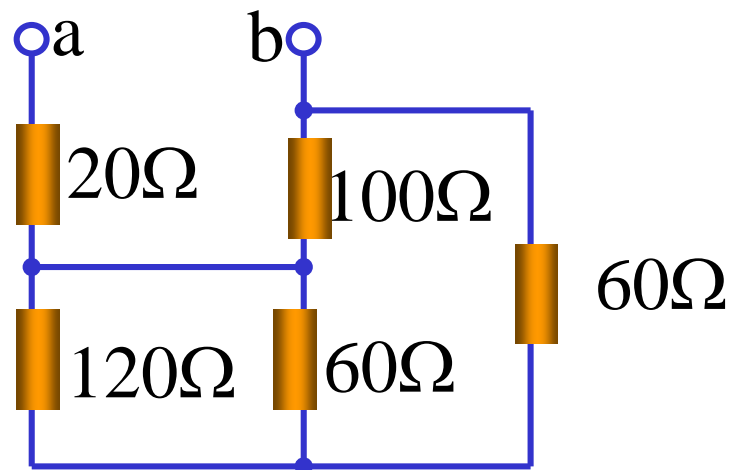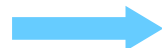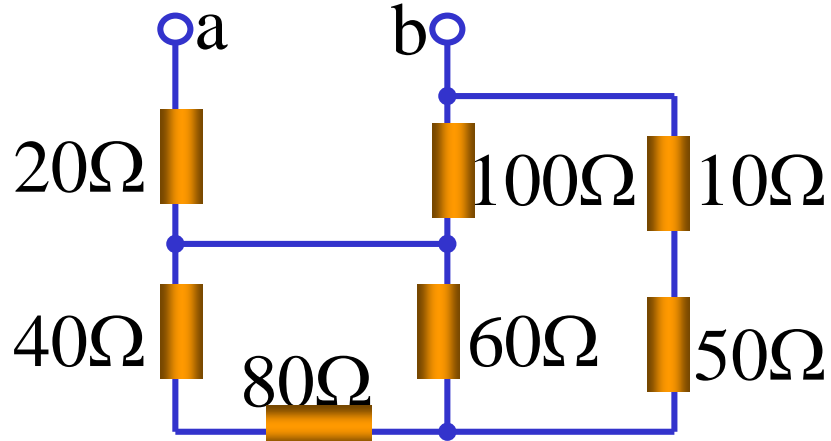


$$R_{ab} = (100 // (40 + 60)) + 20 = 70\Omega$$






例5

求: R_{ab}

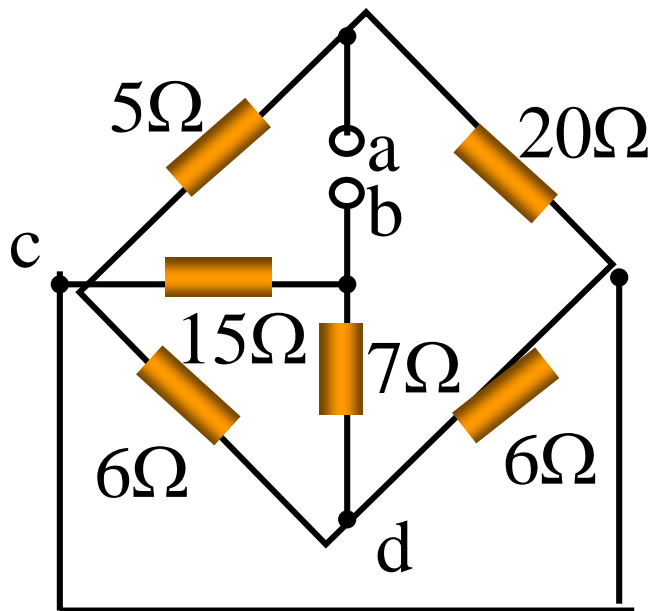


缩短无
电阻支路

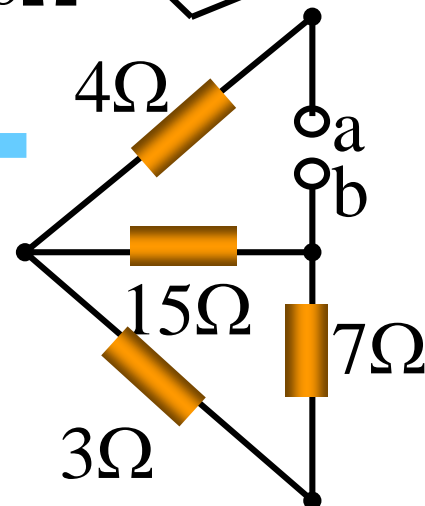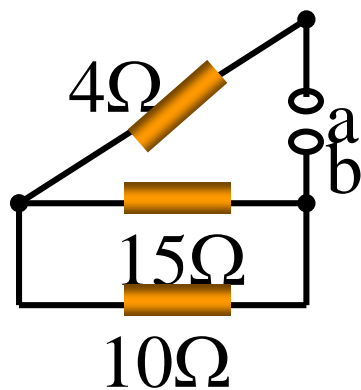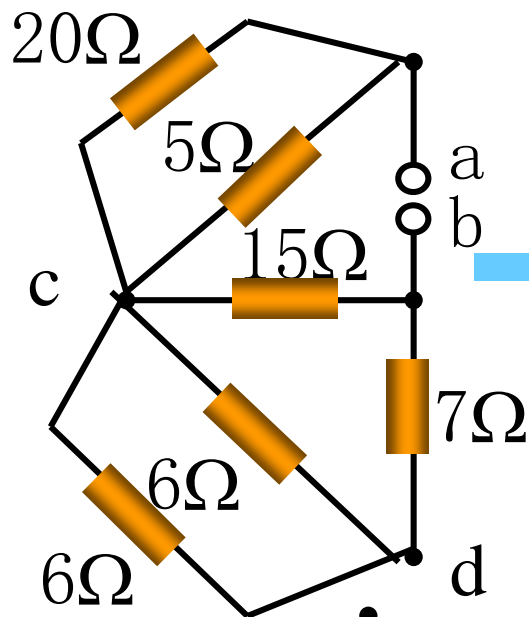

$$R_{ab} = 4 + 15 // 10 = 10\Omega$$



例6 求: R_{ab} 对称电路 c、d等电位

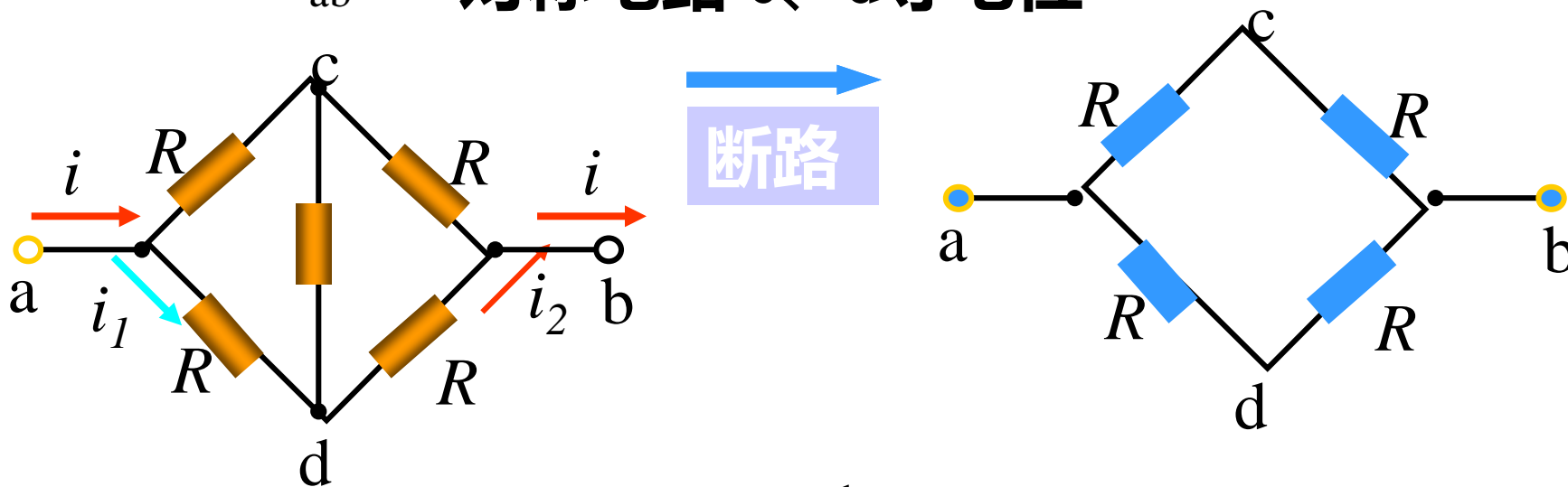

根据电流分配

$$\Rightarrow i_1 = \frac{1}{2}i = i_2 \quad R_{ab} = R$$


$$u_{ab} = i_1 R + i_2 R = \left(\frac{1}{2}i + \frac{1}{2}i\right)R = iR$$

$$R_{ab} = \frac{u_{ab}}{i} = R$$




2.4 电阻的Y形连接和 Δ 形连接的等效变换


1. 电阻的 Δ 、Y形连接

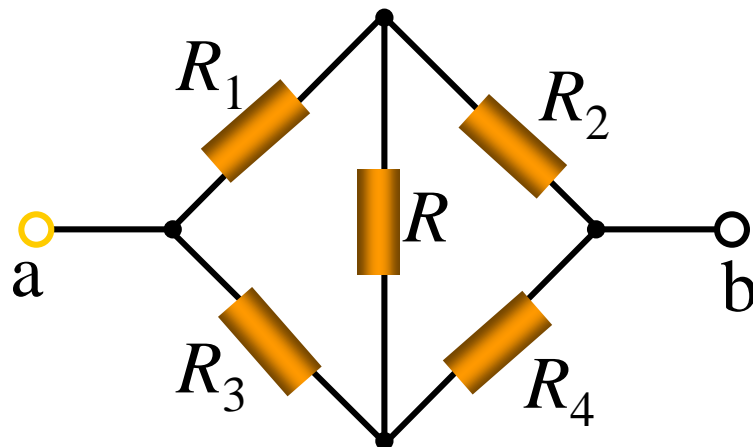

包含

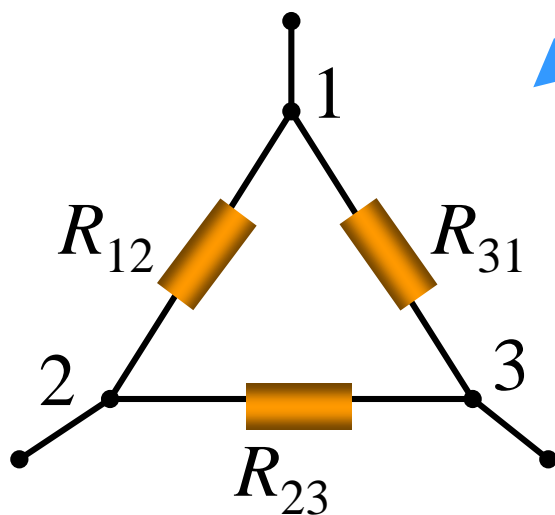

Δ 形网络

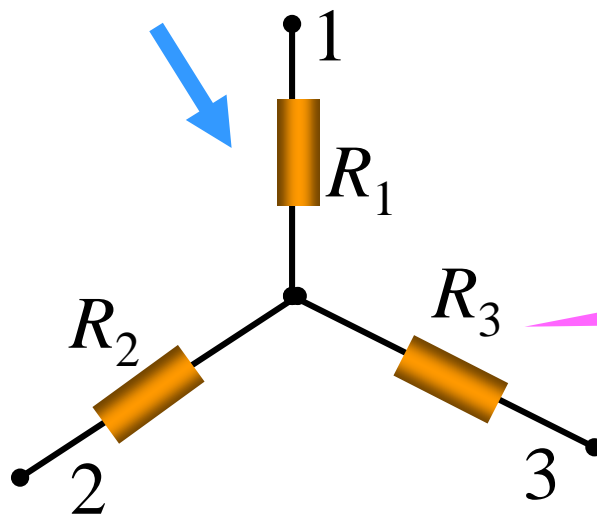


Y形网络


三端
网络



Δ , Y 网络的变形:

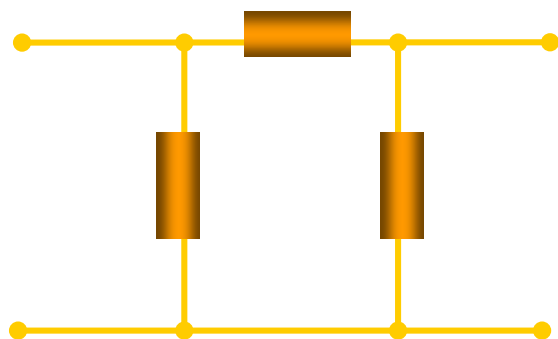

π 型电路 (Δ 型)

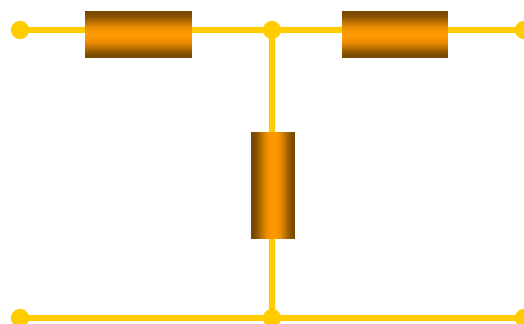


T 型电路 (Y、星型)




注意

这两个电路当它们的电阻满足一定的关系时，能够相互等效。




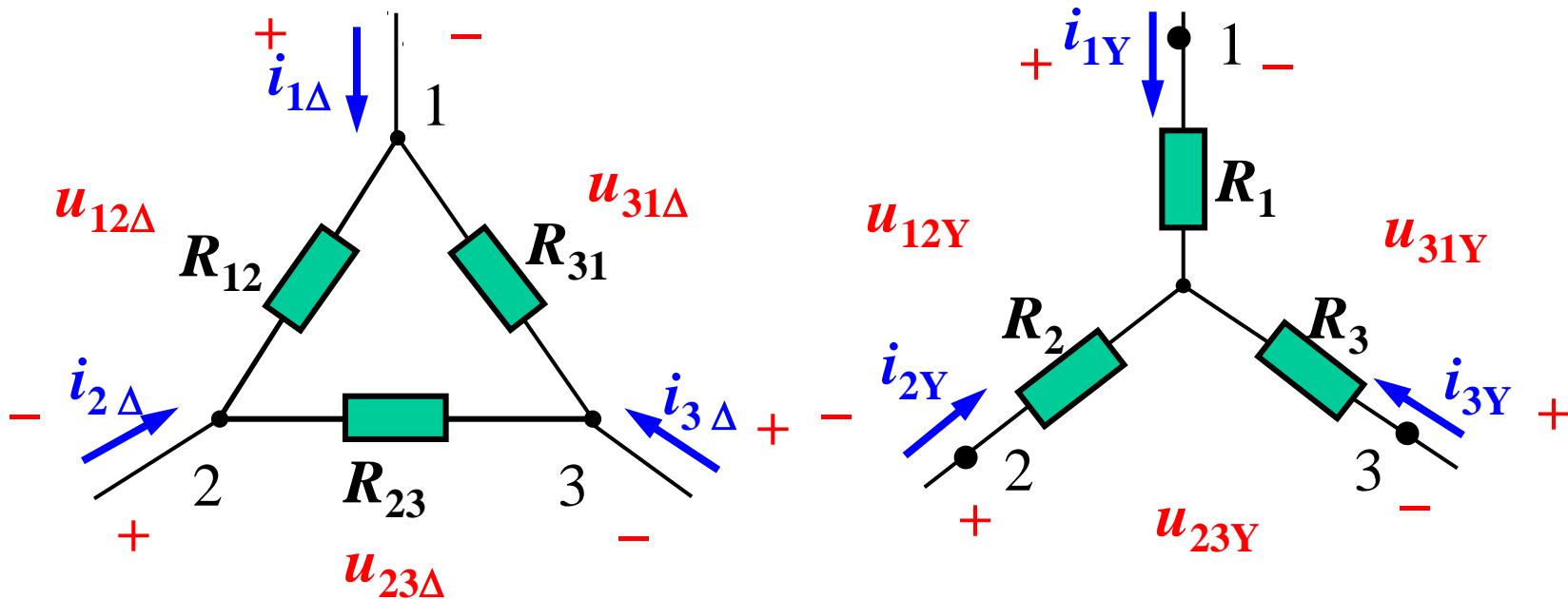

Δ 型，Y型网络的变形

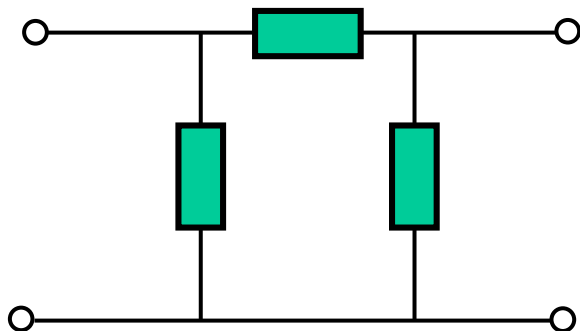


π 型网络 (Δ)

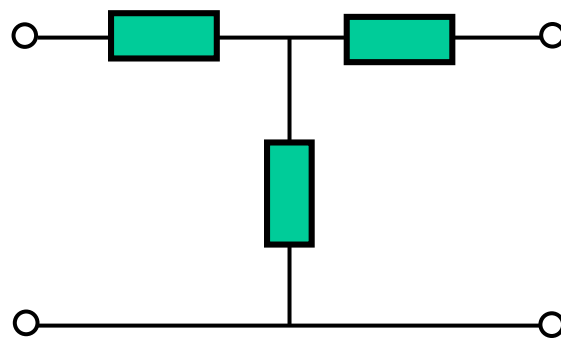

T 型网络 (Y)





2. Δ —Y 变换的等效条件

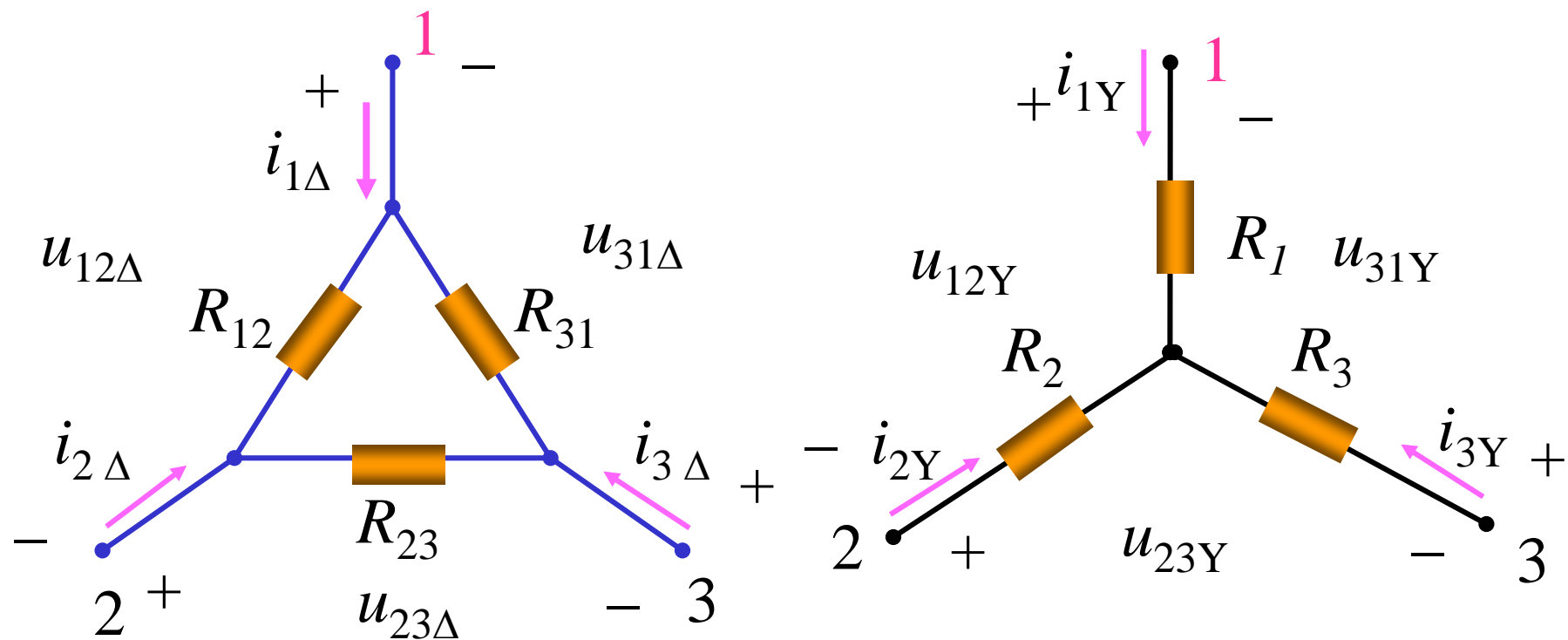

等效条件:

$$i_{1\Delta} = i_{1Y}, \quad i_{2\Delta} = i_{2Y}, \quad i_{3\Delta} = i_{3Y},$$

$$u_{12\Delta} = u_{12Y}, \quad u_{23\Delta} = u_{23Y}, \quad u_{31\Delta} = u_{31Y}$$

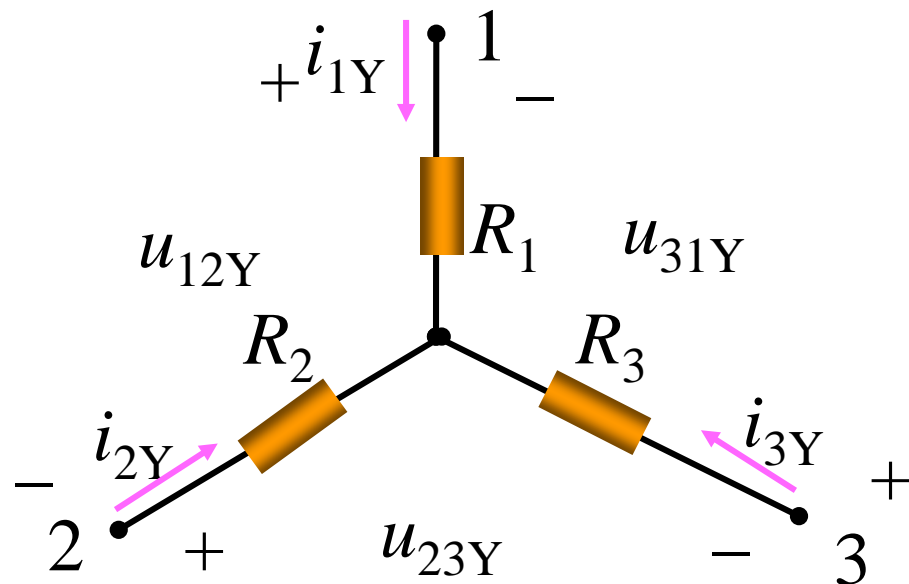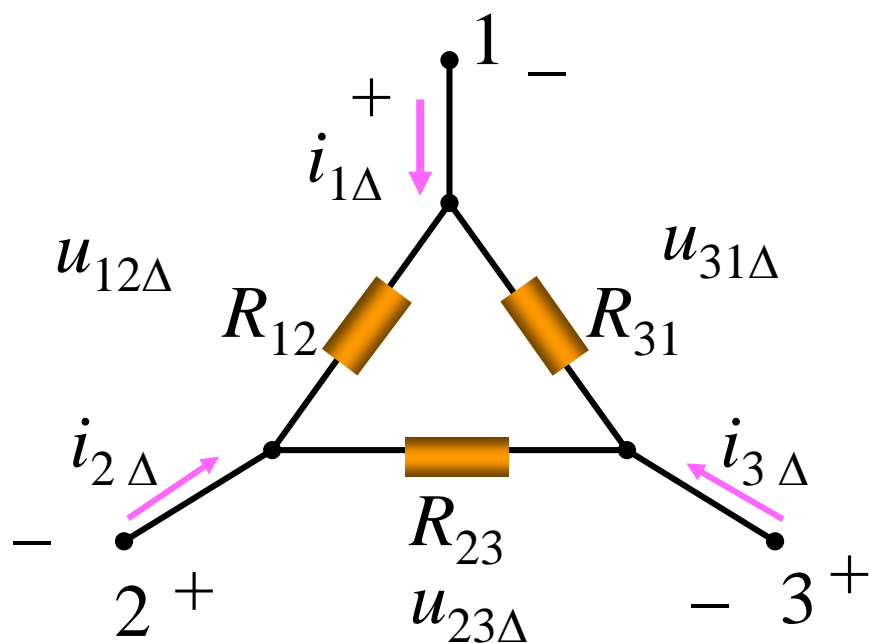Δ接: 用电压表示电流

$$\left. \begin{aligned} i_{1\Delta} &= u_{12\Delta} / R_{12} - u_{31\Delta} / R_{31} \\ i_{2\Delta} &= u_{23\Delta} / R_{23} - u_{12\Delta} / R_{12} \\ i_{3\Delta} &= u_{31\Delta} / R_{31} - u_{23\Delta} / R_{23} \end{aligned} \right\} (1)$$

Y接: 用电流表示电压

$$\left. \begin{aligned} u_{12Y} &= R_1 i_{1Y} - R_2 i_{2Y} \\ u_{23Y} &= R_2 i_{2Y} - R_3 i_{3Y} \\ u_{31Y} &= R_3 i_{3Y} - R_1 i_{1Y} \\ i_{1Y} + i_{2Y} + i_{3Y} &= 0 \end{aligned} \right\} (2)$$



由式(2)解得：

$$\begin{aligned} i_{1Y} &= \frac{u_{12Y}R_3 - u_{31Y}R_2}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1} \\ i_{2Y} &= \frac{u_{23Y}R_1 - u_{12Y}R_3}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1} \quad (3) \\ i_{3Y} &= \frac{u_{31Y}R_2 - u_{23Y}R_1}{R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i_{1\Delta} &= u_{12\Delta}/R_{12} - u_{31\Delta}/R_{31} \\ i_{2\Delta} &= u_{23\Delta}/R_{23} - u_{12\Delta}/R_{12} \quad (1) \\ i_{3\Delta} &= u_{31\Delta}/R_{31} - u_{23\Delta}/R_{23} \end{aligned}$$

根据等效条件，比较式(3)与式(1)，得Y→Δ的变换条件：

等效条件：

$$\begin{aligned} i_{1\Delta} &= i_{1Y}, & i_{2\Delta} &= i_{2Y}, & i_{3\Delta} &= i_{3Y}, \\ u_{12\Delta} &= u_{12Y}, & u_{23\Delta} &= u_{23Y}, & u_{31\Delta} &= u_{31Y} \end{aligned}$$



$$\mathbf{R}_{12} = \mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2 + \frac{\mathbf{R}_1 \mathbf{R}_2}{\mathbf{R}_3}$$

$$\mathbf{R}_{23} = \mathbf{R}_2 + \mathbf{R}_3 + \frac{\mathbf{R}_2 \mathbf{R}_3}{\mathbf{R}_1}$$

$$\mathbf{R}_{31} = \mathbf{R}_3 + \mathbf{R}_1 + \frac{\mathbf{R}_3 \mathbf{R}_1}{\mathbf{R}_2}$$

或

$$G_{12} = \frac{G_1 G_2}{G_1 + G_2 + G_3}$$

$$G_{23} = \frac{G_2 G_3}{G_1 + G_2 + G_3}$$

$$G_{31} = \frac{G_3 G_1}{G_1 + G_2 + G_3}$$

类似可得到由 $\Delta \rightarrow Y$ 的变换条件:

$$\left. \begin{aligned} G_1 &= G_{12} + G_{31} + \frac{G_{12} G_{31}}{G_{23}} \\ G_2 &= G_{23} + G_{12} + \frac{G_{23} G_{12}}{G_{31}} \\ G_3 &= G_{31} + G_{23} + \frac{G_{31} G_{23}}{G_{12}} \end{aligned} \right\}$$

或

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{R}_1 &= \frac{\mathbf{R}_{12} \mathbf{R}_{31}}{\mathbf{R}_{12} + \mathbf{R}_{23} + \mathbf{R}_{31}} \\ \mathbf{R}_2 &= \frac{\mathbf{R}_{23} \mathbf{R}_{12}}{\mathbf{R}_{12} + \mathbf{R}_{23} + \mathbf{R}_{31}} \\ \mathbf{R}_3 &= \frac{\mathbf{R}_{31} \mathbf{R}_{23}}{\mathbf{R}_{12} + \mathbf{R}_{23} + \mathbf{R}_{31}} \end{aligned} \right\}$$



简记方法:

$$R_Y = \frac{\Delta \text{相邻电阻乘积}}{\sum R_\Delta}$$

Δ 变Y


$$G_\Delta = \frac{Y \text{相邻电导乘积}}{\sum G_Y}$$

Y变 Δ

特例：若三个电阻相等(对称)，则有

$$R_\Delta = 3R_Y$$

外大内小



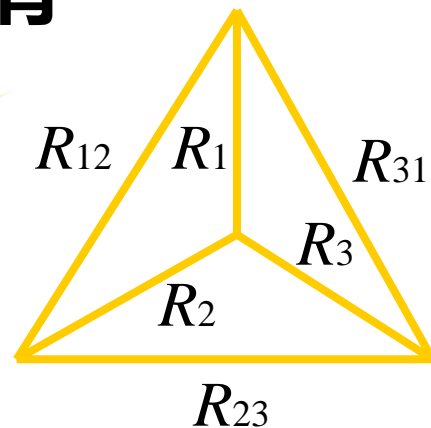







- ①等效对外部(端钮以外)有效，对内不成立。
- ②等效电路与外部电路无关。
- ③用于简化电路



例1 桥 T 电路

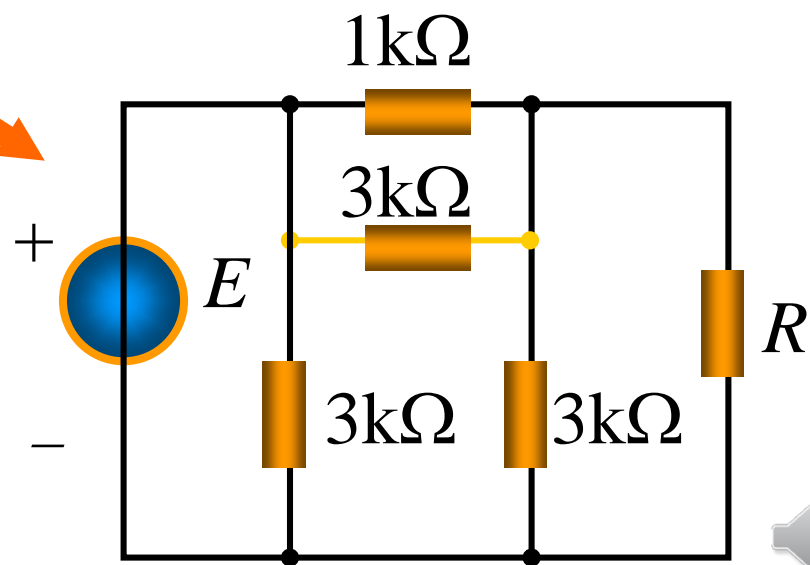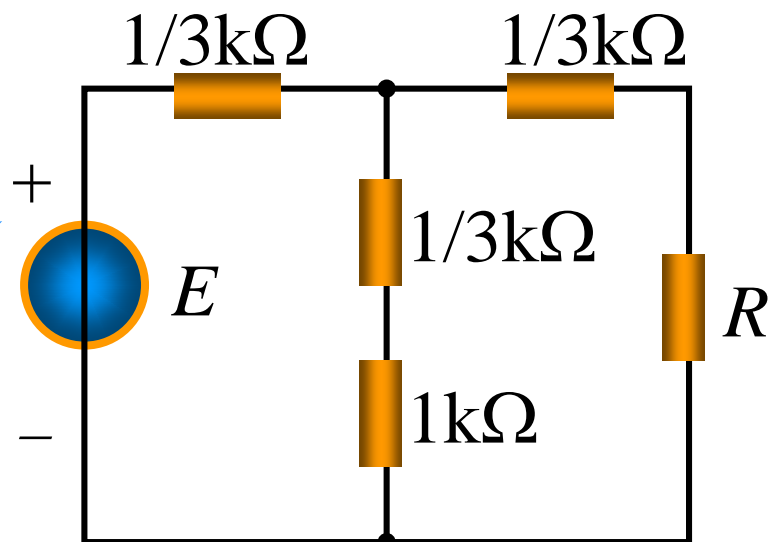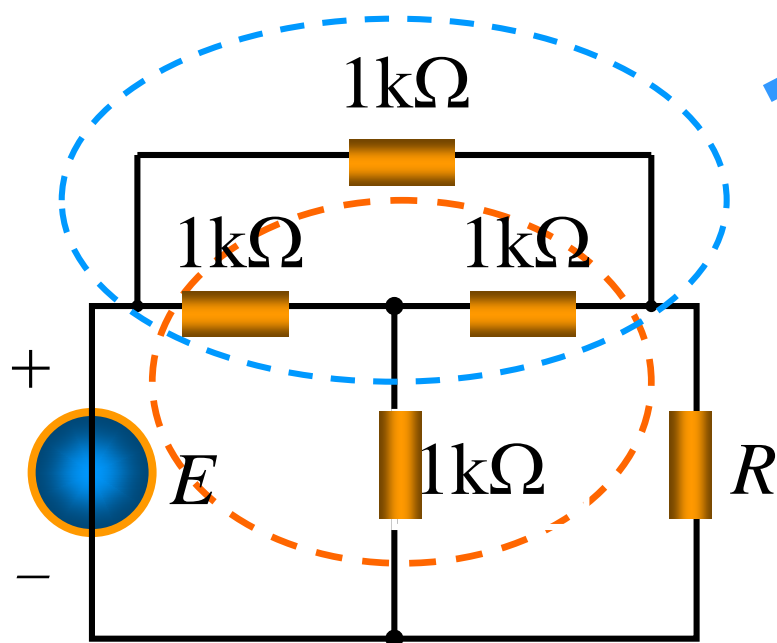

例2 计算90Ω电阻吸收的功率

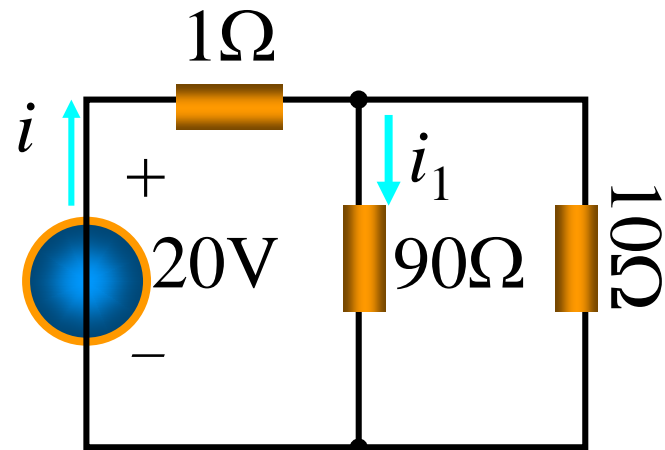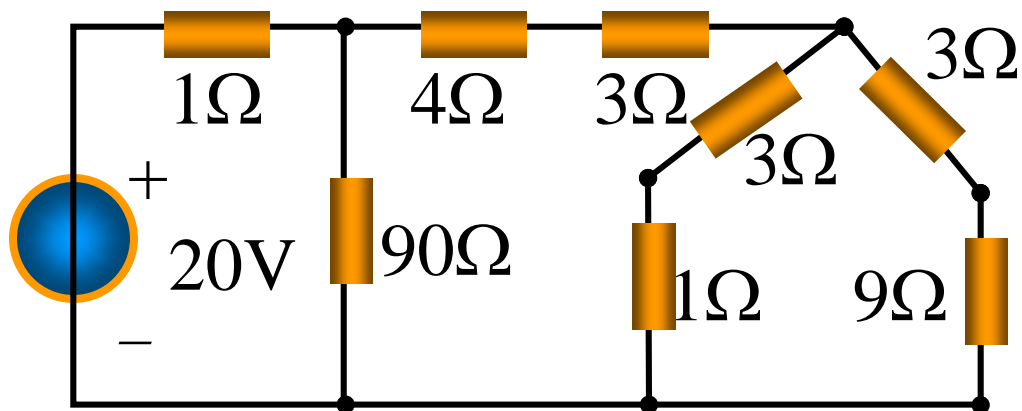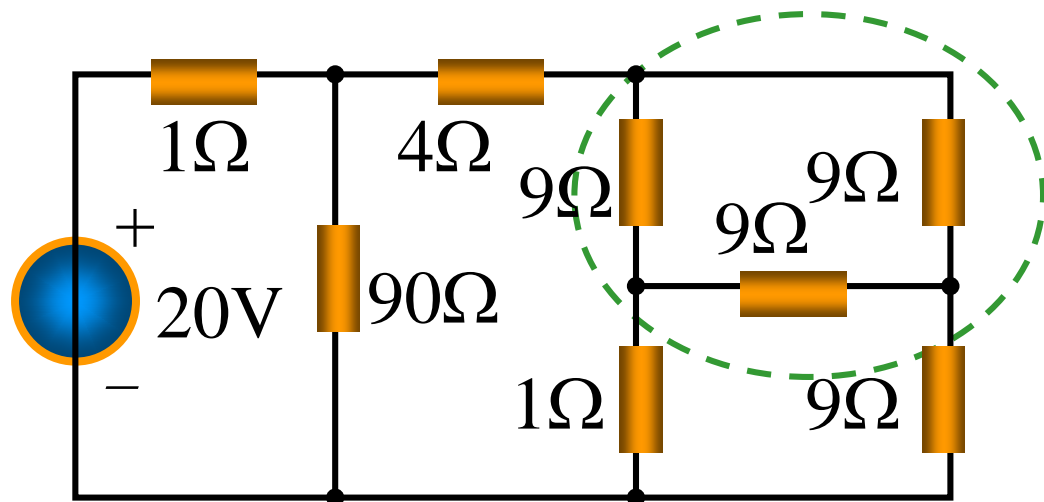


$$R_{eq} = 1 + \frac{10 \times 90}{10 + 90} = 10\Omega$$

$$i = 20 / 10 = 2A$$

$$i_1 = \frac{10 \times 2}{10 + 90} = 0.2A$$


$$P = 90i_1^2 = 90 \times (0.2)^2 = 3.6W$$

例3 求负载电阻 R_L 消耗的功率

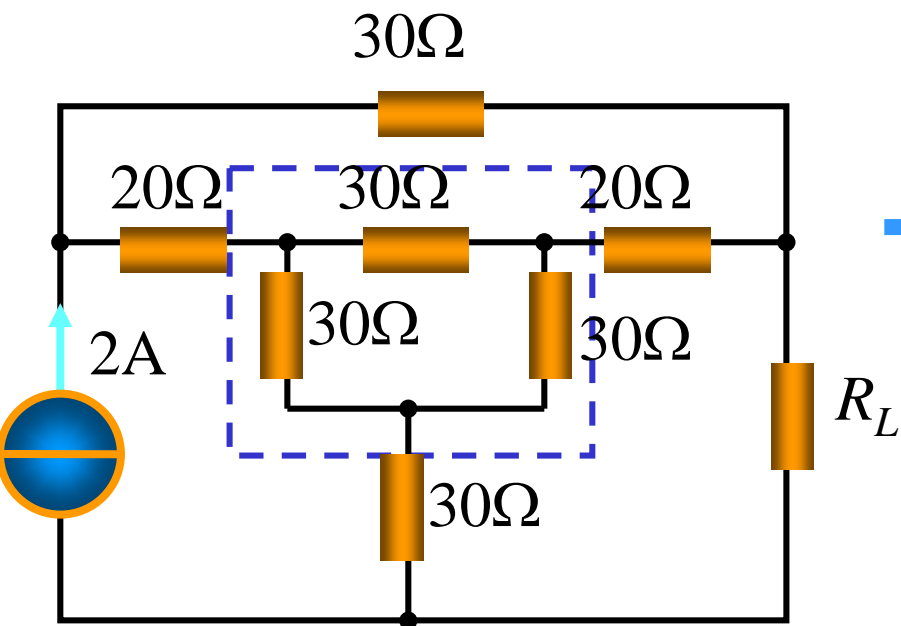

$$I_L = 1A$$


$$P_L = R_L I_L^2 = 40W$$

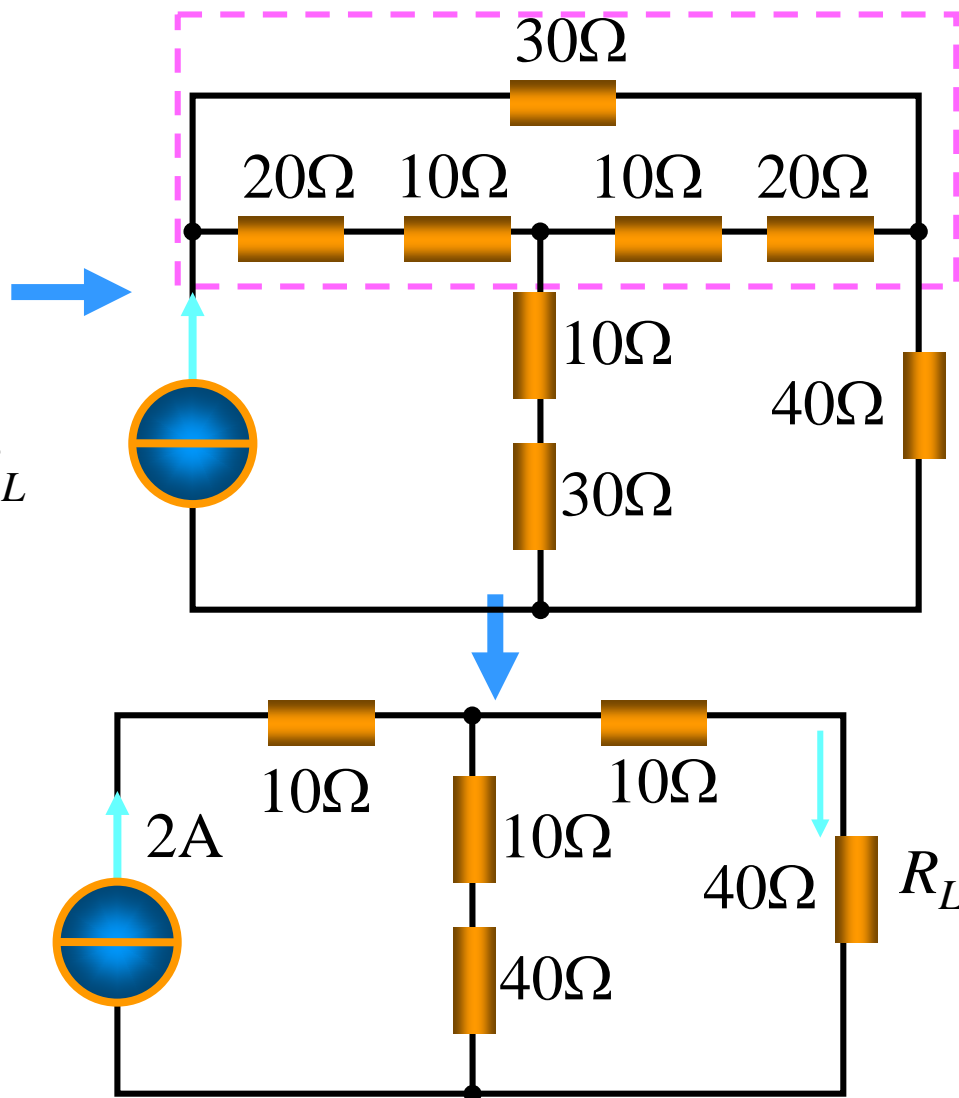

2.5 电压源、电流源的串联和并联


1. 理想电压源的串联和并联

① 串联 $u = u_{s1} + u_{s2} = \sum u_{sk}$

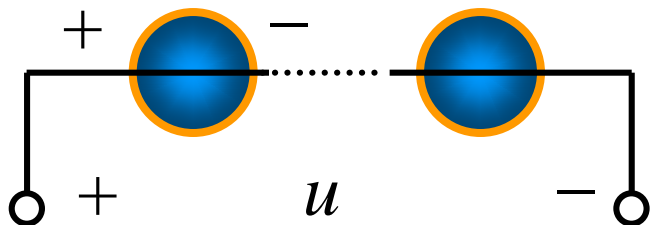

等效电路

注意参考方向

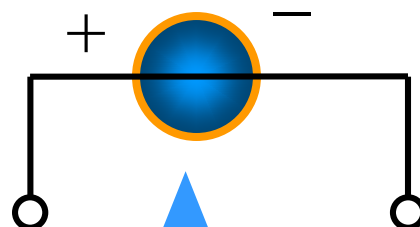


等效电路

② 并联 $u = u_{s1} = u_{s2}$




注意


相同电压源才能并联,
电源中的电流不确定。

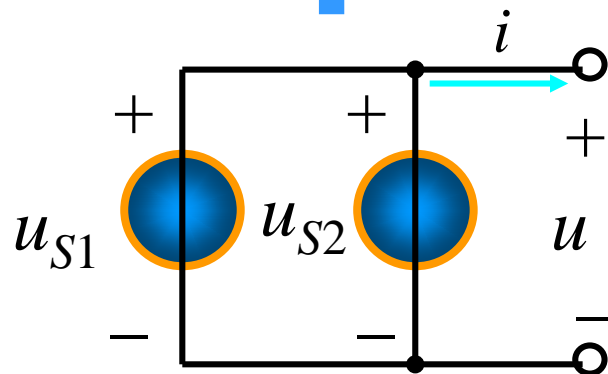

③电压源与支路的串、并联等效

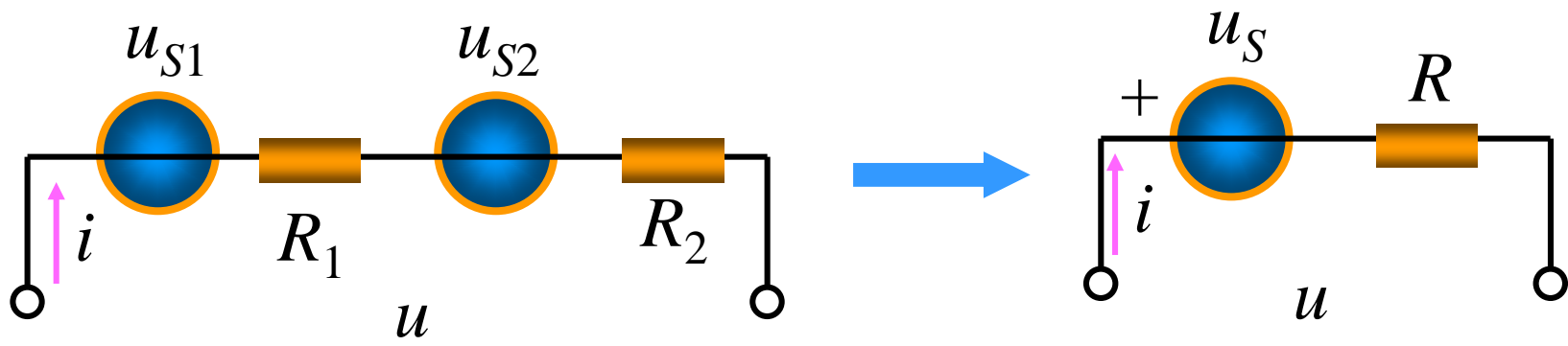
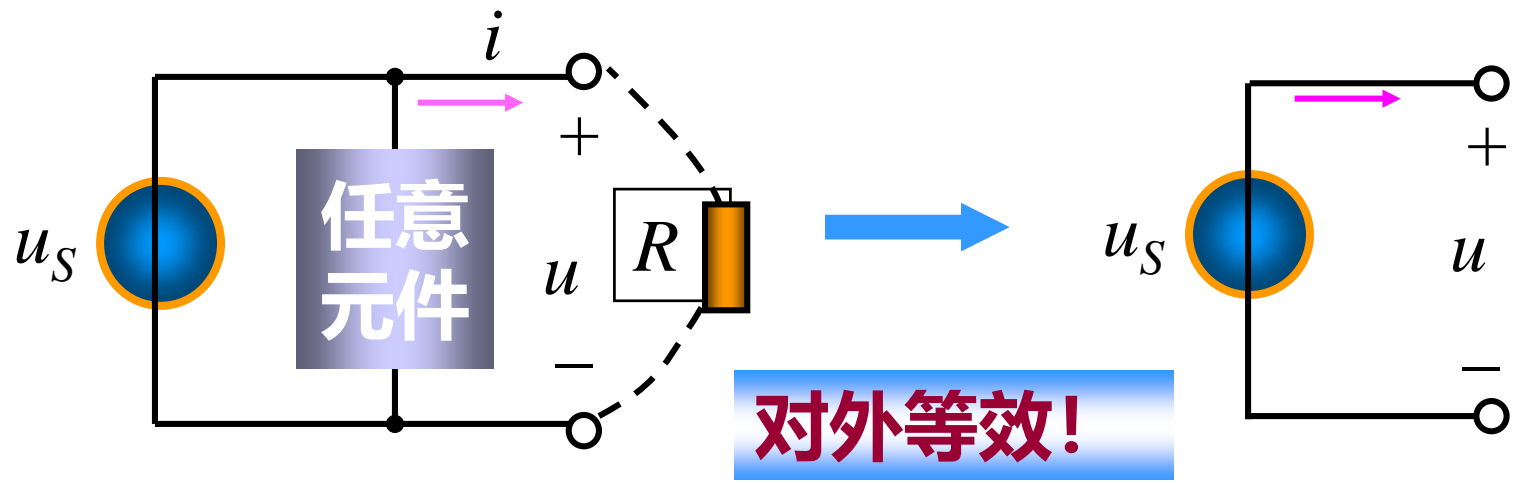
$$u = u_{s1} + R_1 i + u_{s2} + R_2 i = (u_{s1} + u_{s2}) + (R_1 + R_2) i = u_S + Ri$$




2. 理想电流源的串联并联


注意参考方向

① 并联
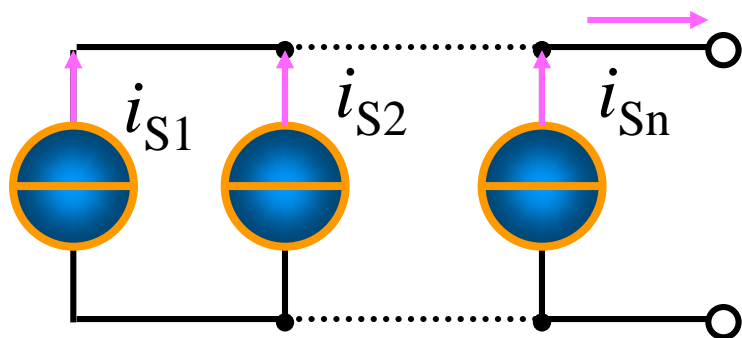
$$i = i_{s1} + i_{s2} + \cdots + i_{sn} = \sum i_{sk}$$




等效电路

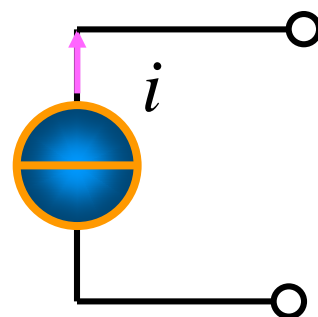

等效电路

② 串联

$$i = i_{s1} = i_{s2}$$

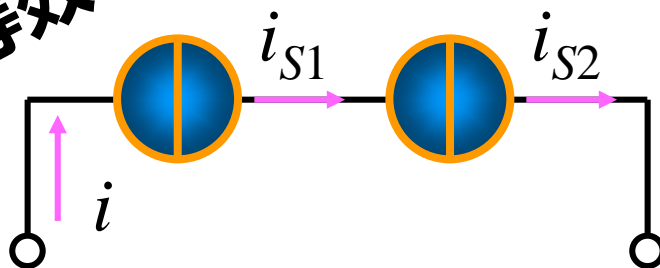


注意


相同的理想电流源才能串联, 每个电流源的端电压不能确定。



3. 电流源与支路的串、并联等效

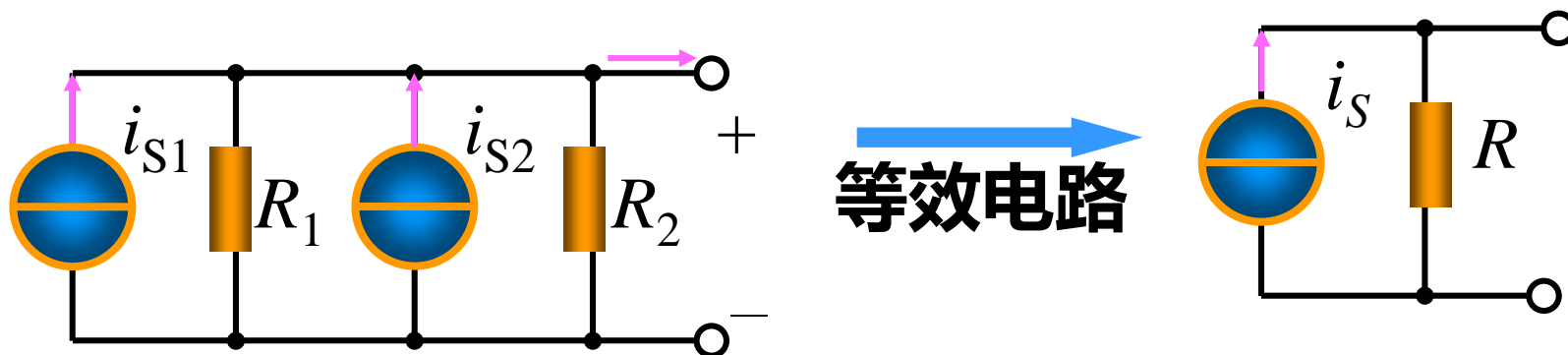

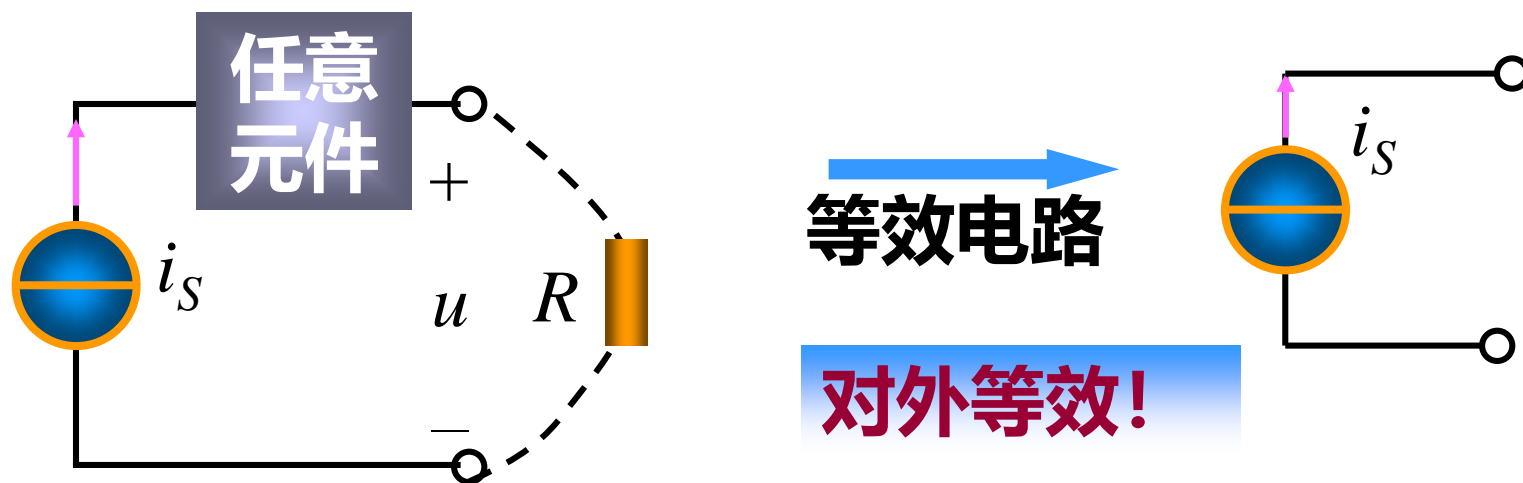
$$i = i_{s1} - u/R_1 + i_{s2} - u/R_2 = i_{s1} + i_{s2} - (1/R_1 + 1/R_2)u = i_s - u/R$$




三、理想电源的串并联


例1

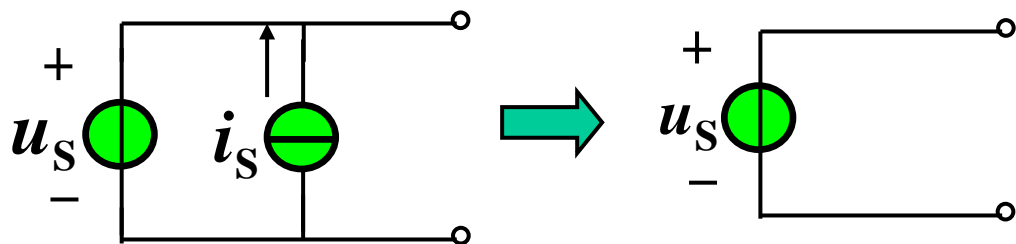

例2

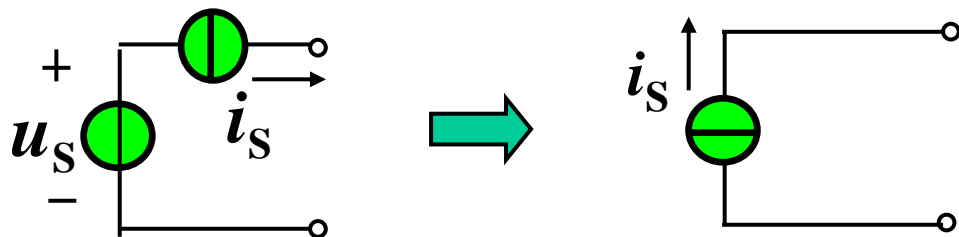

例3

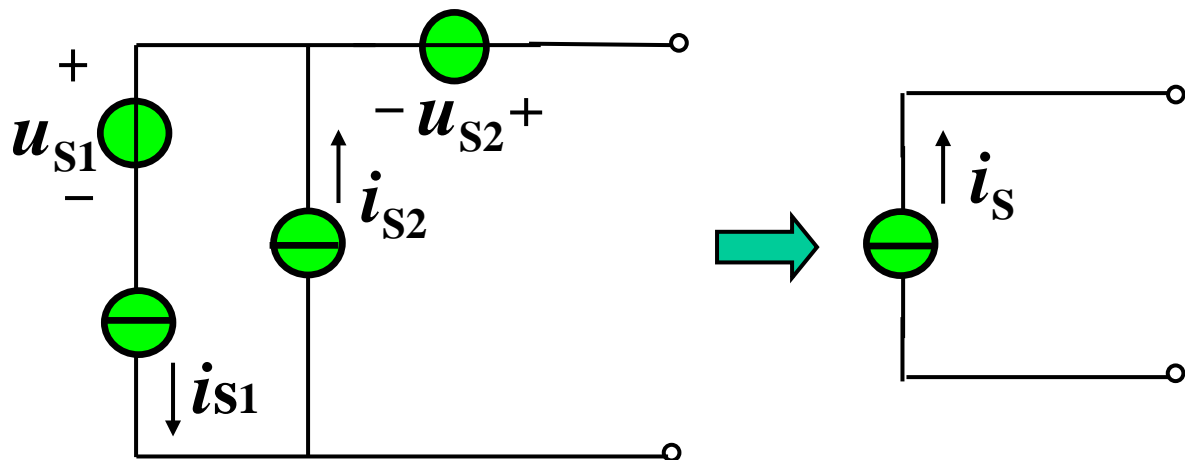


$$i_S = i_{S2} - i_{S1}$$




2.6 实际电源的两种模型及其等效变换

1. 实际电压源

伏安特性: $u = u_S - R_S i$

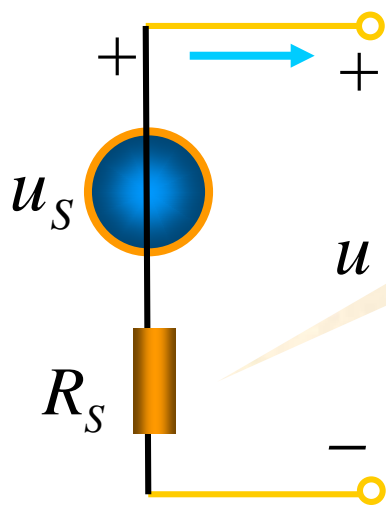

考虑内阻

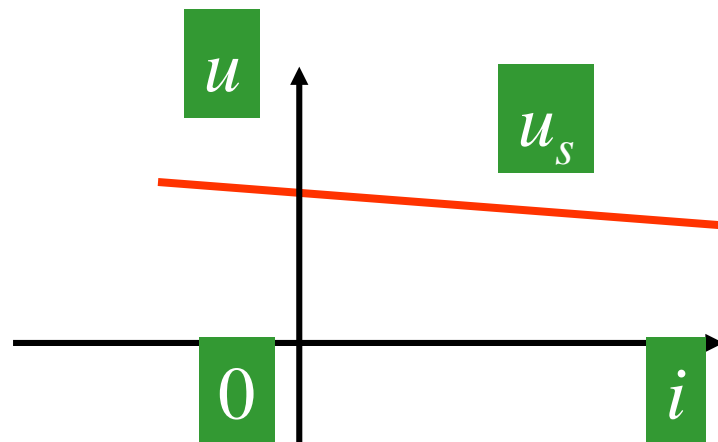

一个好的电压源要求 $R_S \rightarrow 0$




注意

实际电压源也不允许短路。因其内阻小，若短路，电流很大，可能烧毁电源。




2. 实际电流源

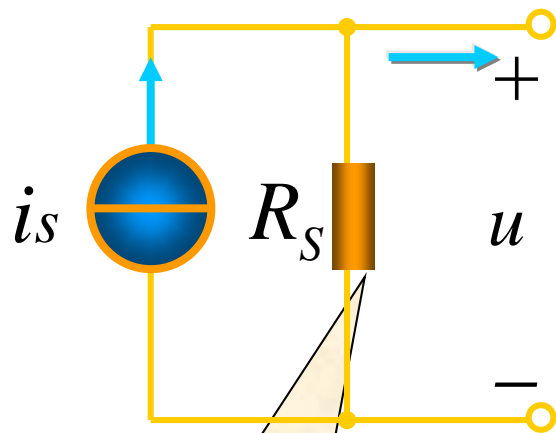

考虑内阻

伏安特性:
$$i = i_s - \frac{u}{R_s}$$

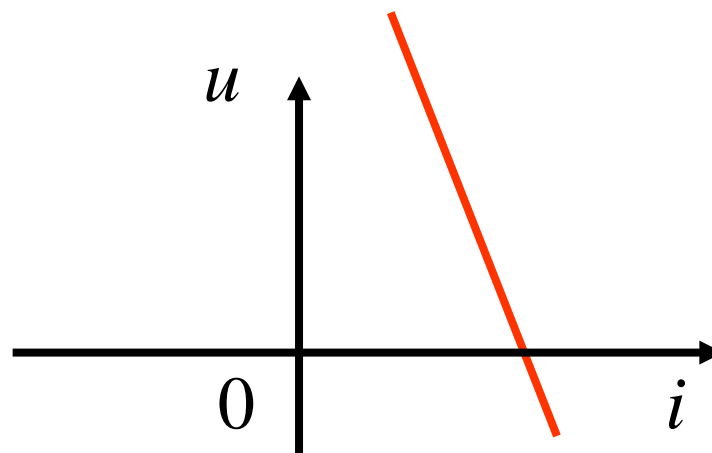

一个好的电流源要求 $R_s \rightarrow \infty$







注意

实际电流源也不允许开路。因其内阻大，若开路，电压很高，可能烧毁电源。




(c) 实际电源的模型

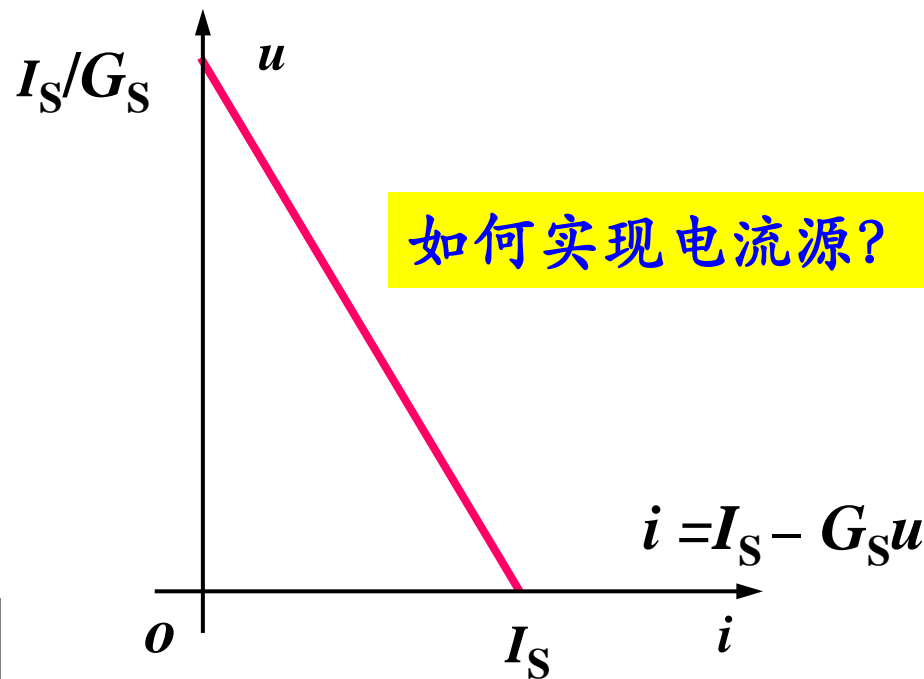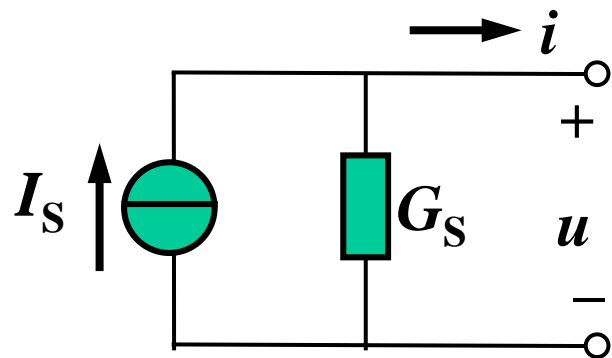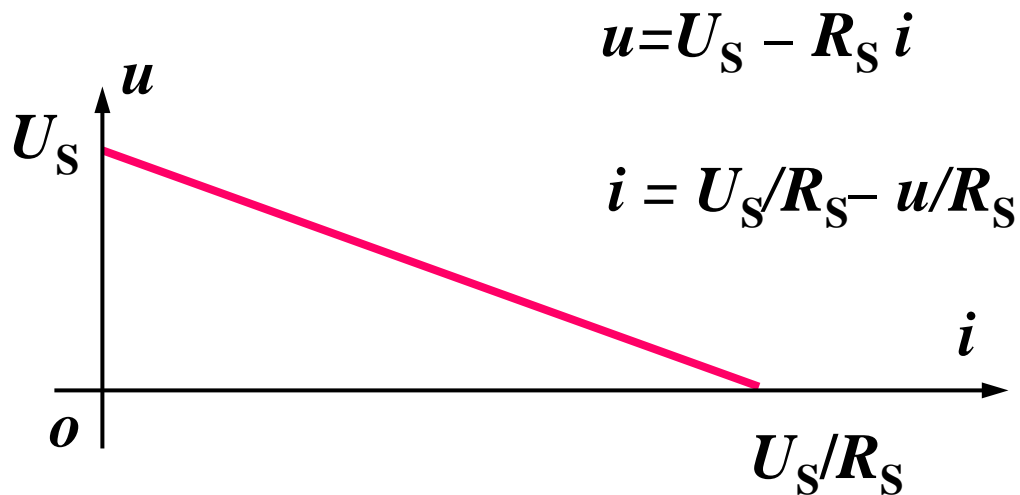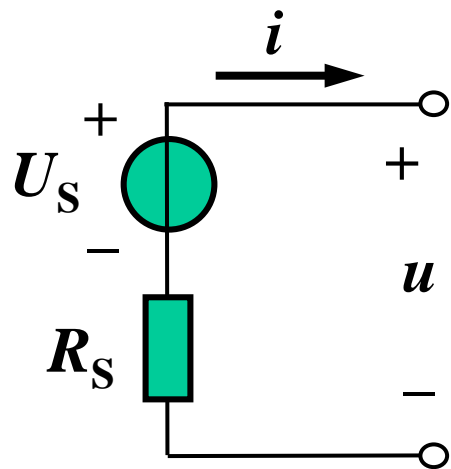

如何实现电流源?

$$I_S = U_S / R_S, \quad G_S = 1/R_S$$



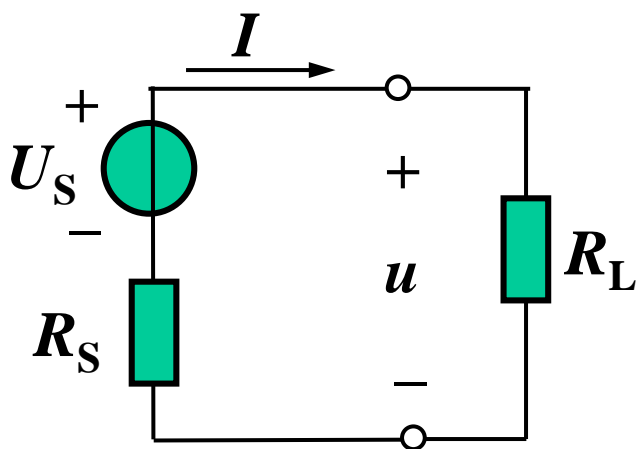

$$u = \frac{R_L}{R_L + R_S} U_S$$


阻抗匹配的作用

U_S : 电压形式表示的信号源

负载电阻 R_L 相对越大，负载上得到的电压信号越大

电压源内阻 R_S 相对越小，为负载提供信号的能力越强



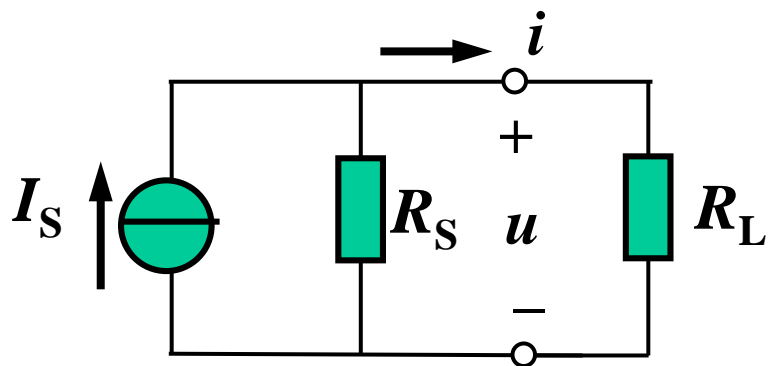

$$i = \frac{R_S}{R_L + R_S} I_S$$


I_S : 电流形式表示的信号源

负载电阻 R_L 相对越小，负载上得到电流信号越大

电流源内阻 R_S 相对越大，为负载提供信号的能力越强



例3 求能够获得最大功率的 R_L 并求其获得的最大功率。

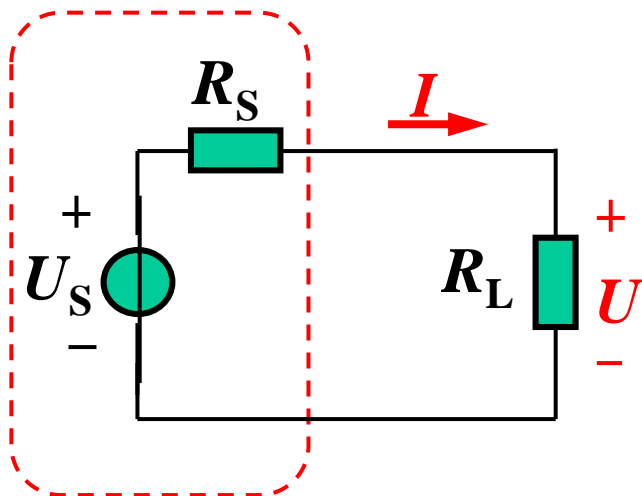

解

$$I = \frac{U_S}{R_S + R_L} \quad P_L = I^2 R_L = \left(\frac{U_S}{R_S + R_L} \right)^2 R_L$$

$$\begin{aligned} \frac{dP_L}{dR_L} &= U_S^2 \left(\frac{1}{(R_S + R_L)^2} - \frac{2R_L}{(R_S + R_L)^3} \right) \\ &= U_S^2 \left(\frac{R_S - R_L}{(R_S + R_L)^3} \right) \end{aligned}$$

$R_L = R_S$ 是 R_L 获得最大功率的充要条件

电阻匹配


$$U = \frac{U_S}{2}, \eta = 50\%, P_L = \frac{U_S^2}{4R_S}$$

把负载获得最大电压和最大功率
对比进行思考和记忆！！



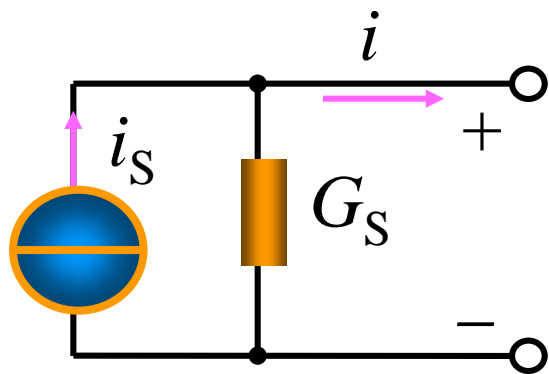3.电压源和电流源的等效变换

实际电压源、实际电流源两种模型可以进行等效变换，所谓的等效是指端口的电压、电流在转换过程中保持不变。




实际
电流
源

端口特性

$$i = i_S - G_S u$$

$$i_S = u_S / R_S$$
$$G_S = 1 / R_S$$

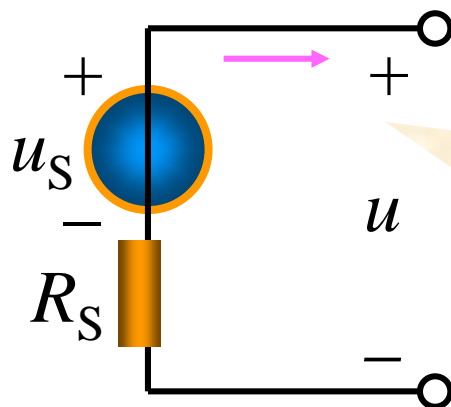


实际
电压
源

$$u = u_S - R_S i$$


$$i = u_S / R_S - u / R_S$$

比较可得等效条件




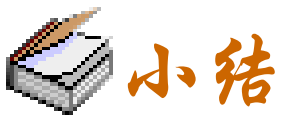


电压源变换为电流源:

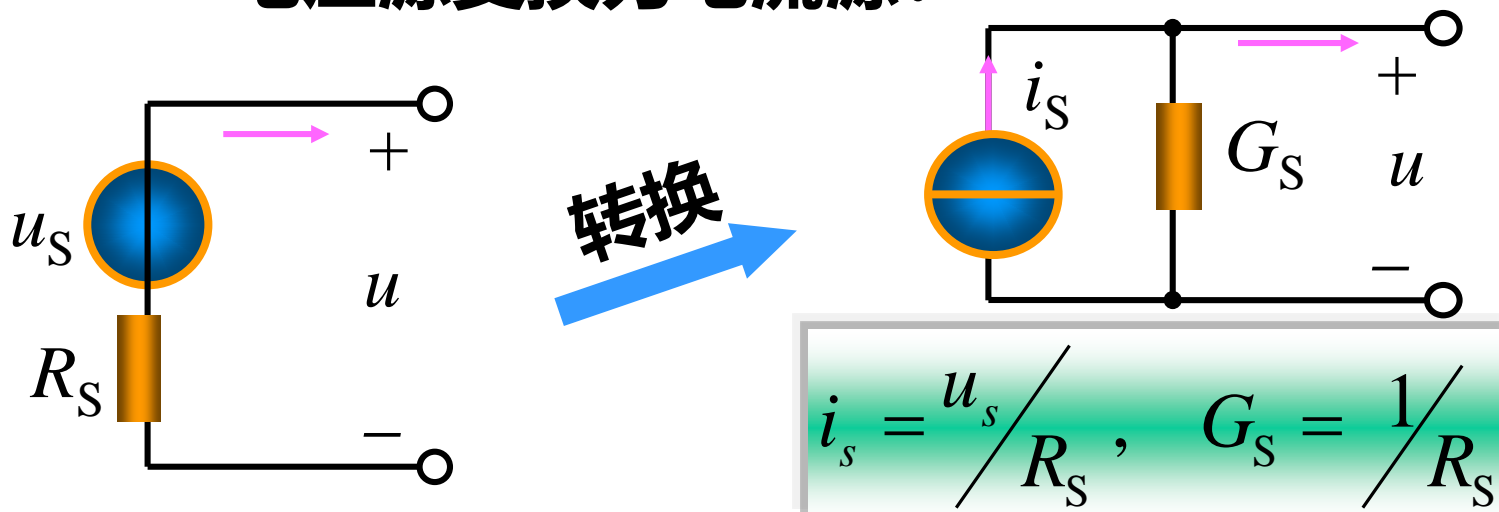

电流源变换为电压源:


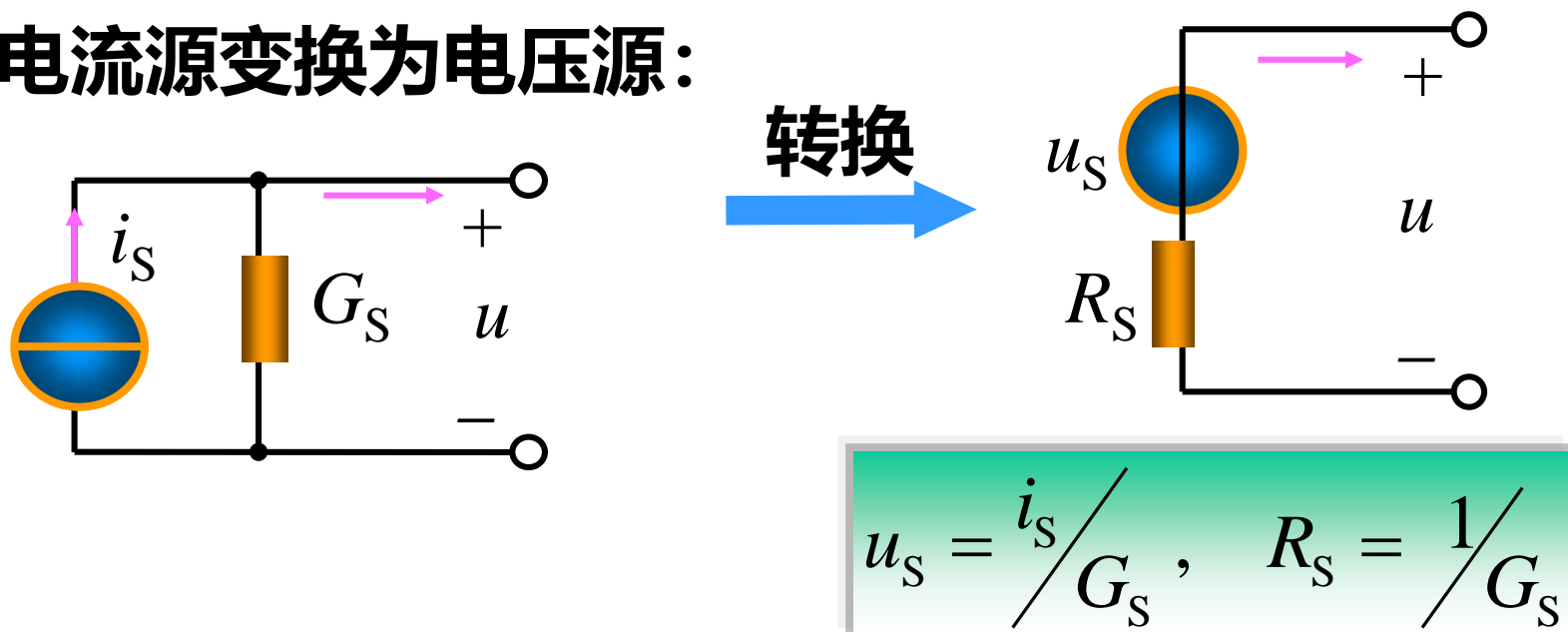


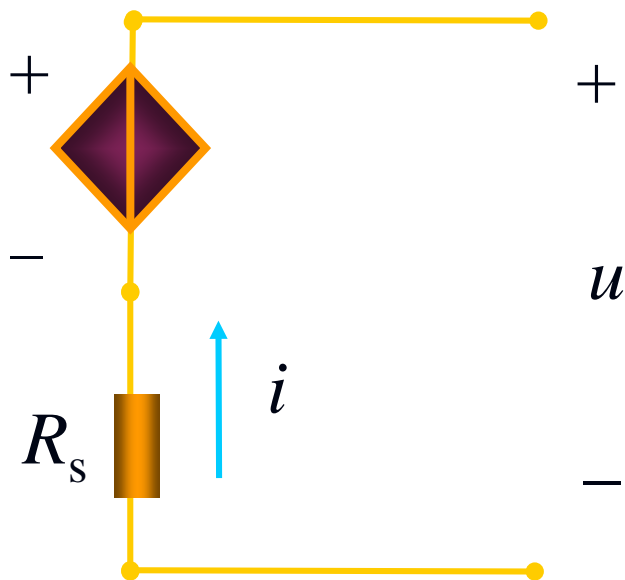

$$VCVL: nu_1 (V)$$

$$CCVL: ri_1 (V)$$

转换

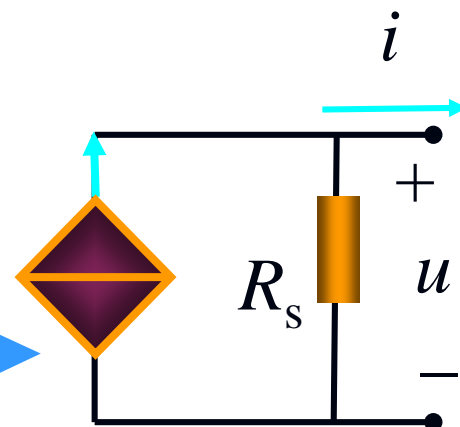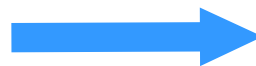


$$VCCL: nu_1/Rs (A)$$

$$g=n/Rs (S)$$

$$CCCL: ri_1/Rs (A)$$

$$\beta=r/Rs$$


转换

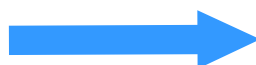



注意

①变换关系

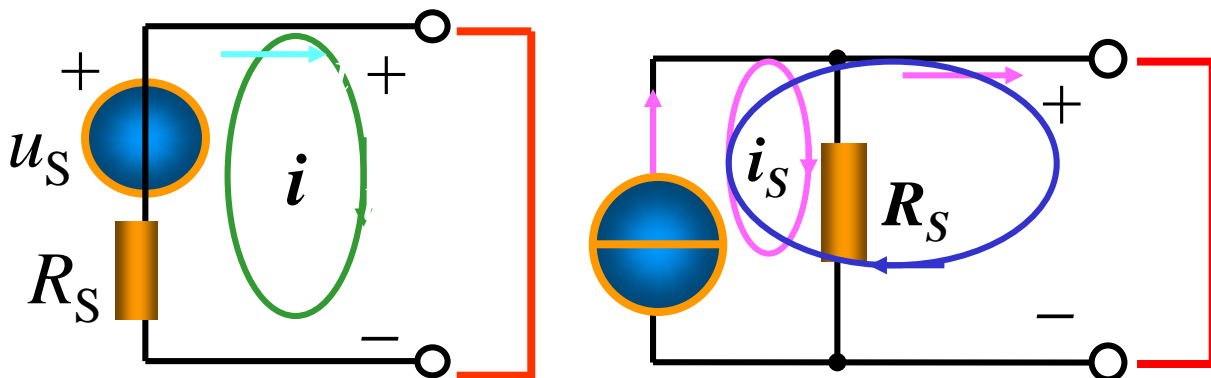

数值关系

方向：电流源电流方向与电压源电压方向相反。

②等效是对外部电路等效，对内部电路是不等效的。



表现在

- 电压源开路， R_S 上无电流流过，输出功率为0
- 电流源开路， G_S 上有电流流过，有输出功率。
- 电压源短路， R_S 上有电流，有输出功率；
- 电流源短路， G_S 上无电流，输出功率为0。

③理想电压源与理想电流源不能相互转换。



例1 利用电源转换简化电路计算

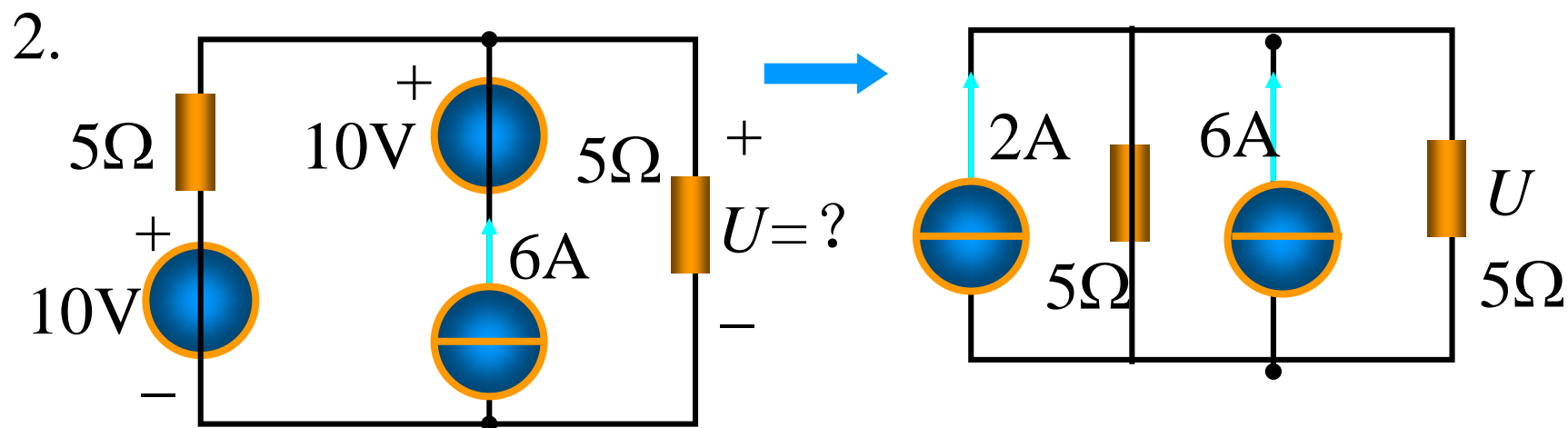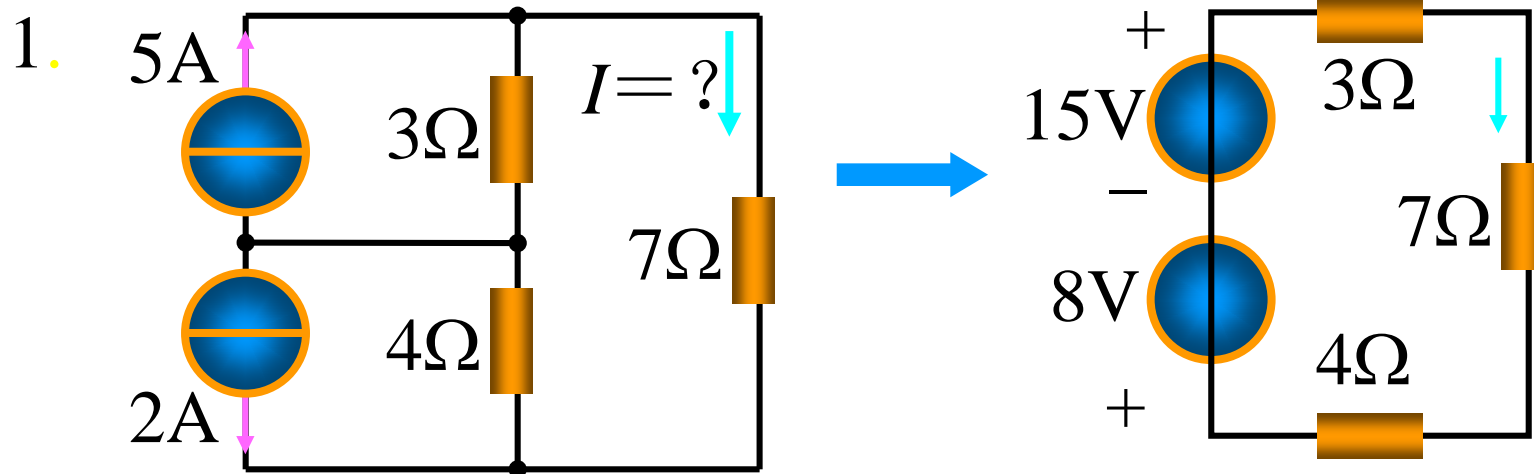


$$U = 20V$$








例2

把电路转换成一个电压源和一个电阻的串联

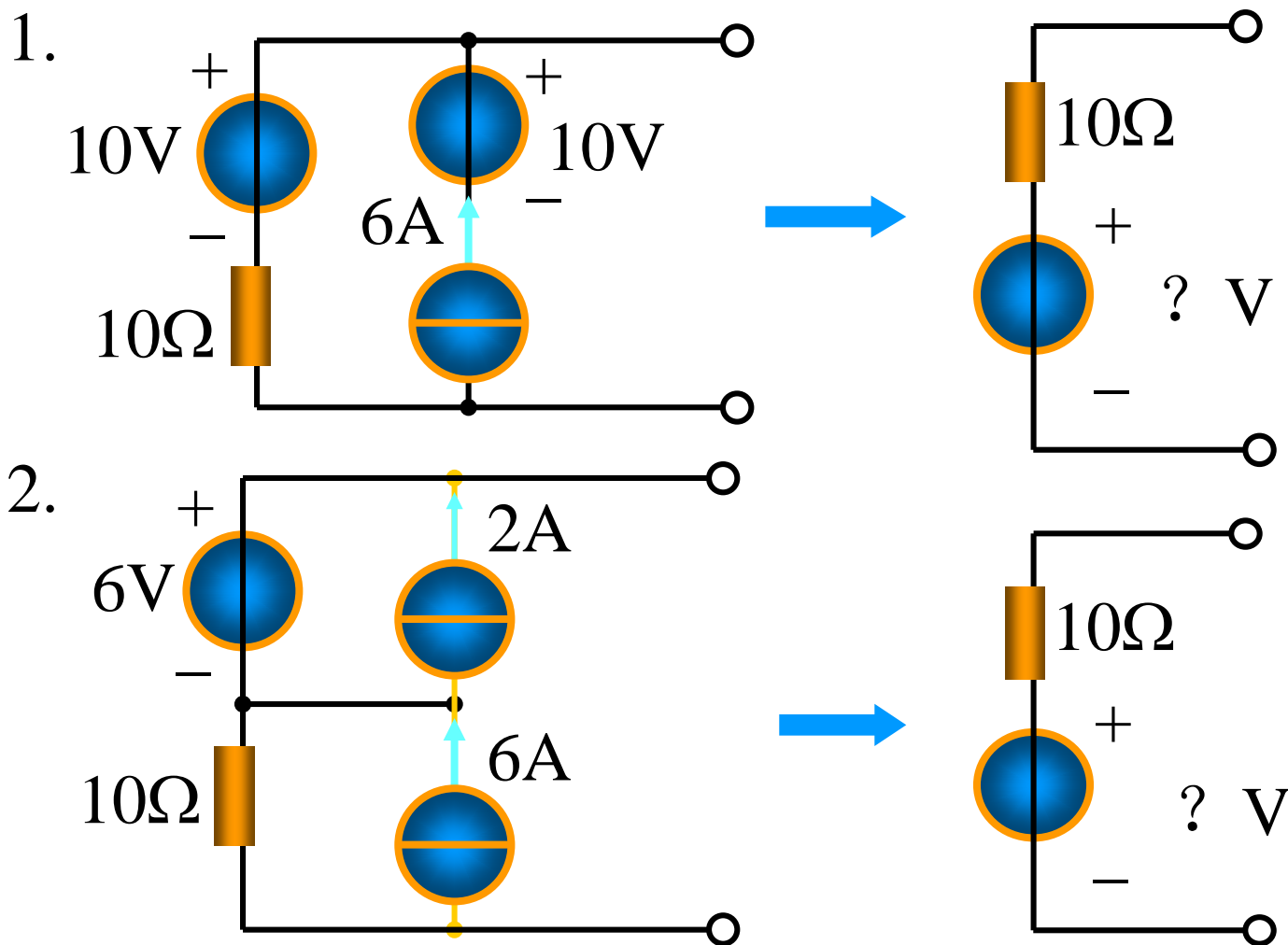



1.

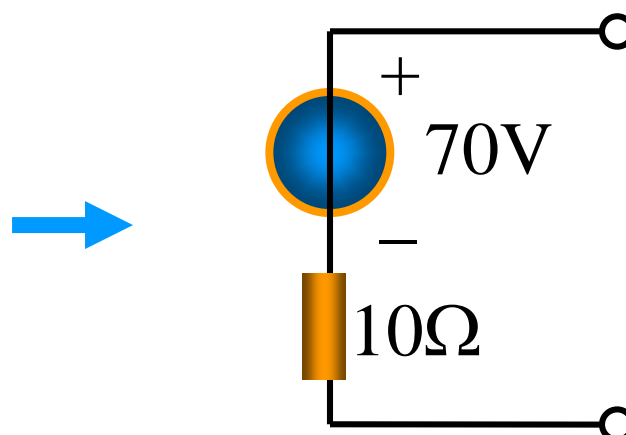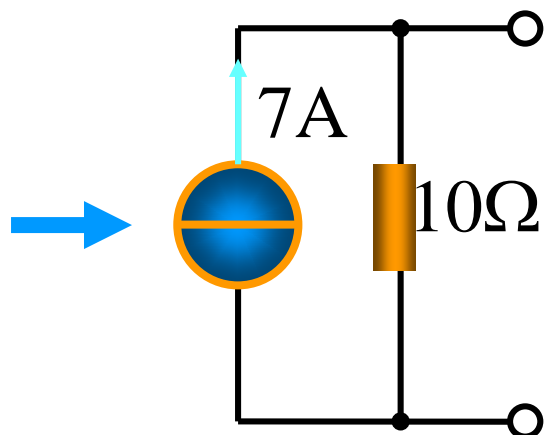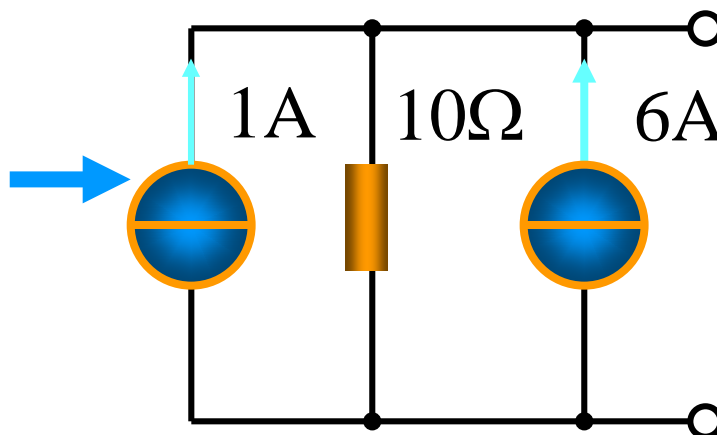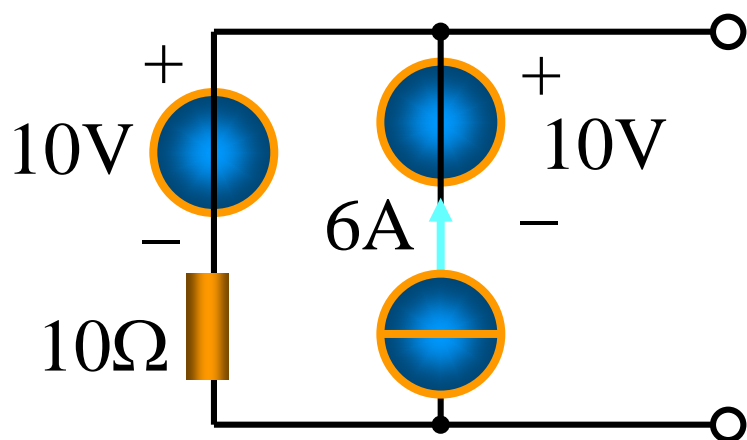

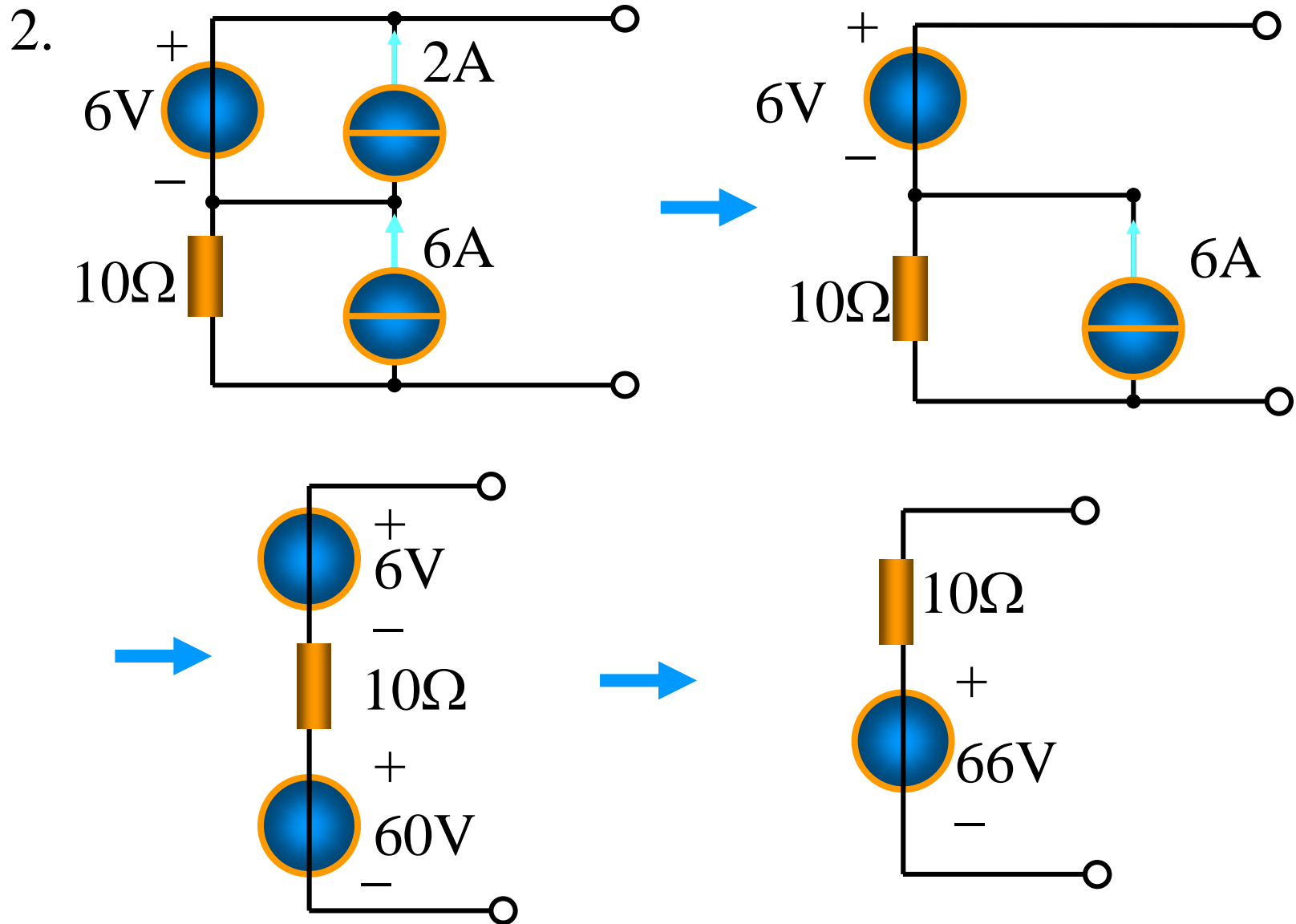


例3

求电路中的电流 I

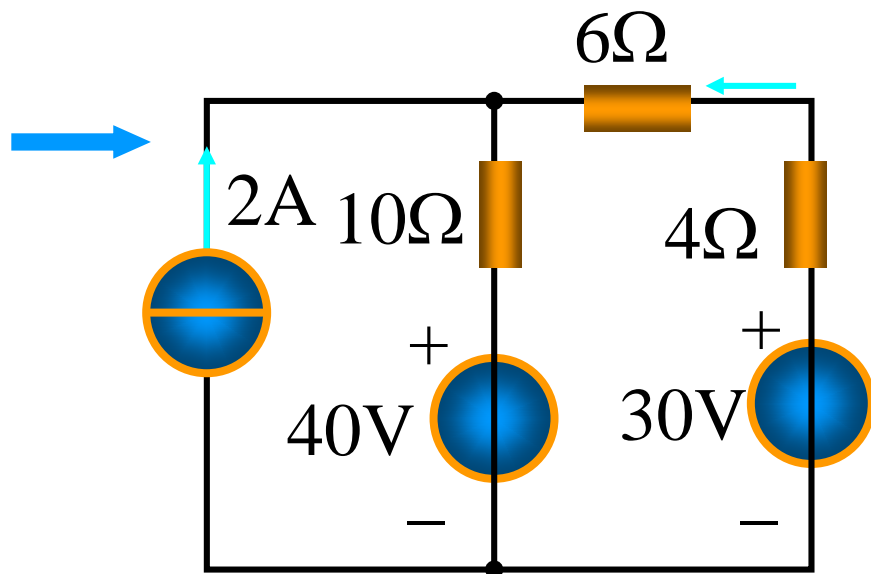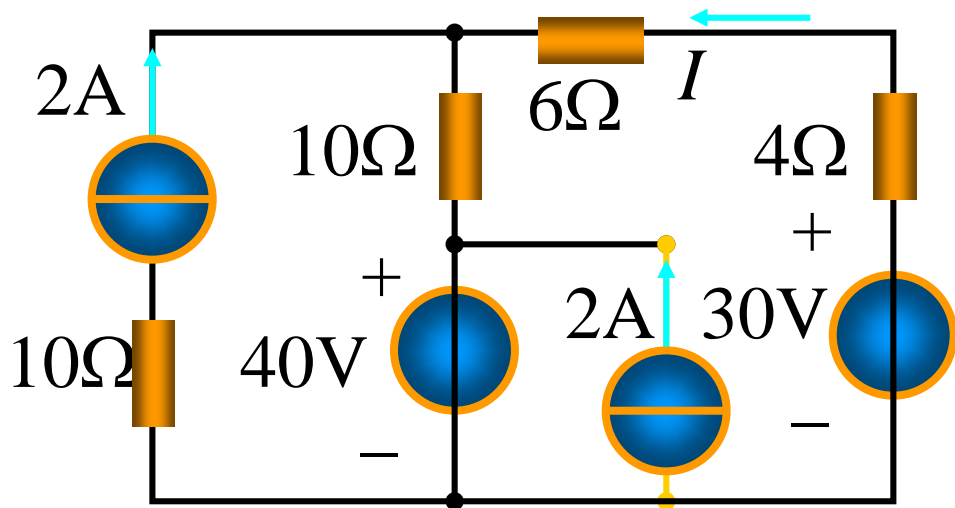
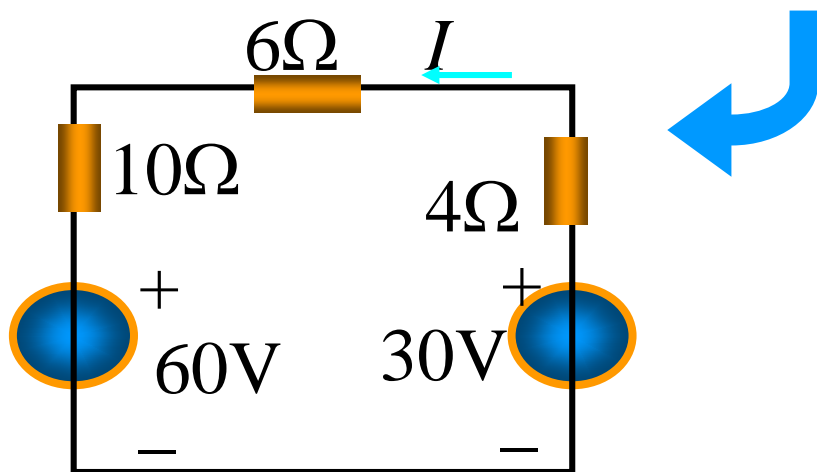
$$I = \frac{30 - 60}{20} = -1.5\text{A}$$



例4

求电流 i_1



$$R = R_1 + \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

$$Ri_1 + (R_2 // R_3)ri_1 / R_3 = U_s$$




$$i_1 = \frac{U_s}{R + (R_2 // R_3)r / R_3}$$



注意 受控源和独立源一样可以进行电源转换；转换过程中注意不要丢失控制量。

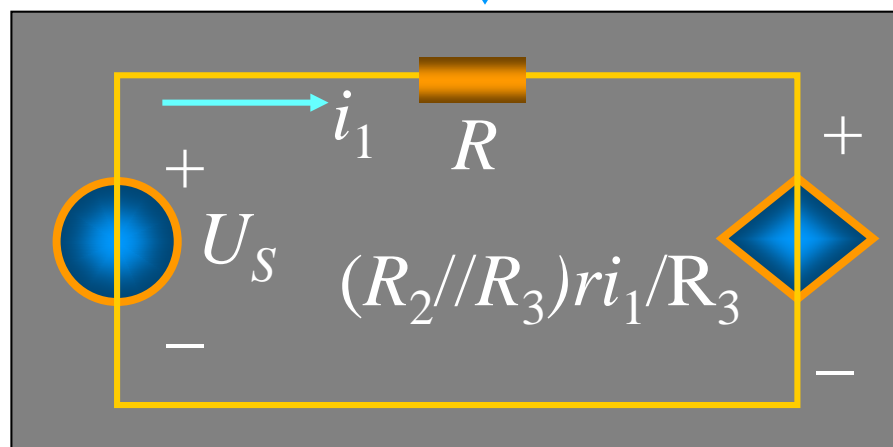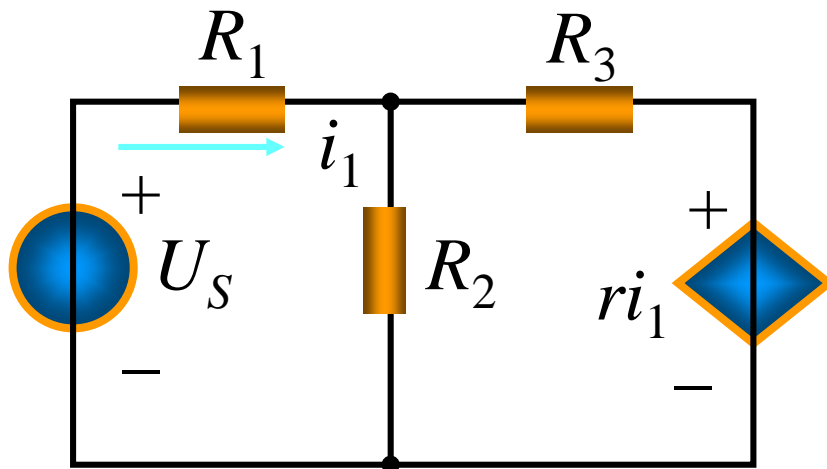

例5 把电路转换成一个电压源和一个电阻的串连

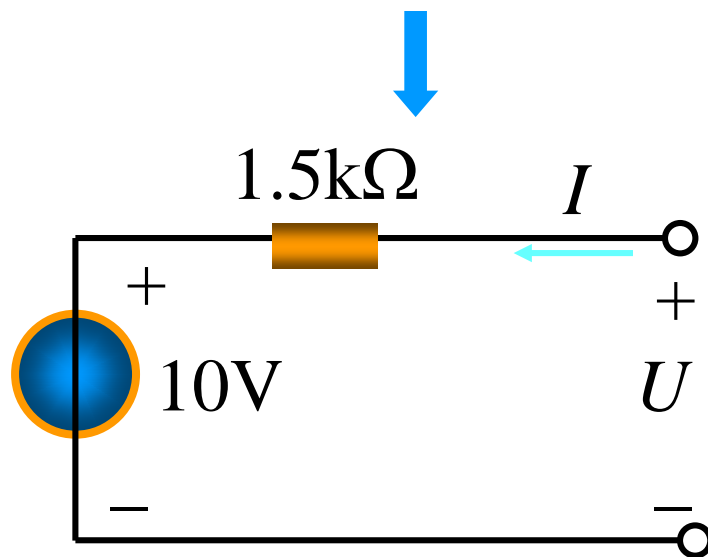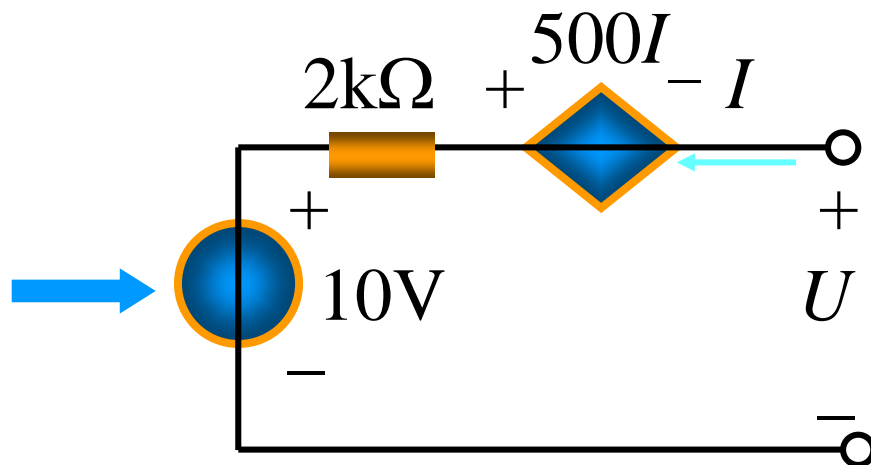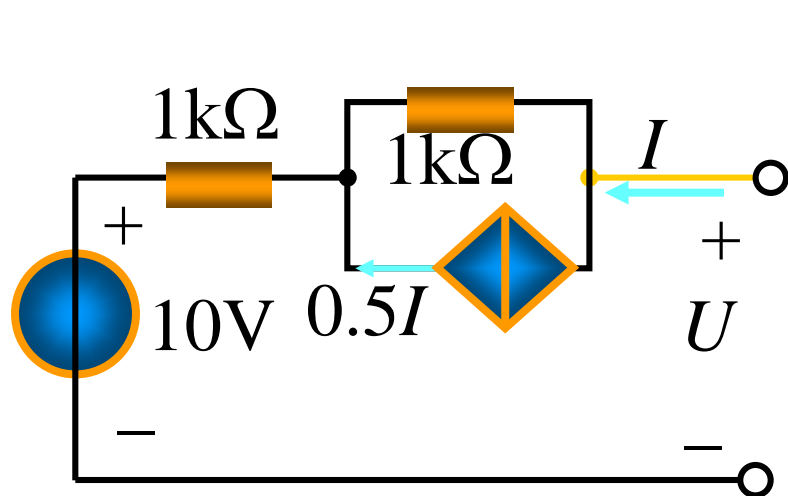


$$\begin{aligned} U &= -500I + 2000I + 10 \\ &= 1500I + 10 \end{aligned}$$



2.7 输入电阻

1. 定义

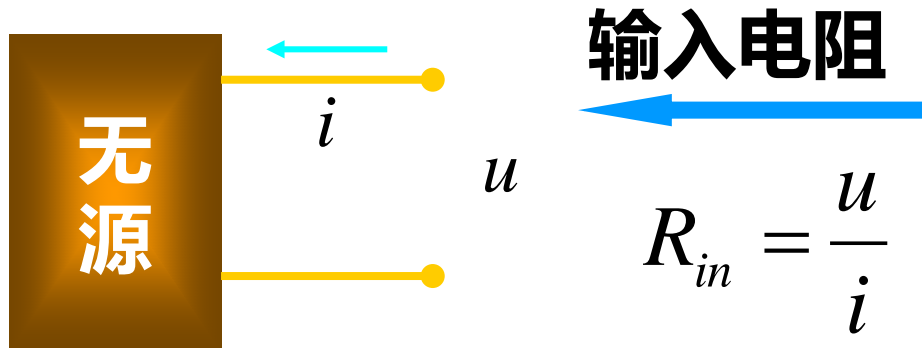

2. 计算方法

- ①如果一端口内部仅含电阻，则应用电阻的串、并联和 Δ —Y变换等方法求它的等效电阻；
- ②对含有受控源和电阻的两端电路，用电压、电流法求输入电阻，即在端口加电压源，求得电流，或在端口加电流源，求得电压，得其比值。



总结：如何求二端网络的输入电阻

串并联

平衡电桥

Δ —Y变换

加压求流/

加流求压



电阻二端网络求解顺序



含受控源二端网络入端电阻



含受控源二端网络的输入电阻


求入端
等效电阻



求端口上的
电压、电流关系



加压求流或
加流求压

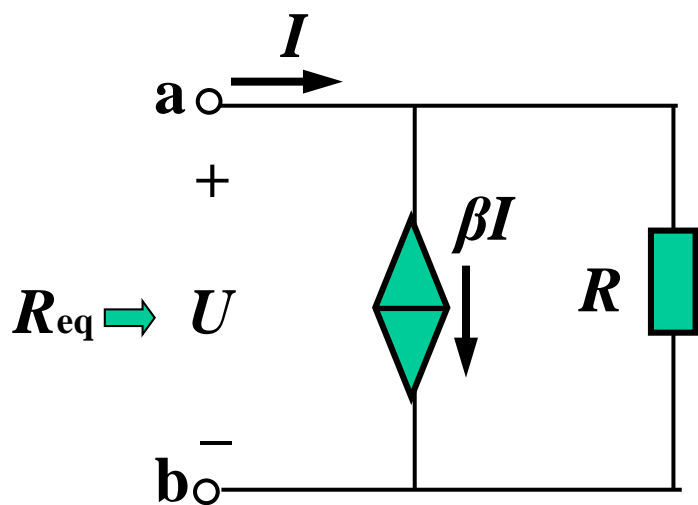

$$I = \beta I + \frac{U}{R} \longrightarrow U = R(1 - \beta)I$$


$$R_{eq} = U/I = (1 - \beta)R$$



例

计算下例一端口电路的输入电阻

1.

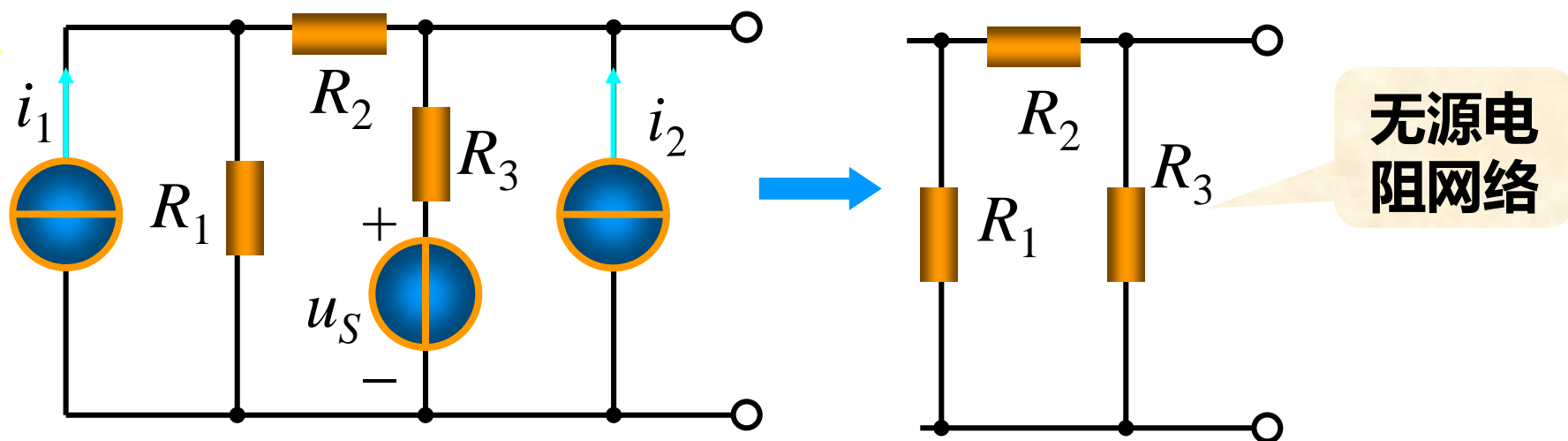




解

先把有源网络的独立源置零：电压源短路；
电流源开路，再求输入电阻。

$$R_{in} = (R_1 + R_2) // R_3$$



2.

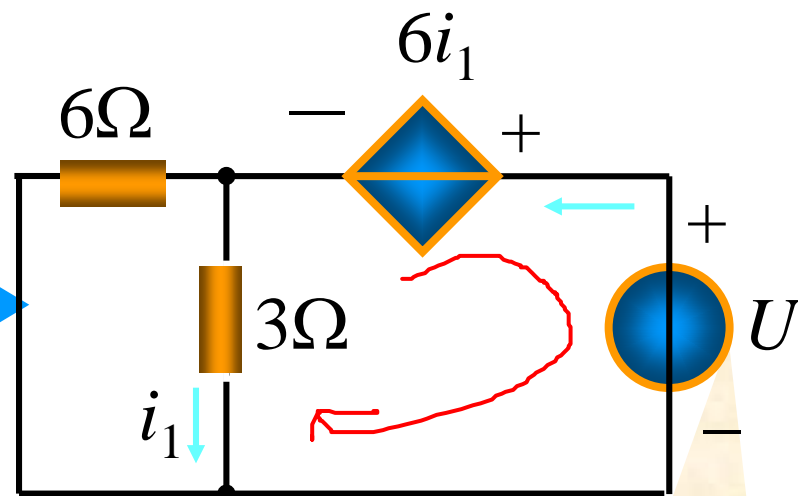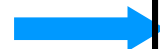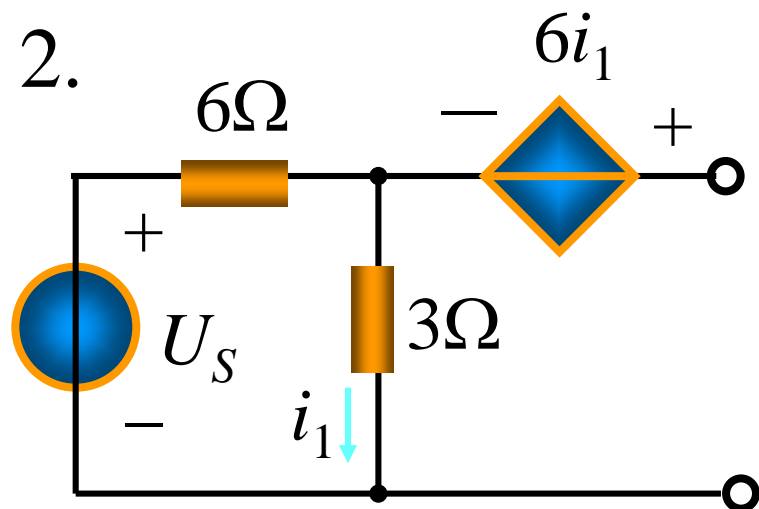

外加电
压源


$$i = i_1 + \frac{3i_1}{6} = 1.5i_1$$

$$U = 6i_1 + 3i_1 = 9i_1$$


$$R_{in} = \frac{U}{i} = \frac{9i_1}{1.5i_1} = 6\Omega$$



3.

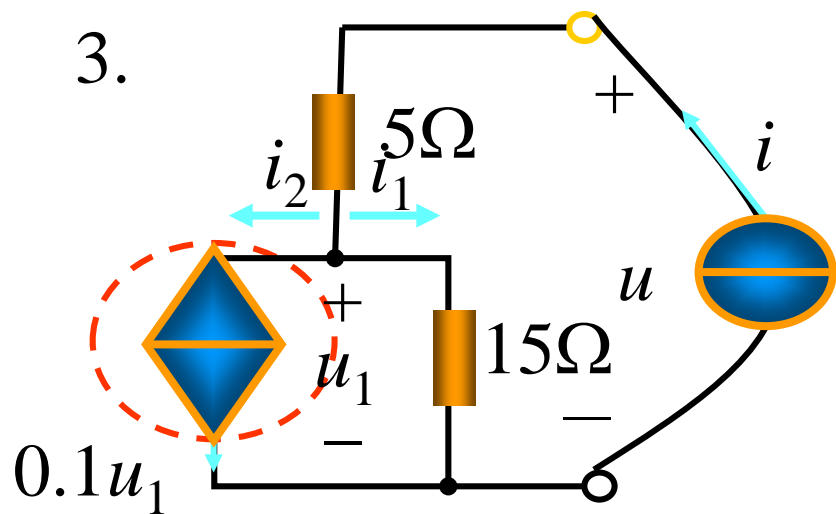

等效

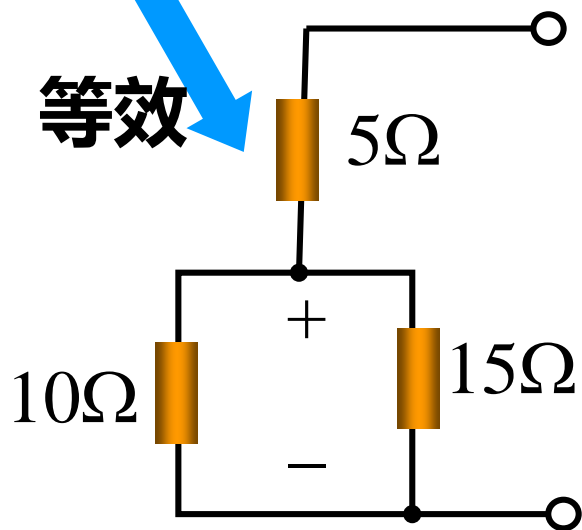

$$u_1 = 15i_1 \quad i_2 = \frac{u_1}{10} = 1.5i_1$$

$$i = i_1 + i_2 = 2.5i_1$$

$$u = 5i + u_1 = 5 \times 2.5i_1 + 15i_1 = 27.5i_1$$

$$R_{in} = \frac{u}{i} = \frac{27.5i_1}{2.5i_1} = 11\Omega$$

$$R_{in} = 5 + \frac{10 \times 15}{10 + 15} = 11\Omega$$



Homework

2-4

2-11

2-12

2-14